



CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ELECTRÓNICA DIGITAL



Descripción y Simulación de
Circuitos Digitales Utilizando VHDL

Agosto, 2024.



**CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL IPN
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA**

ELECTRÓNICA DIGITAL

Descripción y Simulación de Circuitos Digitales Utilizando VHDL

Profesor Titular: Dr. Felipe Gómez Castañeda
Profesor Auxiliar: M. en C. Luis Martín Flores Nava



Revisión 6.0, agosto 2024.



**CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL
IPN
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA**

ELECTRÓNICA DIGITAL

Descripción y Simulación de Circuitos Digitales Utilizando VHDL

Profesor titular: Dr. Felipe Gómez Castañeda
Profesor auxiliar: M. en C. Luis Martín Flores Nava

Objetivo

Proporcionar al alumno una herramienta de descripción de circuitos digitales para el proceso de diseño y simulación, así como implementar estos circuitos en dispositivos programables.

Temario

Capítulo 1 Estado actual de la lógica programable

- 1.1 Conceptos fundamentales
- 1.2 Dispositivos lógicos programables simples (SPLD's)
- 1.3 Dispositivos lógicos programables complejos (CPLD's)
- 1.4 Arreglo de compuertas programables en campo (FPGA's)

Capítulo 2 Sintaxis del lenguaje

- 2.1 Introducción a la descripción en VHDL de circuitos digitales
- 2.2 Estilos de programación en VHDL
- 2.3 Operadores y expresiones
- 2.4 Objetos de datos
- 2.5 Tipos de datos
- 2.6 Declaración de entidad y arquitectura

Capítulo 3 Circuitos Lógicos combinatorios

- 3.1 Declaraciones concurrentes
 - 3.1.1 La construcción *when-else* y *with-select-when*
- 3.2 Declaraciones secuenciales
 - 3.2.1 La construcción *if-then-else* y *case*

Capítulo 4 Circuitos Lógicos secuenciales

- 4.1 Diseño lógico secuencial
- 4.2 Elementos de memoria
- 4.3 Registros
- 4.4 Contadores
- 4.5 Máquinas de estado

Capítulo 5 Diseño jerárquico en VHDL

- 5.1 Metodología para el diseño jerárquico
- 5.2 Partición de la estructura global
- 5.3 Creación de un paquete de componentes
- 5.4 Diseño del programa de alto nivel
- 5.5 Subprogramas
- 5.6 Llamadas a subprogramas

Capítulo 6 VHDL para simulación

- 6.1 Asignación de retardos
- 6.2 Notificación de sucesos
- 6.3 Descripción de un banco de pruebas
 - 6.3.1 Método tabular
 - 6.3.2 Utilización de archivos
 - 6.3.3 Metodología algorítmica

Bibliografía

- 1. Circuit Design with VHDL
Volnei A. Pedroni
Massachusetts Institute of Technology, 2004.
- 2. HDL Chip Design
Douglas J. Smith
Doone Publications, Madison, AL, USA 1996.
- 3. Analysis and Design of Digital Systems with VHDL
Allen M. Dewey
PWS Publishing Company, Boston, MA 1997.
- 4. VHDL: Lenguaje para síntesis y modelado de circuitos
Fernando Pardo y José A. Boluda
Alfaomega, 2000.

CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS AVANZADOS DEL I.P.N.

Departamento de Ingeniería Eléctrica

Curso:

Electrónica Digital

Capítulo 1

Estado Actual de la Lógica Programable

PLD's

DISPOSITIVOS LOGICOS PROGRAMABLES

Una alternativa en el Diseño de
Sistemas Digitales

➔ La realidad del diseño lógico actual:

- Complejidad creciente
- Tiempos menores de introducción al mercado
- Disminución de costos

➔ Las exigencias que plantea son:

- Confiabilidad
- Accesibilidad para pruebas

➔ La meta principal es:

- Contar con una solución de uso universal


Beneficios de una solución universal

- ➔ Fácil adaptabilidad a cambios de diseño:
 - Aumento de la vida comercial útil del producto

- ➔ Mayor desempeño:
 - Rápido, pequeño, confiable y fácil de armar



- ➔ Mejora en cuanto al aprovechamiento de los recursos de ingeniería:
 - Menor costo de desarrollo

¿ Qué es un PLD ?

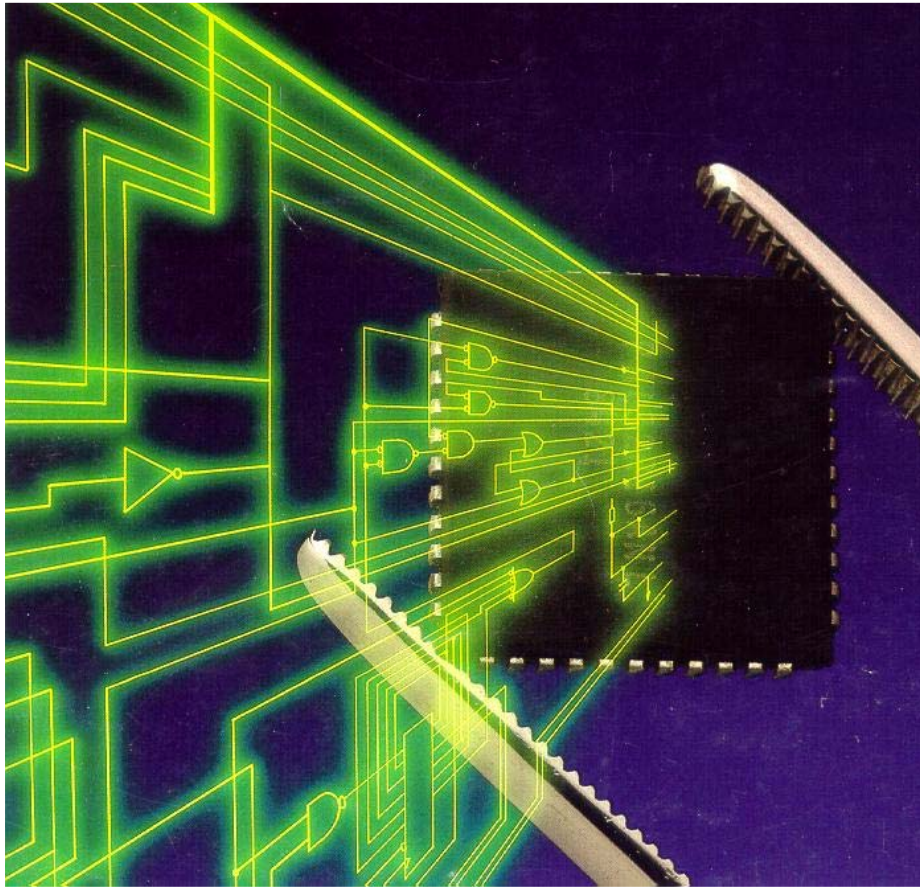


Es un circuito integrado que contiene una gran cantidad de elementos lógicos y a través de la programación se interconectan para que realicen una función específica.


Notación convencional y notación PLD

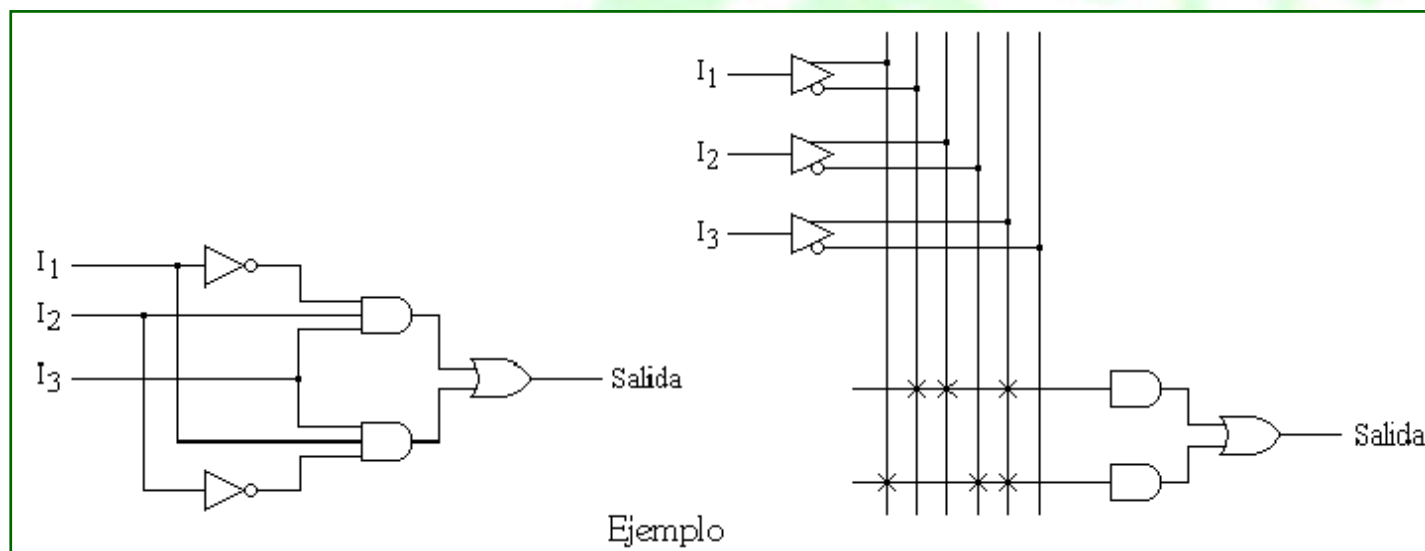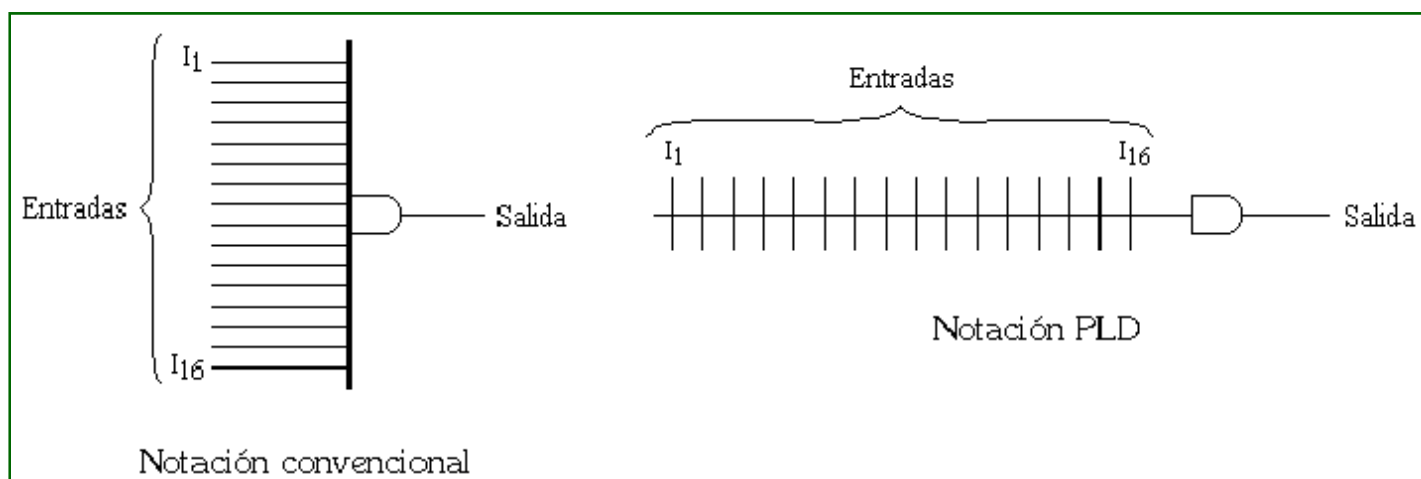


Configuraciones básicas

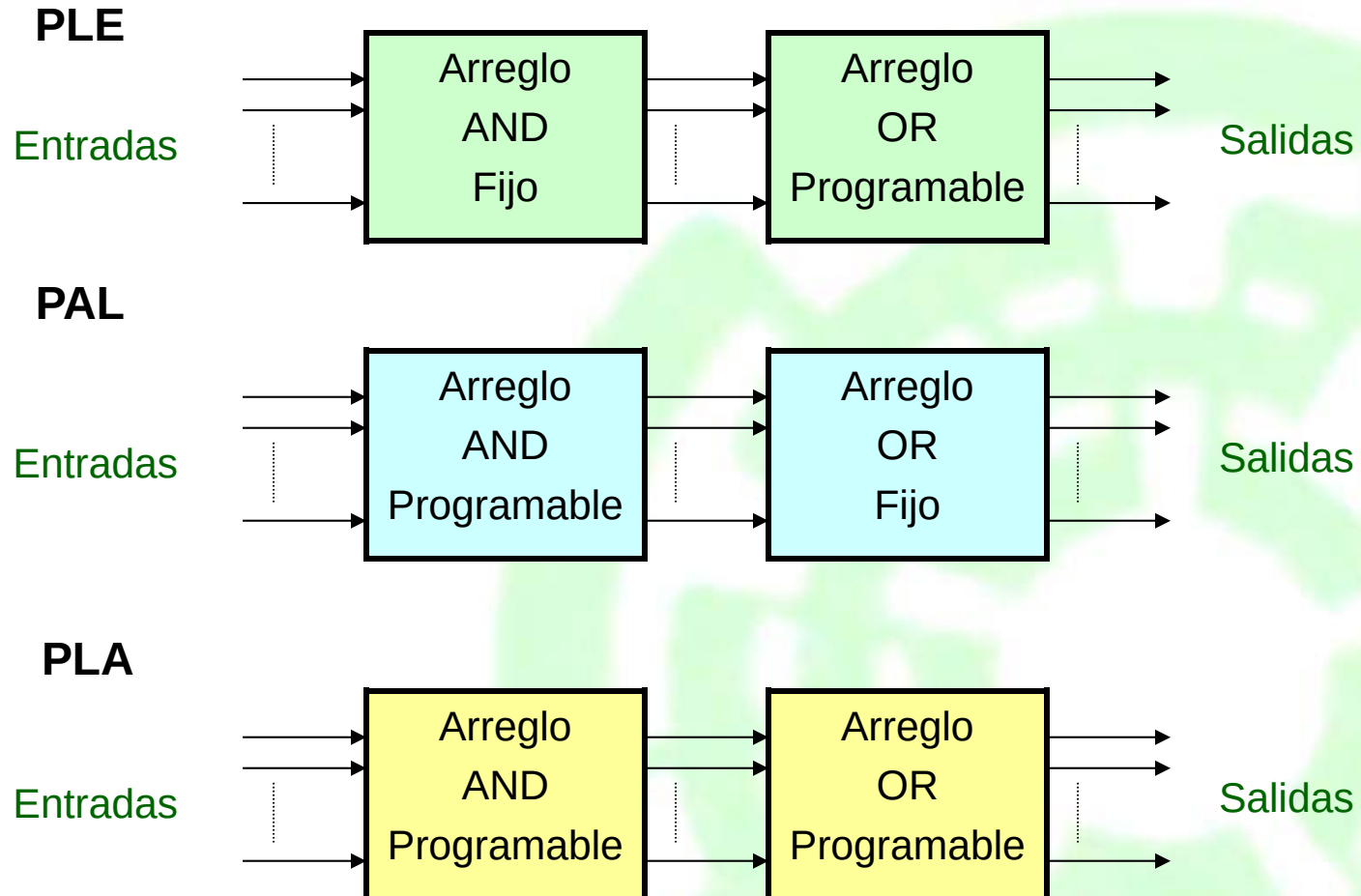


Configuraciones básicas

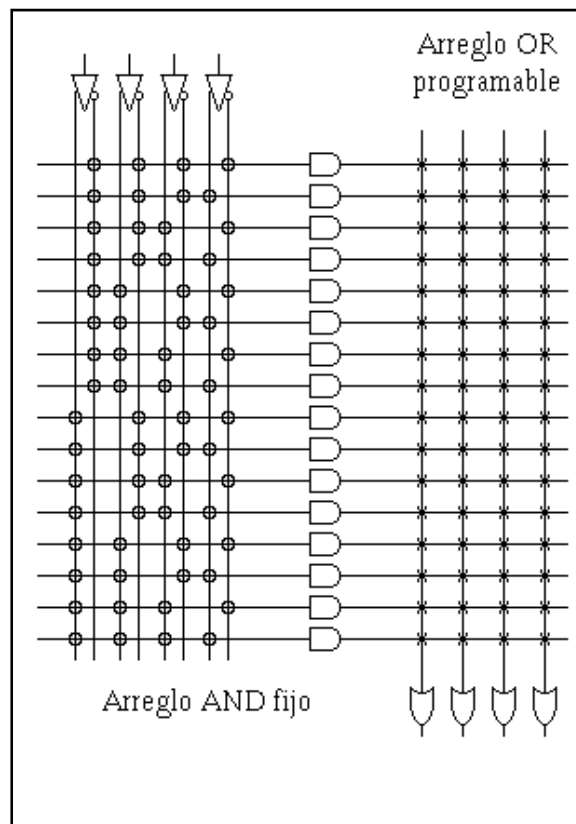

PLE/PROM

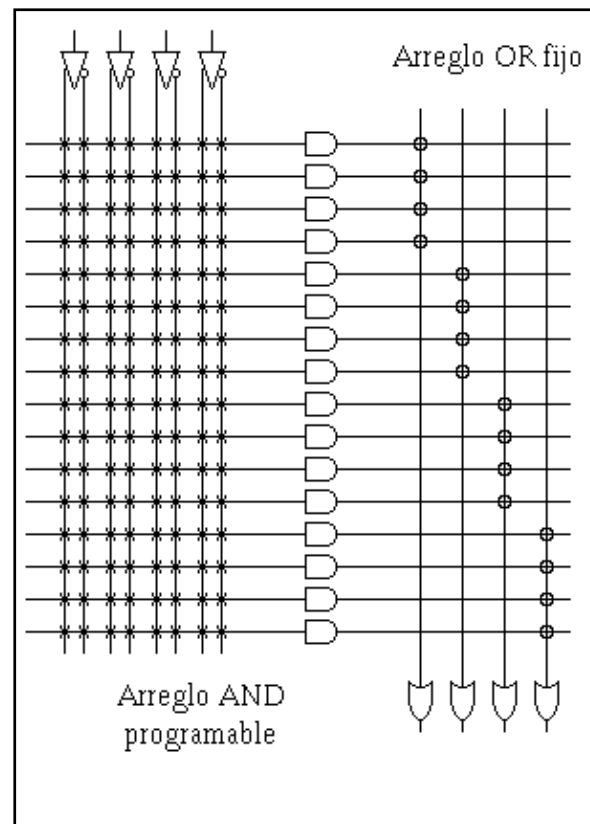

PAL

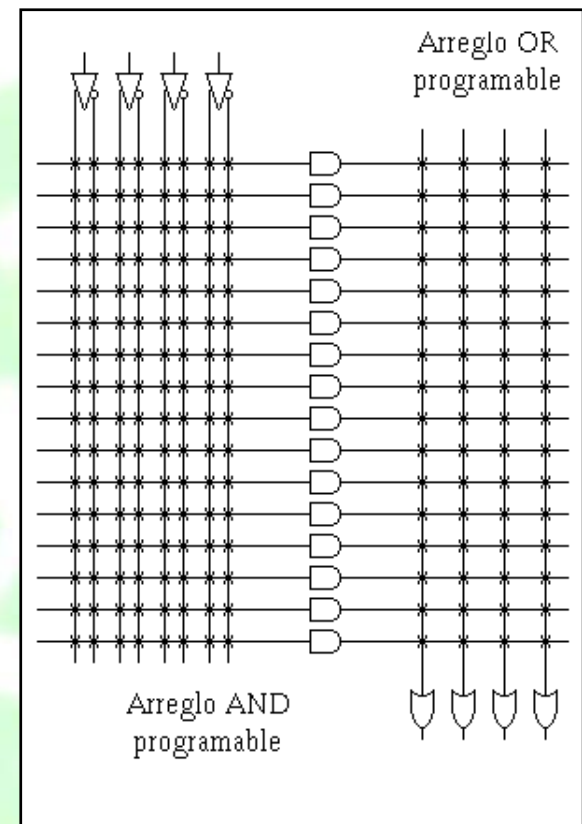

PLA

Clasificación de los PLD's

Productos comerciales

Fabricante	SPLD
Altera	Clásicos, FLASHLogic
Atmel	PAL
Cypress	PAL
Lattice	GAL
Philips	PLA, PAL
Vantis	PAL

Fabricante	CPLD
Altera	MAX 5000,7000 y 9000
Atmel	ATF, ATV
Cypress	FLASH370, ULTRA37000
Lattice	IspLSI1000 a 8000
Philips	XPLA
Vantis	MACH 1 a 5
Xilinx	XC9500, CoolRunner

Fabricante	FPGA
Actel	ACT 1 a 3 , MX, SX
Altera	Flex, Cyclone, Stratix
Atmel	AT6000, AT40K
Lucent	ORCA 1 a 3
QuickLogic	pASIC1 a 3
Vantis	VF1
Xilinx	XC4000, Spartan, Virtex

SPLD's

CPLD's

FPGA's



PLD's

Integración en un SPLD




C.I. Series 74xx y 40xx

Sustituye
aproximadamente
a 100 C.I. SSI

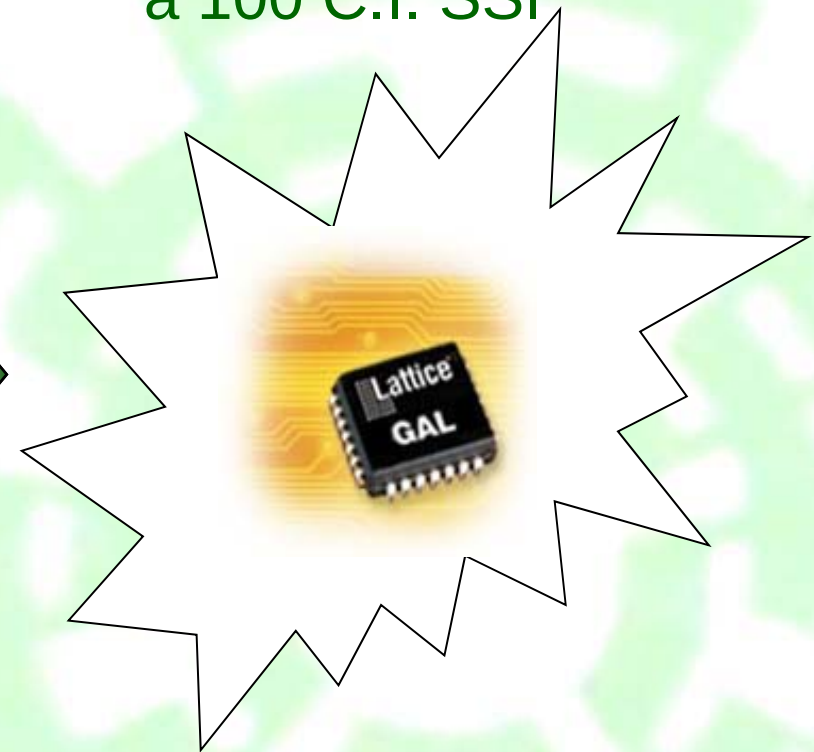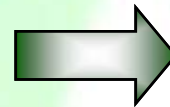

PAL's ó GAL's


Arquitectura PAL

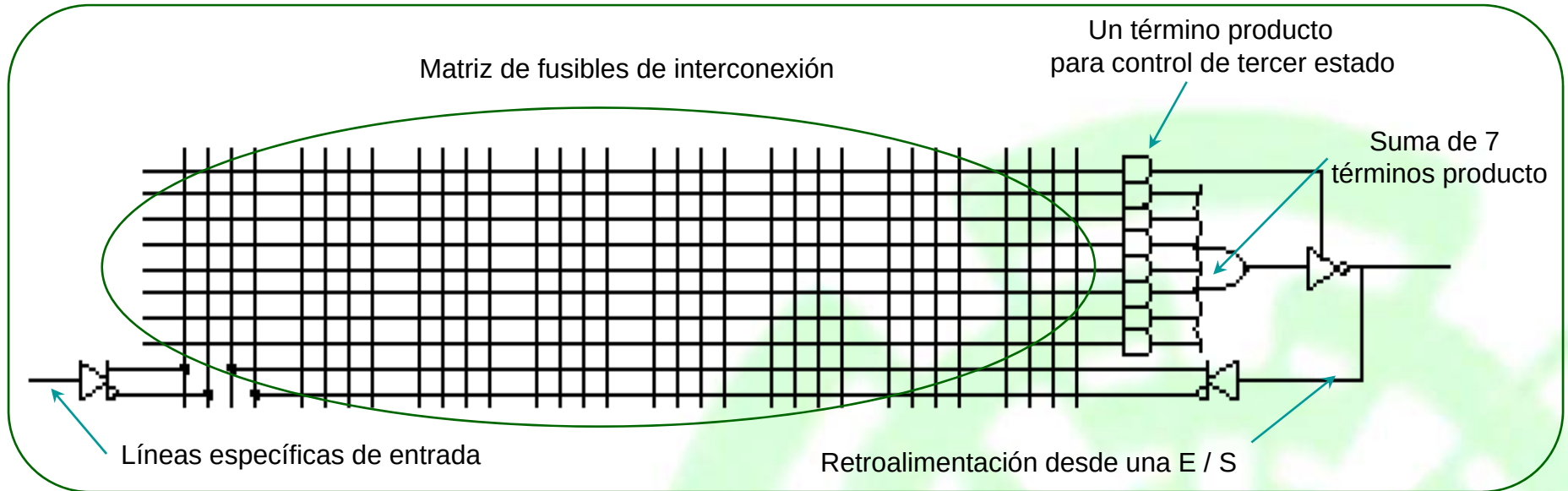

➡ Diagrama esquemático de un PAL

- Se cuenta a lo largo de **TODO EL CHIP** con las literales de todas las variables de entrada.
- Mediante lógica alambrada es posible generar términos producto (**AND**) de la cantidad de literales que se desee.
- Para generar la función solo es posible sumar (**OR**) hasta 7 u 8 términos producto.

PAL16L8

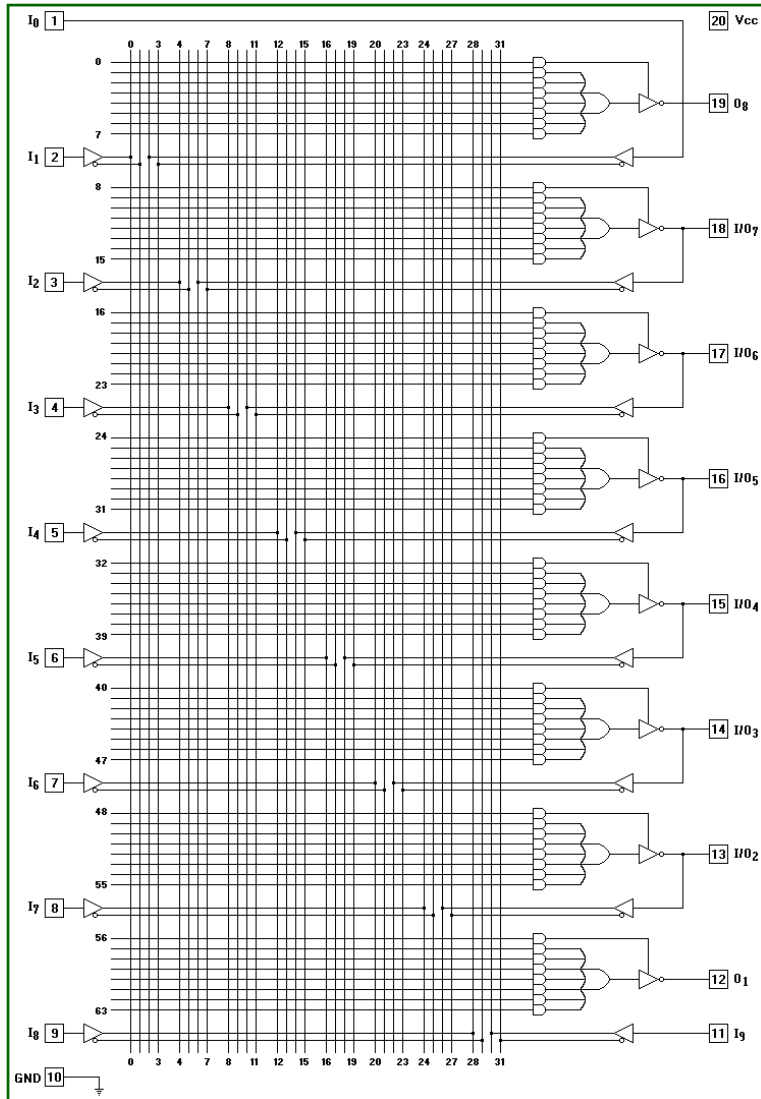

Características:

64 AND de 32 entradas

8 OR de 7 entradas

8 Inversores de tercer estado


16 Buffers doble salida

Aproximadamente :

200 C.I. SSI (TTL o CMOS)


serie 74xx o 40xx

PAL16R8

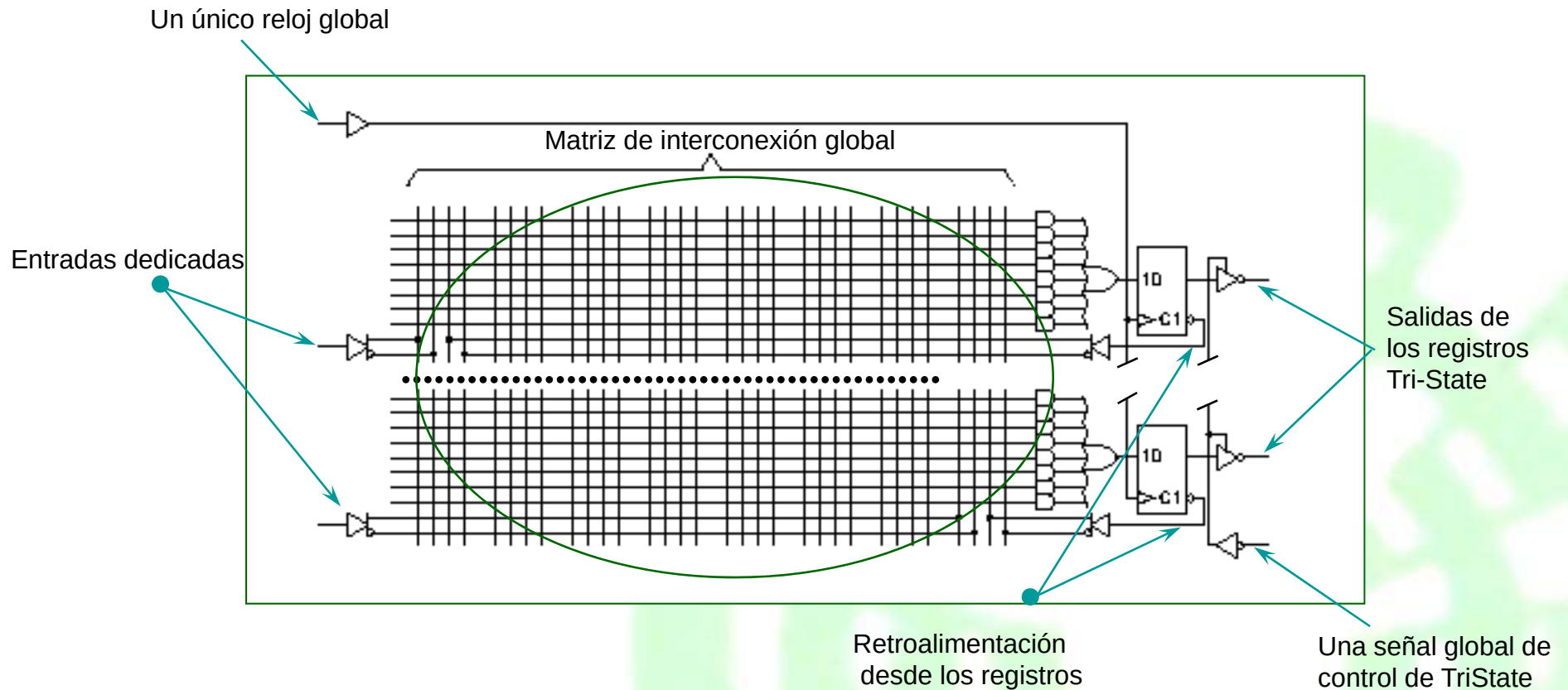


- ➔ Incorporación de elementos de memoria
 - Ideal para la síntesis de máquinas secuenciales

Arquitectura GAL

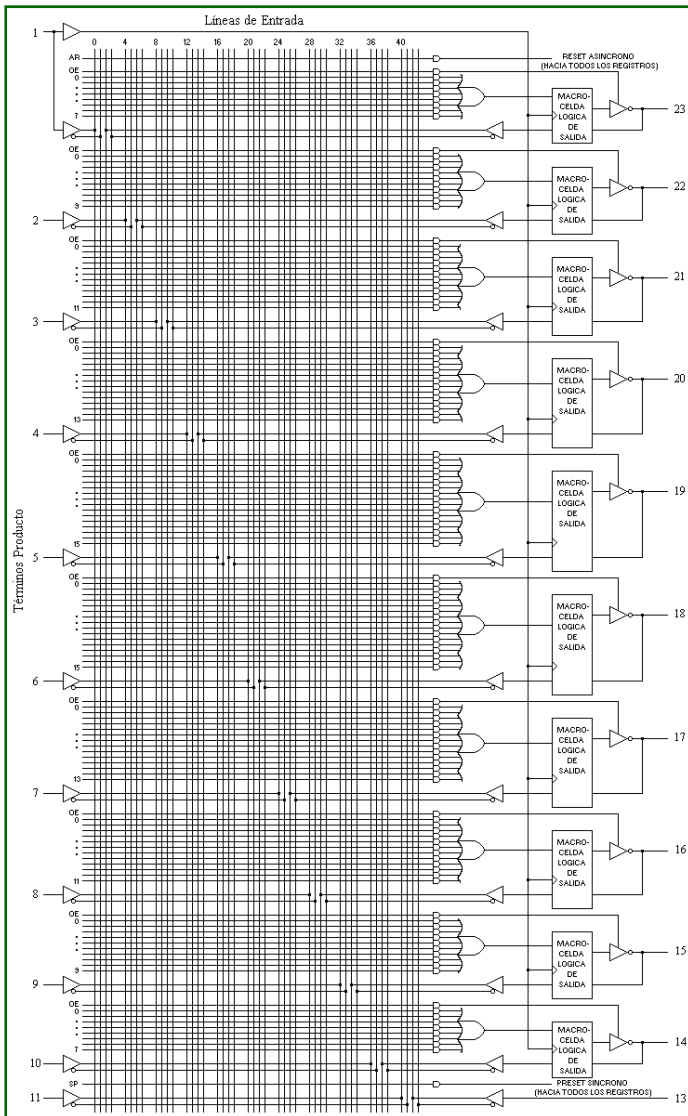

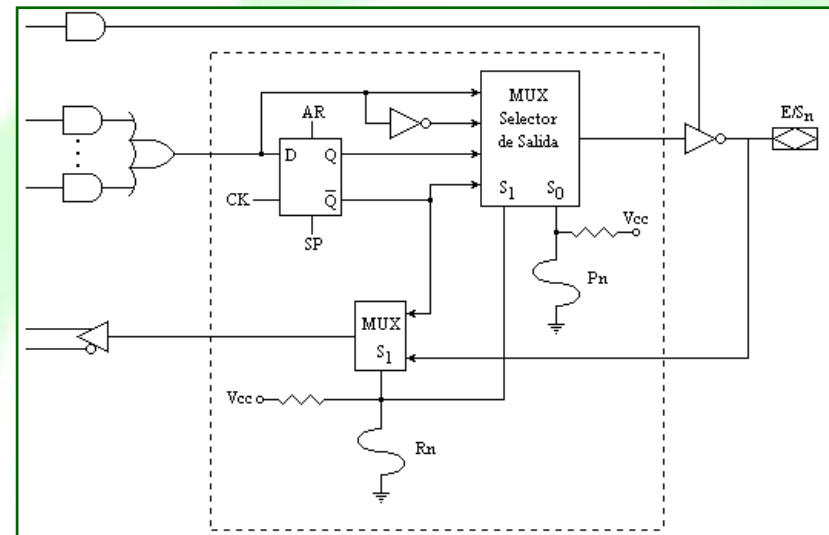- Suma de 8 a 16 términos producto
- Macroceldas lógicas de salida



La macrocelda consta de:


- Un Flip-Flop
- Dos multiplexores

Limitaciones de los SPLD

- ➡ Reducida cantidad de macroceldas.
- ➡ Cuando se utiliza el flip-flop de la macrocelda para realizar lógica enterrada se desperdicia una terminal de entrada/salida.
- ➡ La distribución de todas las señales por todo el chip consume mucha superficie del silicio y genera retardos capacitivos de importancia.
- ➡ En los primeros PAL, el uso de fusibles afectaba seriamente la confiabilidad del dispositivo.

Integración en un CPLD

Sustituye
aproximadamente
a 50 SPLD's

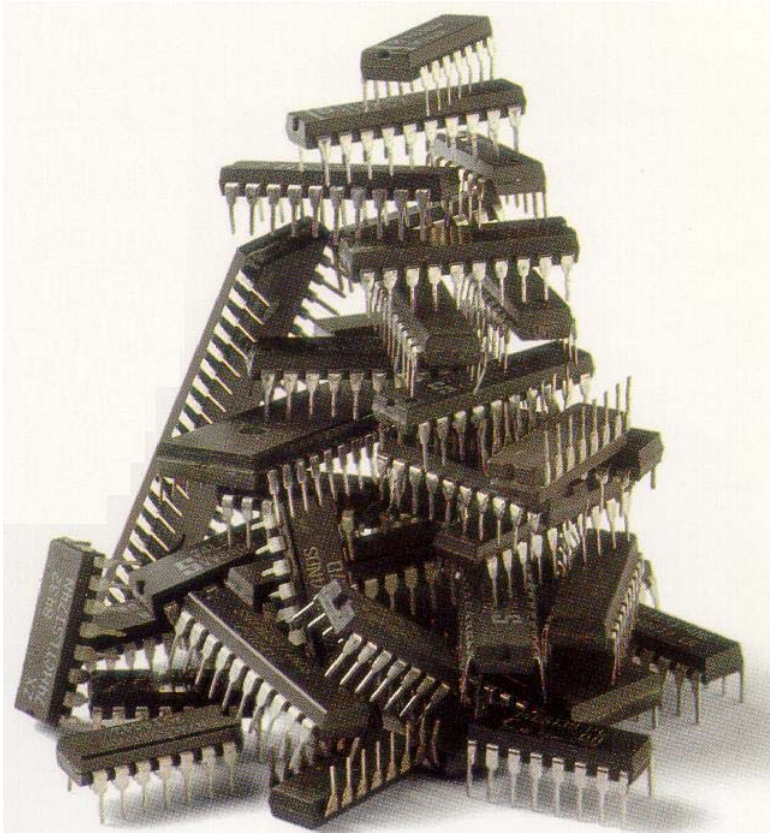


PAL's y GAL's




Familia
MAX5000

CPLD's

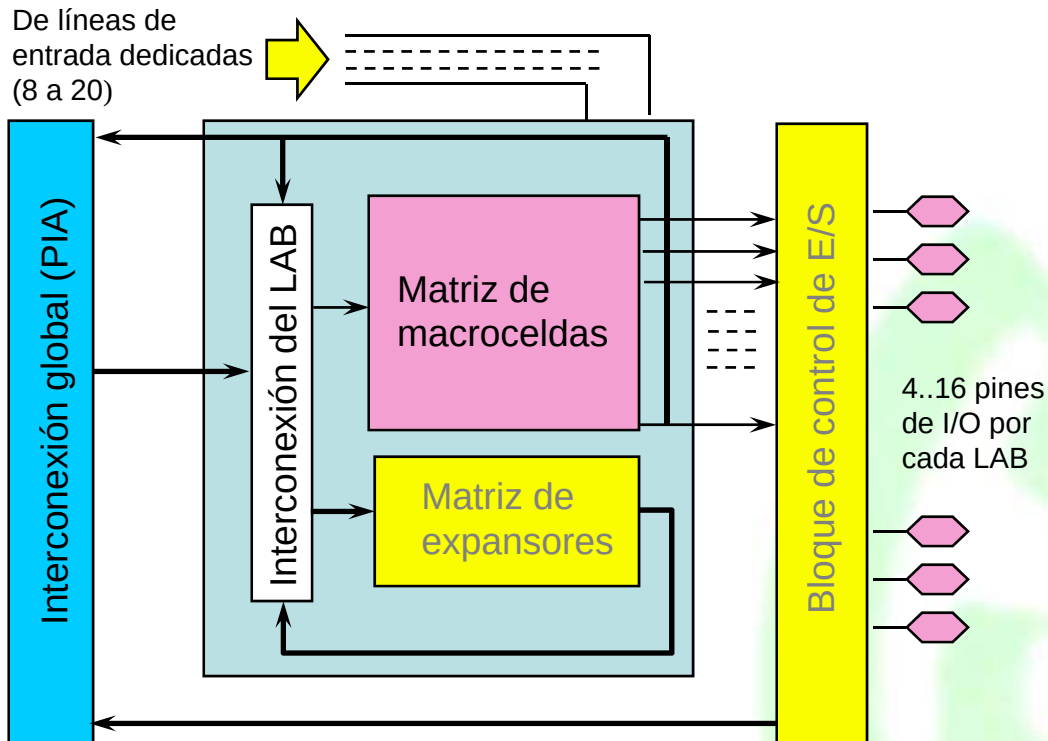


- ➡ Agrupamiento de las macroceldas (**LABs**)
- ➡ Generación de áreas de conexionado global (**PIA**)
- ➡ Generación de áreas de conexión dentro del **LAB**
- ➡ Expansores para generar términos producto auxiliares
- ➡ Con un bloque de E/S por cada macrocelda con **dual feedback**
- ➡ De 32 a 192 macroceldas en chips de 28 a 100 terminales

Macrocelda y Expansores

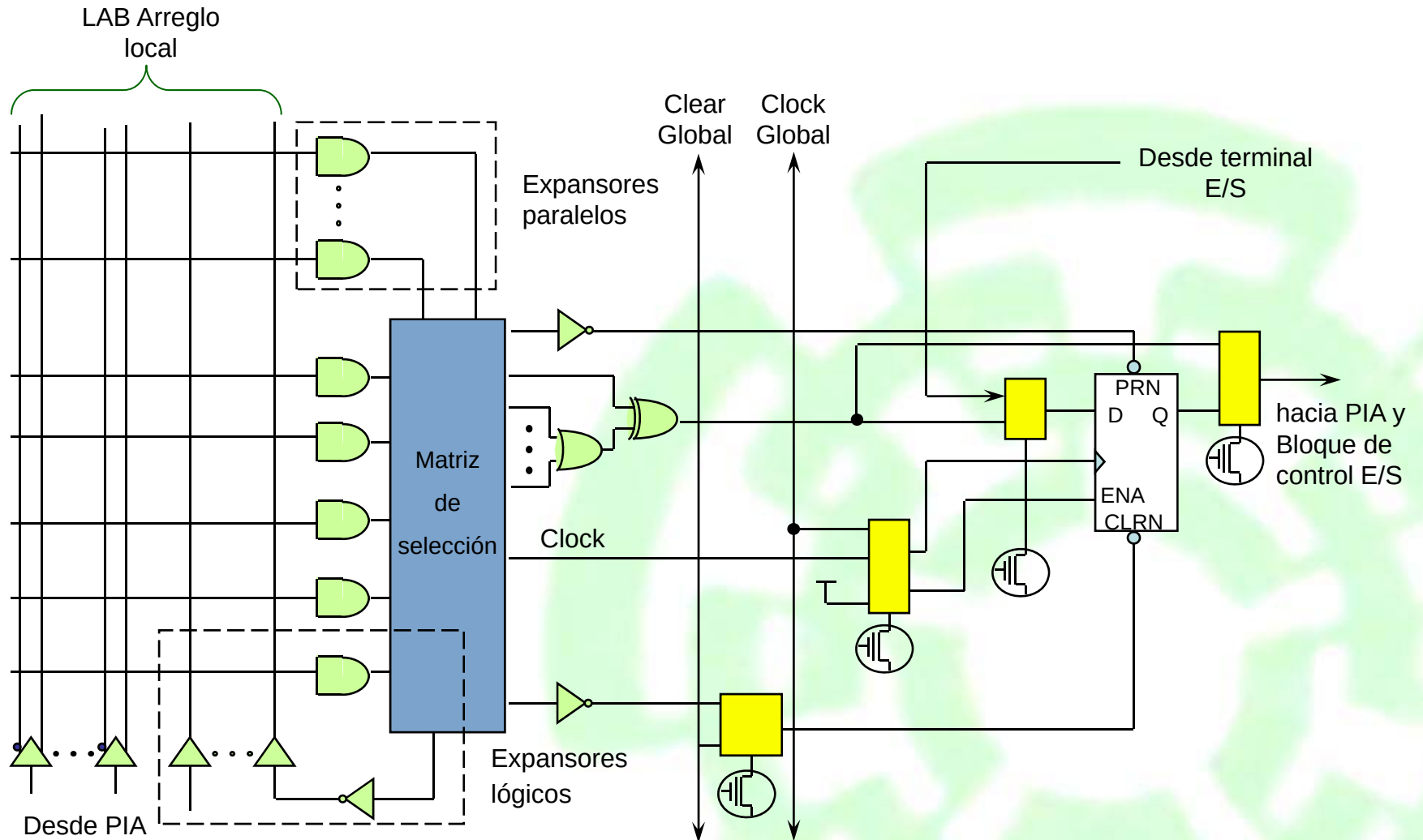


FPGA's

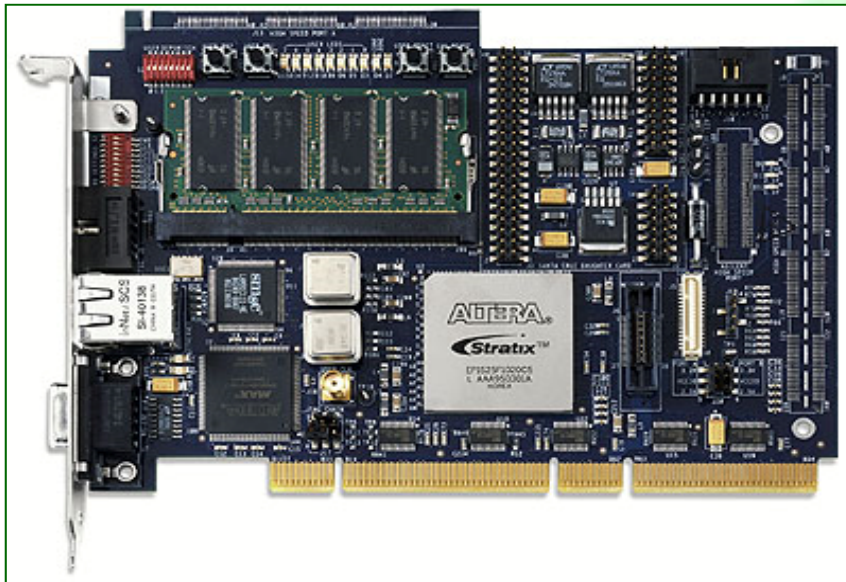


- **F**ield **P**rogrammable **G**ate **A**rray
(Arreglo de Compuertas Programables en Campo)
- Es un circuito integrado que contiene Celdas Lógicas Configurables
- Las Celdas Lógicas se interconectan por medio de una Matriz de Interconexión Programable
- Cuenta en su periferia con Puertos de Entrada/Salida.


Arquitectura del FPGA

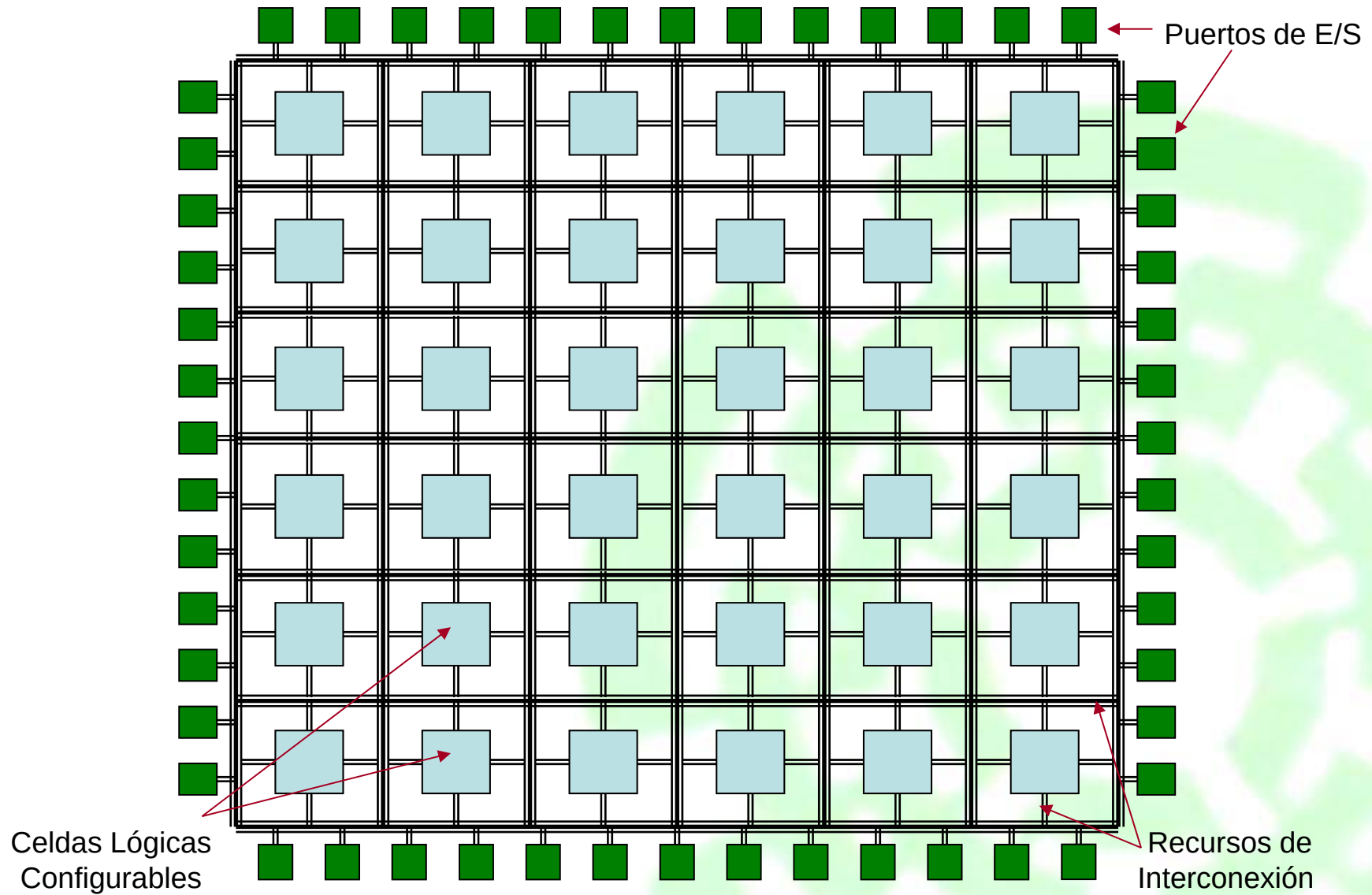

Celda Lógica del FPGA

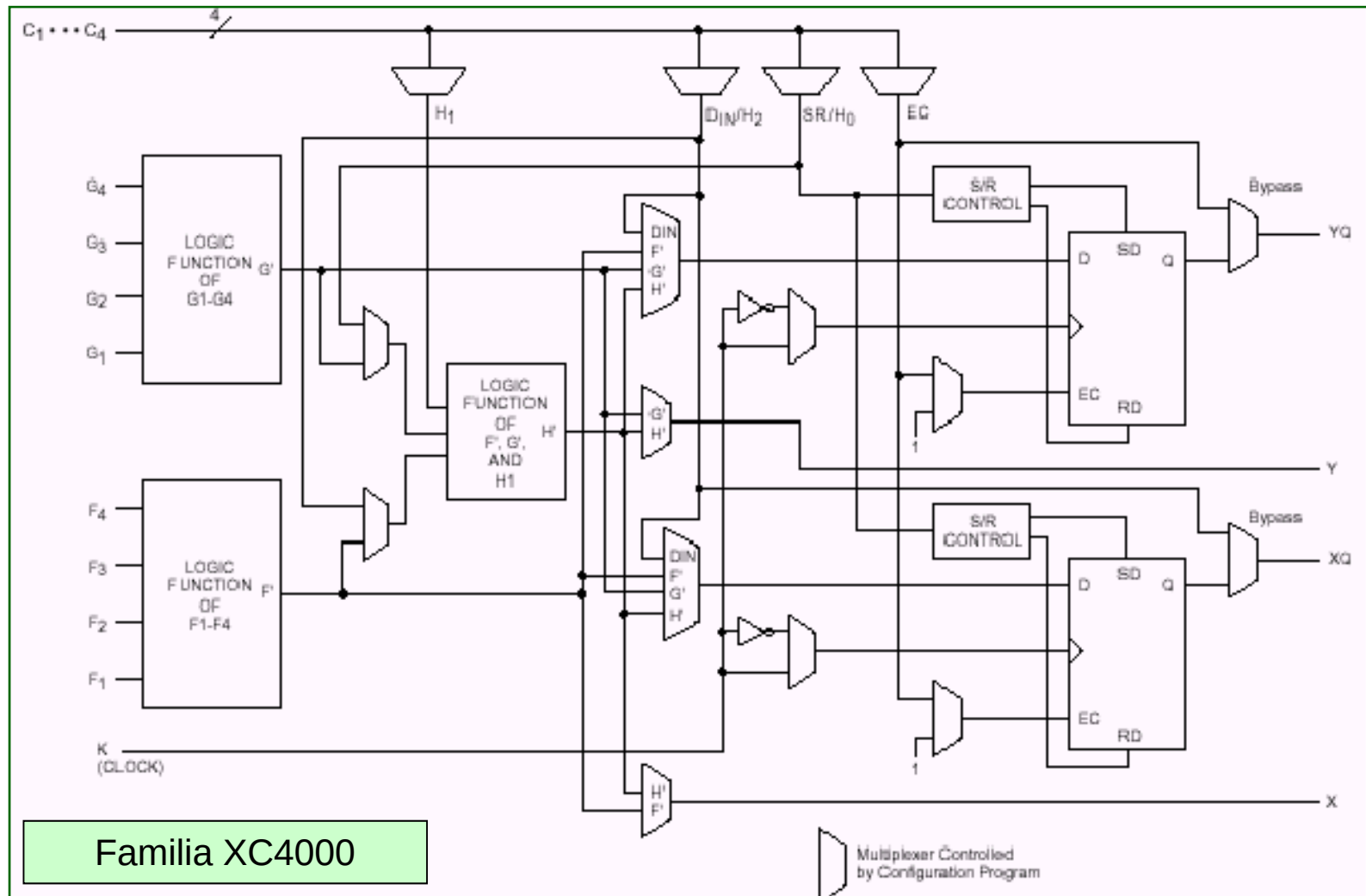

FPGA de la Familia Spartan 3E

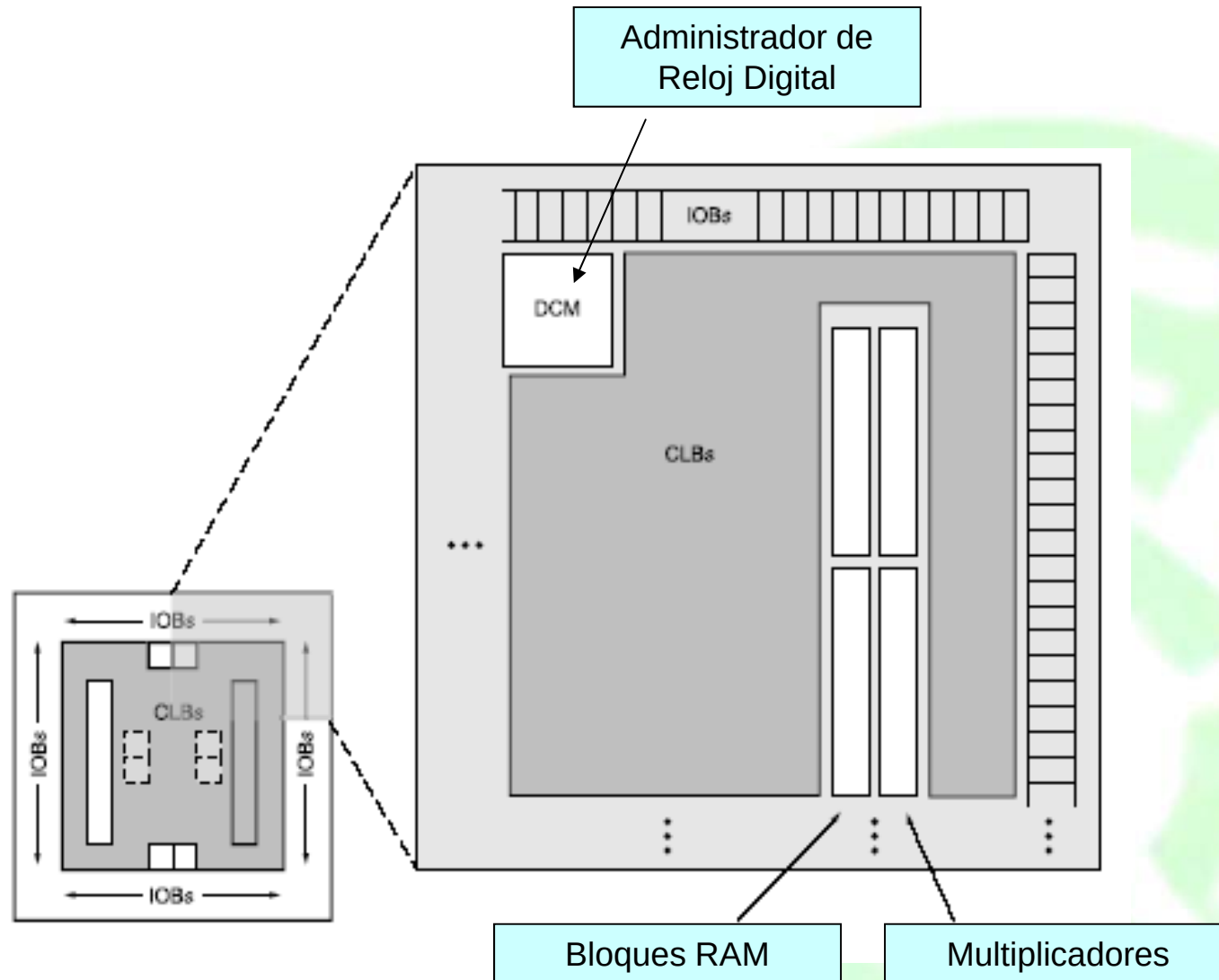

Densidades de FPGA's

➡ Spartan II XC2S15	15,000*
➡ Spartan IIE XC2S150E	150,000*
➡ Virtex E XCV50E	72,000*
➡ Virtex E XCV3200E	4,047,000*
➡ Virtex II XC2V40	40,000*
➡ Virtex II XC2V8000	8,000,000*

* Compuertas de sistema

Densidades de IP Cores


➡ Encriptador AES	40,000*
➡ Microcontrolador 80530	130,000*
➡ Microcontrolador 8051	150,000*
➡ Decodificador Viterbi	190,000*
➡ Controlador de Ethernet	195,000*
➡ Decodificador JPEG color	780,000*

* Compuertas de sistema

Varían dependiendo del encapsulado y velocidad

- ➡ Spartan 20,000 compuertas ~ 1 DL
- ➡ Spartan 100,000 compuertas ~ 20 DLS
- ➡ Virtex 300,000 compuertas ~ 150 DLS
- ➡ Virtex II 8,000,000 compuertas ~ 8,000 DLS

Xilinx vs. Altera

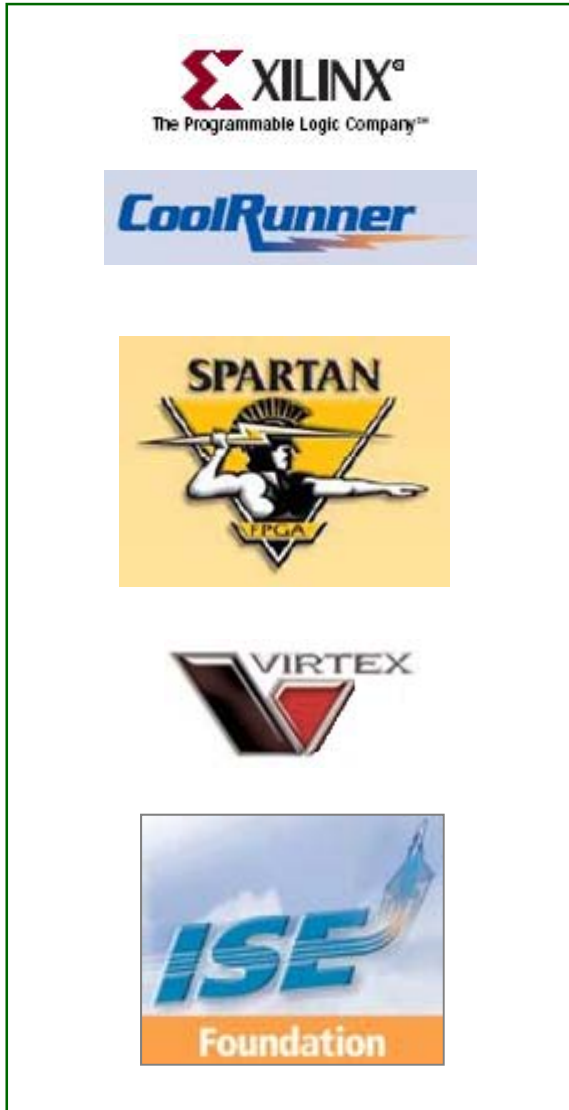

CPLD's

FPGA's


Software



Conclusiones :

- ➡ El uso de lógica programable no descarta el uso de lógica discreta, sino que la restringe a casos muy simples.
- ➡ Es una herramienta rápida, de alta confiabilidad, y de bajísimo costo por compuerta.
- ➡ La fácil modificación de un diseño permite asegurar el mantenimiento y actualización de un producto.
- ➡ Conocer profundamente las técnicas de diseño lógico es la mejor manera de aprovechar la lógica programable.
- ➡ Se pasa del diseño por compuertas al diseño por sistemas.

Flujo de Diseño para Lógica Programable

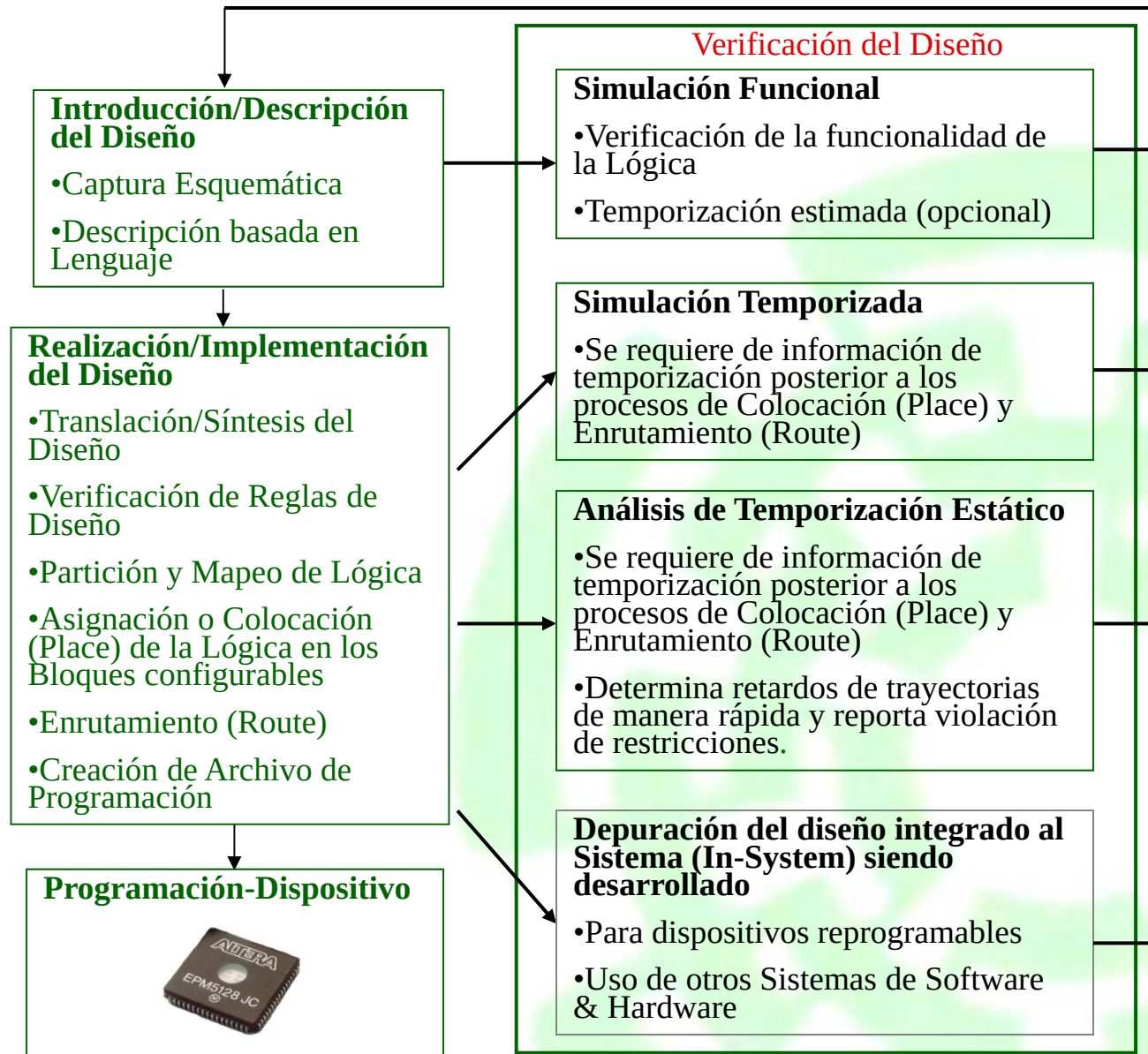


Sistema Básico de Desarrollo

- **Computadora Personal / Estación de Trabajo**
- **Software CAE/CAD – p.ej. WebPack (Gratuito) de Xilinx**



- **Programador – Opcional**

Métodos de Descripción del Diseño

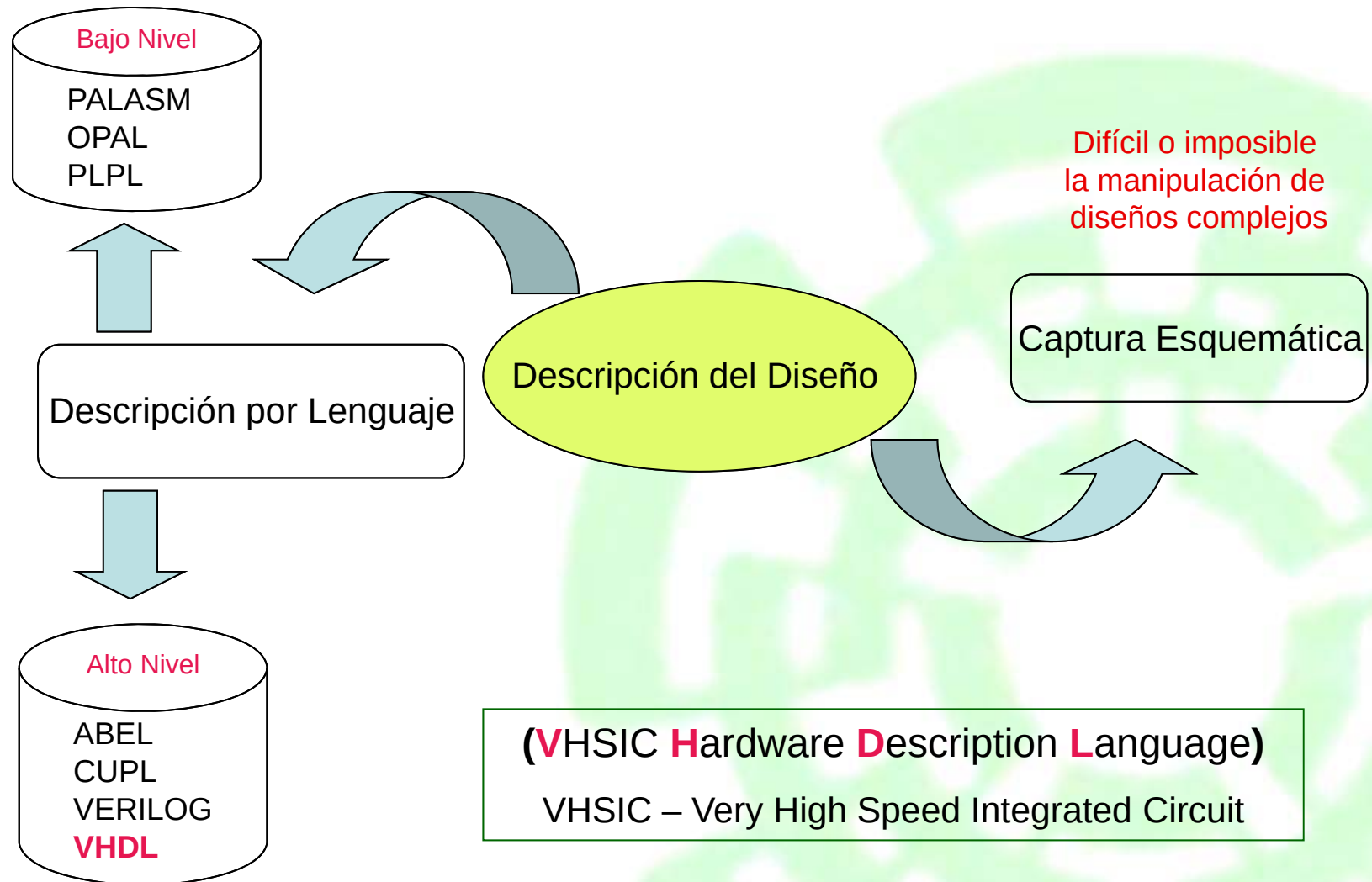

Capítulo 2

Sintaxis del Lenguaje




VHDL

(VHSIC Hardware Description Language)

VHSIC – Very High Speed Integrated Circuit

Antecedentes de VHDL

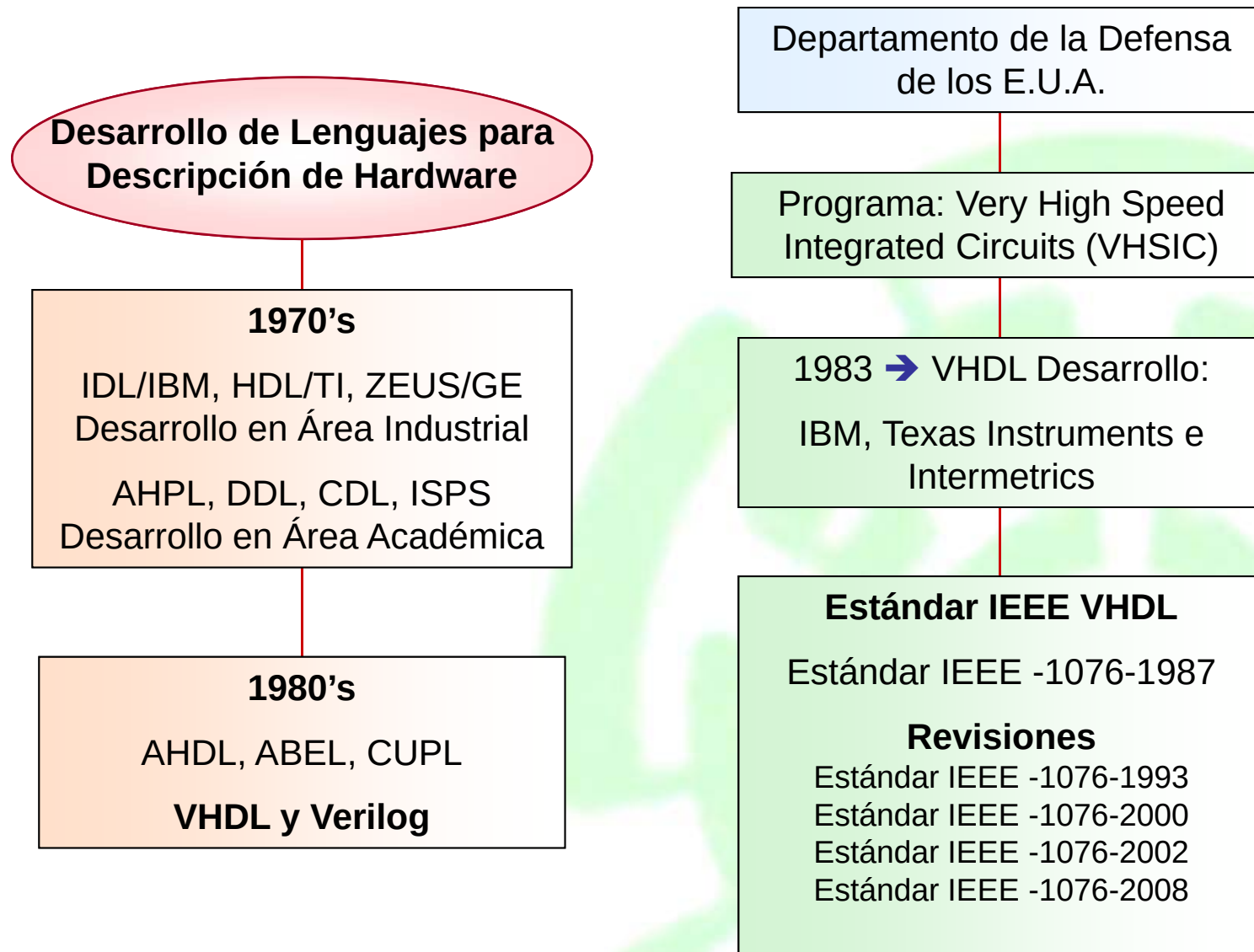

Ventajas de VHDL


Ventajas de VHDL
Notación Estandarizada
Disponibilidad al Público
Independencia del Sistema de Desarrollo (con algunas excepciones)
Independencia de la Metodología de Diseño (PLDs, ASICs, FPGAs)
Independencia de la Tecnología y Proceso de Fabricación (CMOS, Bipolar, BiCMOS)
Reutilización de Código
Capacidad descriptiva del comportamiento del sistema en distintos niveles de abstracción, modelación o abstracción: Algoritmo , RTL (Register Transfer Logic), Lógico y Compuerta
Facilitar la Verificación/Prueba del Sistema siendo diseñado.
Adición de la extensión analógica (IEEE1076.1) que permite la especificación, simulación y síntesis de sistemas digitales, analógicos y mixtos

Sintaxis de VHDL

Elementos sintácticos de VHDL	
Comentarios	Se consideran comentarios después de dos guiones medios seguidos "--"
Símbolos especiales	Existen caracteres especiales sencillos como (&, #) o dobles como (:=, <=)
Identificadores	Es lo que se usa para dar nombre a los diferentes objetos del lenguaje
Números	Se considera que se encuentra en base 10, se admite la notación científica convencional es posible definir números en otras bases utilizando el símbolo # : 2#11000100#
Caracteres	Es cualquier letra o caracter entre comillas simples: '3', 't'
Cadenas	Son un conjunto de caracteres englobados por comillas dobles: "hola"
Cadenas de bits	Los tipos bit y bit_vector son en realidad tipo caracter y arreglo de caracteres respectivamente, se coloca un prefijo para indicar la base : O"126", X"FE"
Palabras reservadas	Son las instrucciones, órdenes y elementos que permiten definir sentencias.

Reglas para Identificadores

Identificadores
Nombres o etiquetas que se usan para referirse a: Variables, Constantes, Señales, Procesos, Entidades, etc.
Están formados por números, letras (mayúsculas o minúsculas) y guión bajo “_” con las reglas especificadas en la tabla siguiente.
Longitud (Número de Caracteres): Sin restricciones
Palabras reservadas por VHDL no pueden ser identificadores
En VHDL, un identificador en mayúsculas es igual a su contraparte en minúsculas

 

Reglas para especificar un identificador	Incorrecto	Correcto
Primer caracter debe ser siempre una letra mayúscula o minúscula	4Suma	Suma4
Primer caracter no puede ser un guión bajo (_)	_S4bits	S_4bits
Dos guiones bajos seguidos no son permitidos	Resta__4	Resta_4_
Un identificador no puede utilizar símbolos especiales	Clear#8	Clear_8

Palabras reservadas en VHDL

Lista de palabras reservadas en VHDL

abs	downto	library	postponed	subtype
access	else	linkage	procedure	then
after	elsif	literal	process	to
alias	end	loop	pure	transport
all	entity	map	range	type
and	exit	mod	record	unaffected
architecture	file	nand	register	units
array	for	new	reject	until
assert	function	next	rem	use
attribute	generate	nor	report	variable
begin	generic	not	return	wait
block	group	null	rol	when
body	guarded	of	ror	while
buffer	if	on	select	with
bus	impure	open	severity	xnor
case	in	or	shared	xor
component	inertial	others	signal	
configuration	inout	out	sla	
constant	is	package	sra	
disconnect	label	port	srl	

Precedencia de Operadores

Mayor

↑

Precedencia de Operadores						
**	ABS	NOT				
*	/	MOD	REM			
+ (signo) - (signo)						
+	-	&				
=	/=	<	<=	>	>=	
AND	OR	XOR	NAND	NOR	XNOR	

Menor

La precedencia de operadores se encuentran ordenados de mayor (arriba) a menor (abajo), los operadores que se encuentran en la misma fila tienen la misma precedencia.

PRECEDENCIA DE OPERADORES

Los operadores anteriores se definen de la siguiente manera:

1. Operadores lógicos binarios: **and or nand nor xor xnor**.
2. Operadores relacionales: **= /= < <= > >=**.
3. Operadores de desplazamiento: **sll srl sla sra rol ror**.
4. Operadores de adición: **+ - &** (concatenación).
5. Operadores de signo: **+ -**.
6. Operadores de multiplicación: *** / mod rem**.
7. Operadores misceláneos: **not abs ****

Cuando no se usan los paréntesis, los operadores de la clase 7 tienen la mayor precedencia y se aplican primero, seguidos en ésta por los de la clase 6, luego la 5 y así sucesivamente. Los de la clase 1 tienen la menor precedencia y se aplican al último. Los operadores de la misma precedencia se aplican de izquierda a derecha en la expresión.

El orden de la precedencia puede cambiarse mediante los paréntesis.

PRECEDENCIA DE OPERADORES

Ejercicio:

Realizar las siguientes operaciones al vector **A** = “10010101”:

A sll 2 (desplazamiento lógico hacia la izquierda llenando con ceros “0”):

$$\mathbf{A \text{ sll } 2} = \begin{array}{c} \text{10} \boxed{010101} \\ \leftarrow \\ 010101\text{00} \end{array}$$

PRECEDENCIA DE OPERADORES

Ejercicio:

Realizar las siguientes operaciones al vector **A** = “10010101”:

A srl 3 (desplazamiento lógico hacia la derecha llenando con ceros “0”):

$$\mathbf{A \text{ srl } 3} = \begin{array}{c} \boxed{10010}101 \\ \quad \quad \quad \rightarrow \\ 00010010 \end{array}$$

PRECEDENCIA DE OPERADORES

Ejercicio:

Realizar las siguientes operaciones al vector **A** = “10010101”:

A sla 3 (desplazamiento aritmético hacia la izquierda llenando con el bit a la derecha):

$$\begin{array}{rcl} & 10010101 & \\ \leftarrow & & \\ \text{A sla 3} = & 10101111 & \\ & \uparrow & \text{Bit a la derecha} \end{array}$$

PRECEDENCIA DE OPERADORES

Ejercicio:

Realizar las siguientes operaciones al vector **A** = “10010101”:

A sra 2 (desplazamiento aritmético hacia la derecha llenando con el bit a la izquierda):


$$\begin{array}{rcl} & \boxed{100101}01 & \\ & \downarrow \quad \rightarrow & \\ \text{A sra 2} = & 1100101 & \\ & \uparrow & \text{Bit a la} \\ & & \text{izquierda} \end{array}$$

PRECEDENCIA DE OPERADORES

Ejercicio:

Realizar las siguientes operaciones al vector **A** = “10010101”:

A rol 3 (rotación a la izquierda):

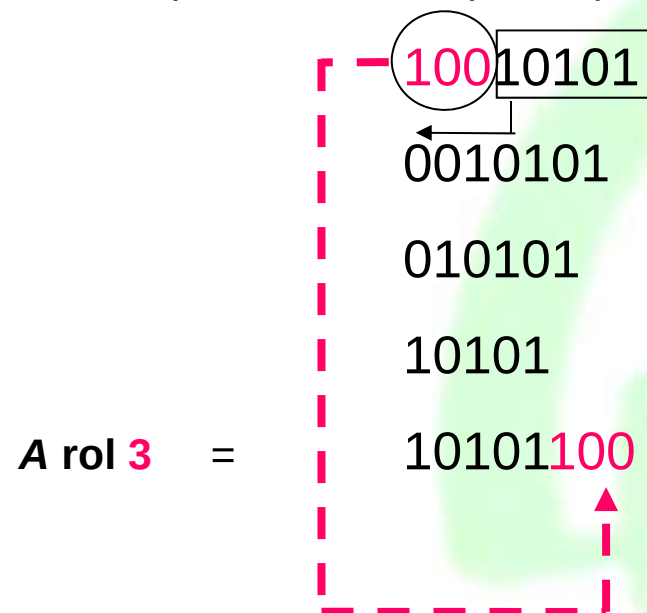


PRECEDENCIA DE OPERADORES

Ejercicio:

Realizar las siguientes operaciones al vector **A** = “10010101”:

A ror 5 (rotación a la derecha):

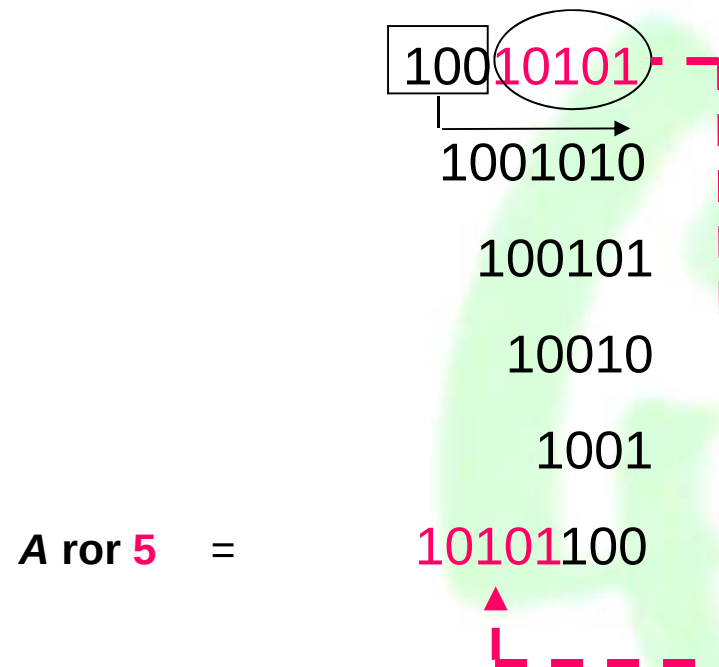

PRECEDENCIA DE OPERADORES

Ejercicio: En la siguiente expresión, **A**, **B**, **C** y **D** son del tipo *bit_vector*.

$$(A \text{ \& not } B \text{ or } C \text{ ror } 2 \text{ and } D) = \text{"110010"}$$

Entonces, los operadores se aplicarán en el siguiente orden:

not, **&**, **ror**, **or**, **and**, **=**

Si **A**= "110", **B**= "111", **C**= "011000" y **D**= "111011", las operaciones se realizan como se muestra a continuación:

not B = "000" (complemento bit por bit)

A & not B = "110000" (concatenación)

C ror 2 = "000110" (rotación a la derecha dos lugares)


(A & not B) or (C ror 2) = "110110" (operación **or** bit por bit)

(A & not B or C ror 2) and D = "110010" (operación **and** bit por bit)

[(A & not B or C ror 2 and D) = "110010"] = **TRUE** (el paréntesis fuerza a la prueba de igualdad al final, resultando en verdadero (**TRUE**))

Op. lógicos bin.: **and or nand nor xor xnor**.
Operadores relacionales: **= /= < <= > >=**.
Op. de desplazamiento: **sll srl sla sra rol ror**.
Operadores de adición: **+** - **&** (concatenación).
Operadores de signo: **+** -
Operadores de multiplicación: ***** / **mod rem**.
Operadores misceláneos: **not abs ****

Objetos y Tipos de Datos

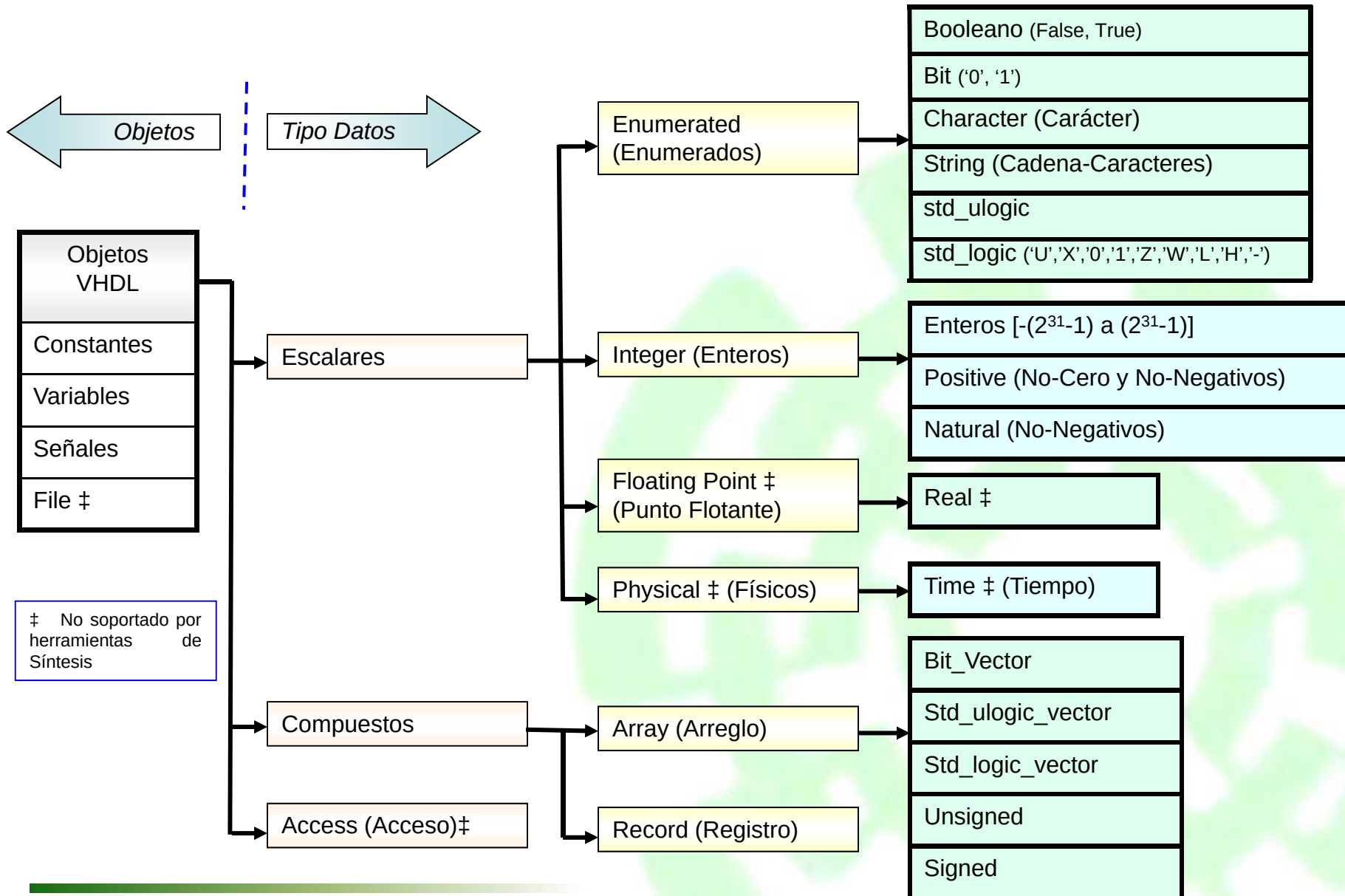

Números Reales:


Racionales: $-3/4; 5/8; 31/9; \dots$

Enteros: $-7; -1; 0; 5; 20; \dots$

Irracionales: $\sqrt{2}; (1+\sqrt{5})/2; \dots$

Trascendentes: $e; \pi; \ln(2); \dots$

Objetos y Tipos de Datos

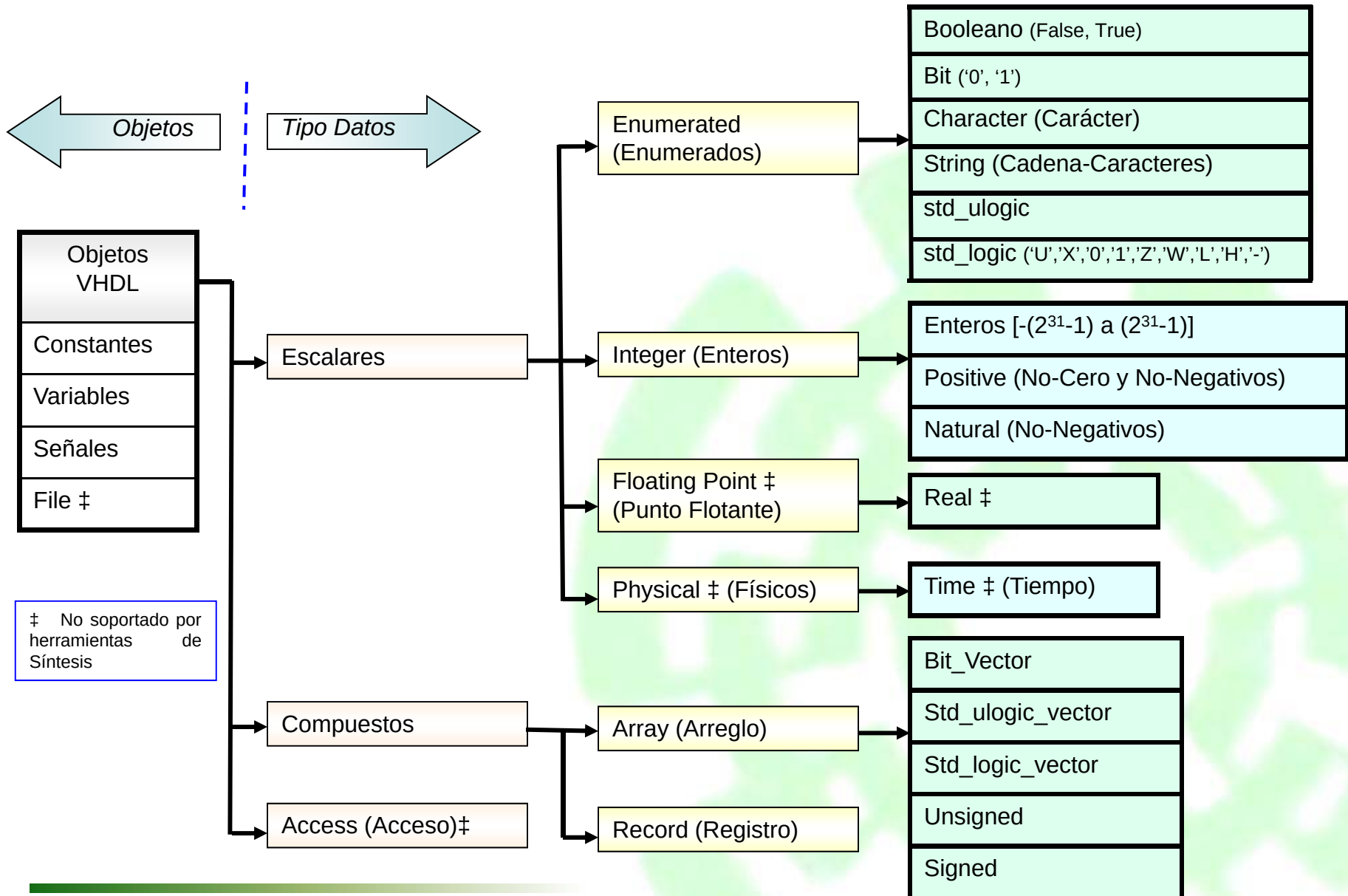

<http://www.csee.umbc.edu/help/VHDL/stdpkg.html>

Objetos de Datos

Un objeto de datos en VHDL es un elemento que toma un valor de algún tipo de dato determinado, según sea el tipo de dato, el objeto poseerá un conjunto de propiedades. En VHDL los objetos de datos son generalmente una de las tres clases siguientes:

Constantes

Una constante es un elemento que puede tomar un único valor de un tipo de dato; las constantes pueden ser declaradas dentro de entidades, arquitecturas, procesos y paquetes.

CONSTANT identificador : tipo := valor;

Ejemplo

CONSTANT byte: integer := 8;

Variables

Las variables pueden ser modificadas cuando sea necesario, pueden ser declaradas solamente dentro de los procesos y subprogramas.

VARIABLE identificador : tipo [:= valor];

Ejemplo

VARIABLE aux1, aux2: bit;

Señales

Las señales sí pueden almacenar o pasar valores lógicos, por lo tanto, representan elementos de memoria o conexiones y si pueden ser sintetizadas. Son declaradas en las arquitecturas antes del **BEGIN**.

SIGNAL identificador : tipo [:= valor];


Ejemplo

SIGNAL A, B : bit := '0';

SIGNAL dato: bit_vector (7 **downto** 0);

Objetos de Datos

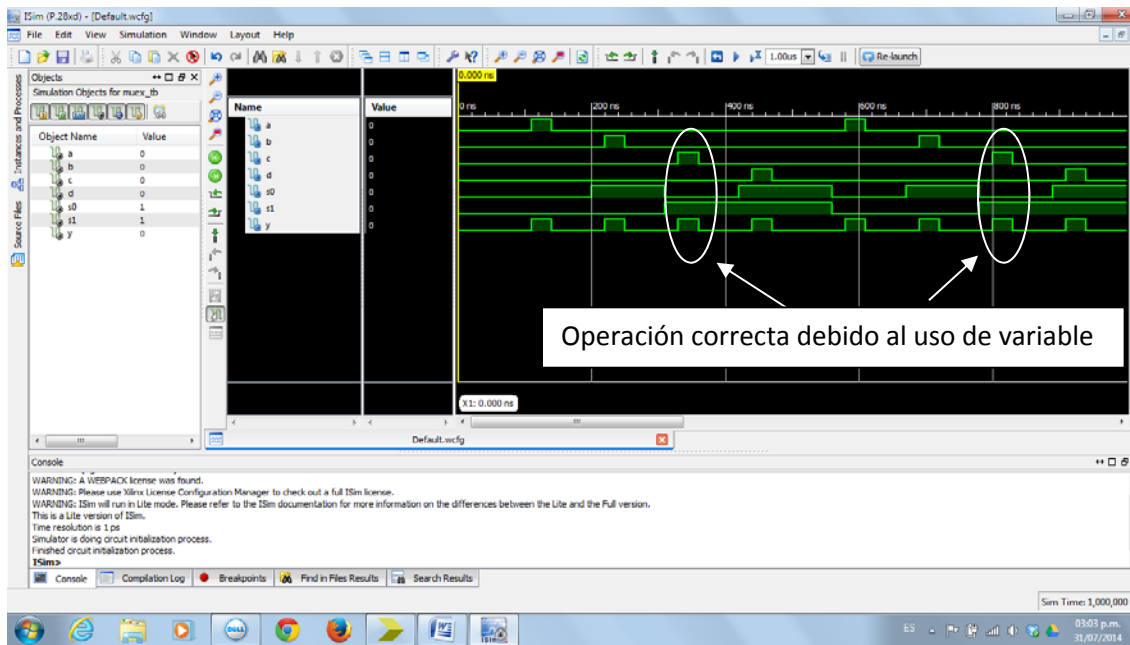Es importante conocer las implicaciones que tiene el uso de señales y variables en la respuesta del circuito que se quiere sintetizar.



```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity Mux_OK is  
  Port ( a : in  STD_LOGIC;  
        b : in  STD_LOGIC;  
        c : in  STD_LOGIC;  
        d : in  STD_LOGIC;  
        s0 : in  STD_LOGIC;  
        s1 : in  STD_LOGIC;  
        y : out STD_LOGIC);  
end Mux_OK;
```

```
architecture Behavioral of Mux_OK is  
begin
```

```
  process (a, b, c, d, s0, s1)  
    variable sel : integer range 0 to 3;
```

```
  Begin
```

```
    sel := 0;  
    if (s0 = '1') then sel := sel + 1;  
    end if;  
    if (s1 = '1') then sel := sel + 2;  
    end if;
```

```
  case sel is  
    when 0 => y <= a;  
    when 1 => y <= b;  
    when 2 => y <= c;  
    when 3 => y <= d;
```


```
  end case;
```

```
end process;
```

```
end Behavioral;
```

Objetos de Datos

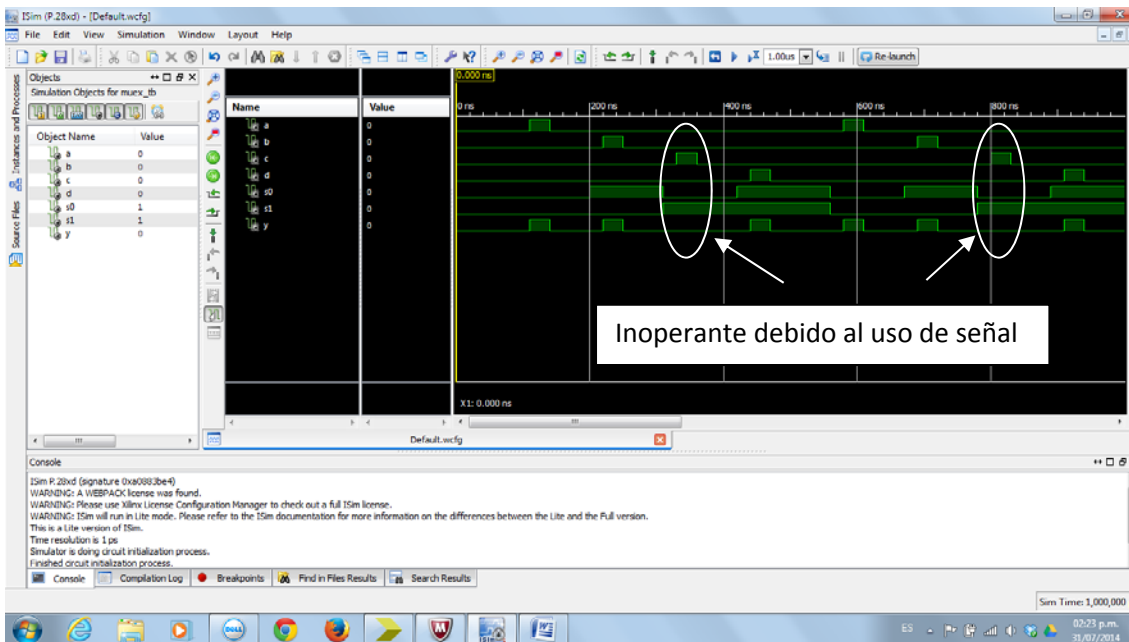Es importante conocer las implicaciones que tiene el uso de señales y variables en la respuesta del circuito que se quiere sintetizar.



```
library IEEE;  
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
```

```
entity Mux_not_OK is  
  Port ( a : in STD_LOGIC;  
         b : in STD_LOGIC;  
         c : in STD_LOGIC;  
         d : in STD_LOGIC;  
         s0 : in STD_LOGIC;  
         s1 : in STD_LOGIC;  
         y : out STD_LOGIC);  
end Mux_not_OK;
```

architecture Behavioral of Mux_not_OK is


```
  signal sel: integer range 0 to 3;  
begin  
  process (a, b, c, d, s0, s1)  
  Begin  
    sel <= 0;  
    if (s0 = '1') then sel <= sel + 1;  
    end if;  
    if (s1 = '1') then sel <= sel + 2;  
    end if;
```

```
    case sel is  
      when 0 => y <= a;  
      when 1 => y <= b;  
      when 2 => y <= c;  
      when 3 => y <= d;
```

```
    end case;  
  end process;
```

```
end Behavioral;
```


Estructura de VHDL

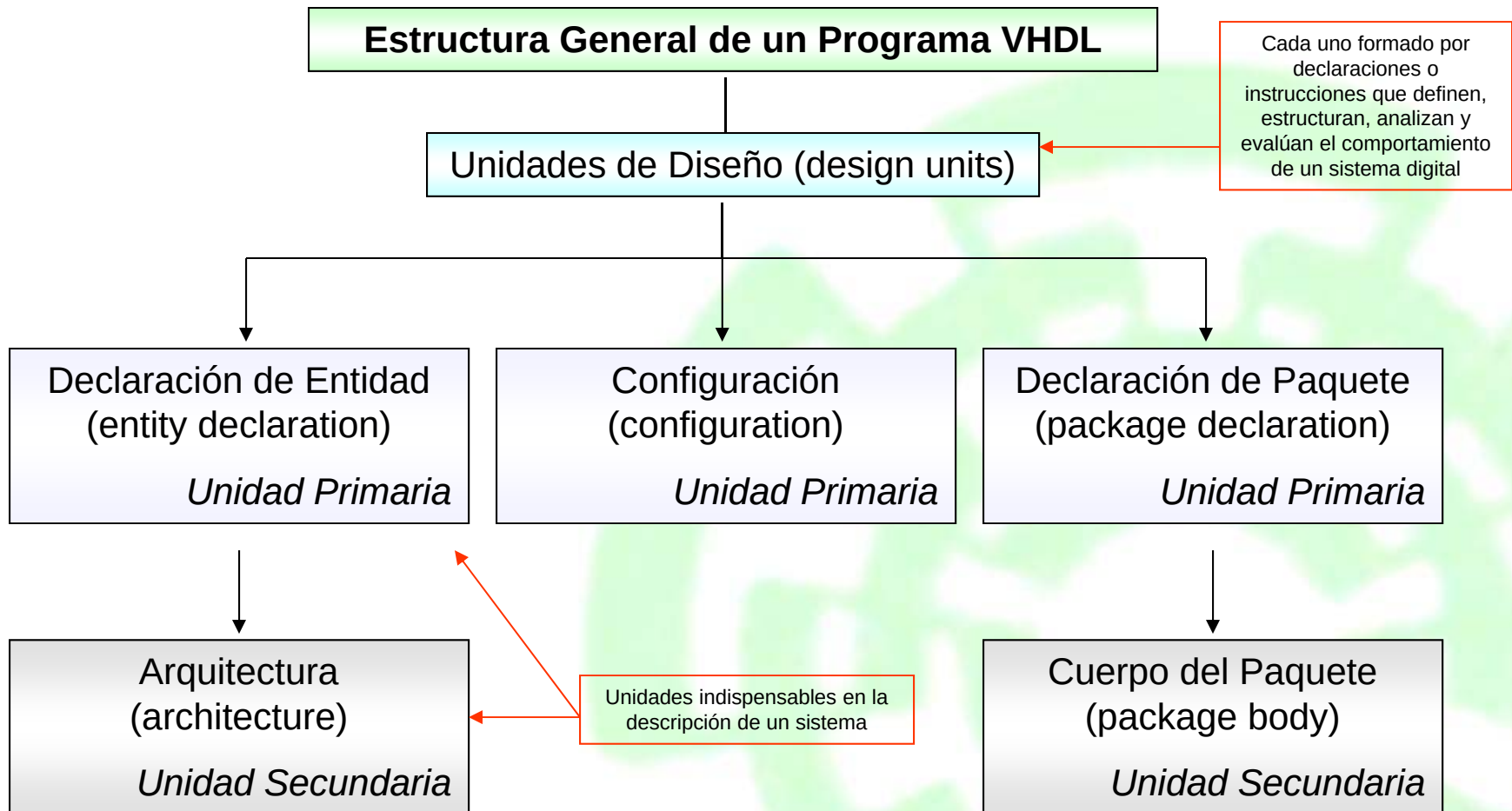

¿Qué es una Entidad?

entidad (**entity**) → Bloque elemental de diseño



Circuitos elementales digitales que forman de manera individual o en conjunto un sistema digital



Ejemplos: Compuertas, Flip-Flops, Sumadores/Restadores, Multiplexores, Contadores, Multiplicadores, ALUs, Neurona-Digital, etc.



Declaración de una entidad → Consiste en la descripción de los puertos de entrada o salida de un circuito, el cual es identificado como una entidad (**entity**)



¡Importante!

No se describe cómo será realizado o implementado el circuito, es decir, su Arquitectura

¿Cómo se Describe a un Puerto?


Nombre
Identificador

Modo
in = Entrada
out = Salida
inout • Puerto de Entrada (Lectura) y Salida (Escritura) • El valor leído (Entrada) es aquél que <u>llega</u> al puerto, y no el valor que se le asigna (Salida), en caso de existir.
buffer • Similar al Puerto de Salida (Escritura), pero además puede ser leído. • El valor leído (Entrada) es el mismo valor asignado (Salida) al puerto.


Paquete (pkg.) en el cual es definido el tipo.
Ver: "Uso de Bibliotecas y Paquetes"

Tipo de Dato	
Conjuntos de Valores que se les ha asignado un nombre (p.ej. <i>bit</i> , <i>boolean</i> , <i>bit_vector</i> , etc), de tal forma que un objeto (p.ej. <i>una Señal</i>) de un determinado Tipo (p.ej. <i>el tipo bit_vector</i>) pueda tomar cualquier valor dentro del conjunto de valores que define al Tipo especificado.	
bit (pkg. <i>standard</i>)	Valores de '0' o '1' Lógico
boolean (pkg. <i>standard</i>)	Define valores de cierto o falso de acuerdo con una expresión
bit_vector (pkg. <i>standard</i>)	Conjunto de bits que representa a un grupo de señales de ent. o sal.
integer (pkg. <i>standard</i>)	Números enteros
std_logic (pkg. <i>std_logic_1164</i>)	Valores 'U', 'X', '0', '1', 'Z', 'W', 'L', 'H', '-'
std_logic_vector (pkg. <i>std_logic_1164</i>)	Arreglos de std_logic
Más tipos	
Se irán introduciendo conforme avance el curso	

Modos de un Puerto

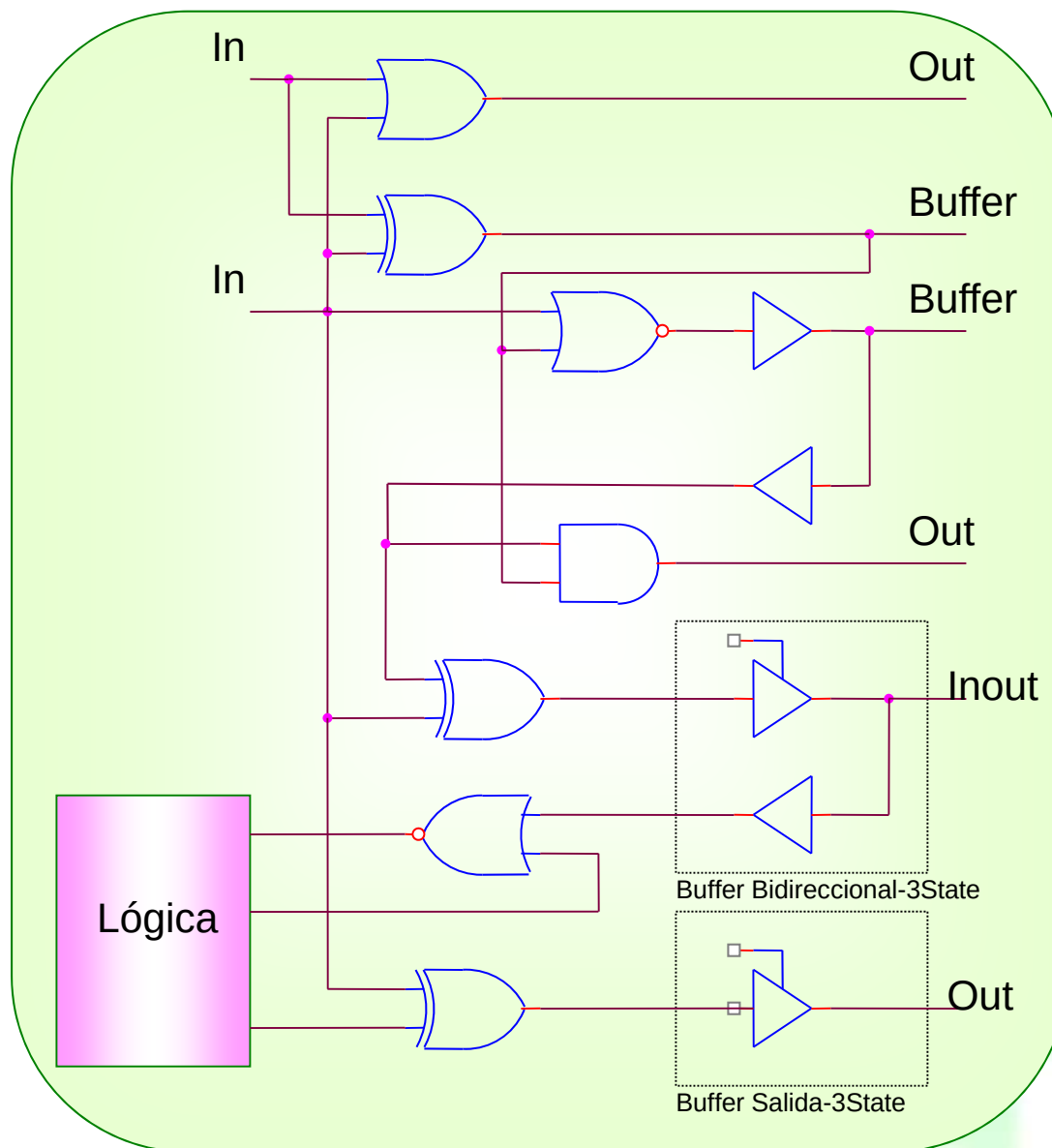

Ejemplo: Sumador Completo

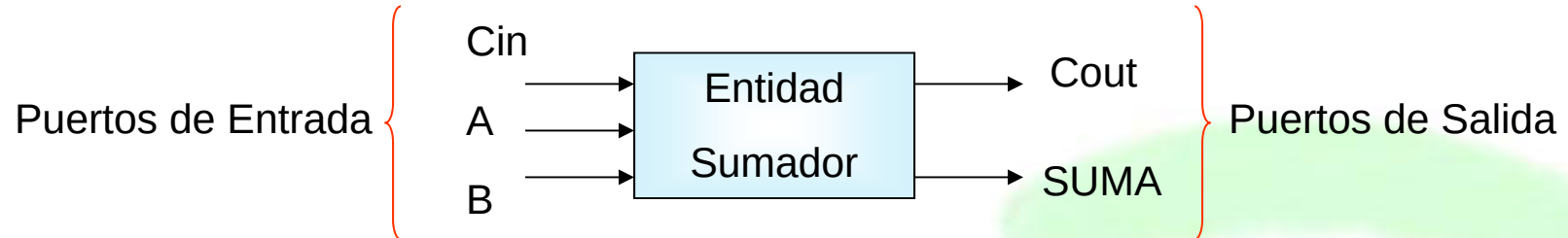

(entity) Inicia declaración de la entidad

(--) Indica Comentario

Identificador de la entidad

Nombres de los puertos

Línea N°.	Sumador-completo de dos datos con longitudes de 1-bit (Declaración de Entidad)
1	--Declaración de la entidad de un circuito sumador
2	entity sumador is
3	port (A, B, Cin: in bit;
4	SUMA, Cout: out bit);
5	end sumador;


Modo de Operación

Tipo de Dato

(end) Finaliza declaración de la entidad


(;) Finaliza declaración o subdeclaración

Ejemplo: Comparador

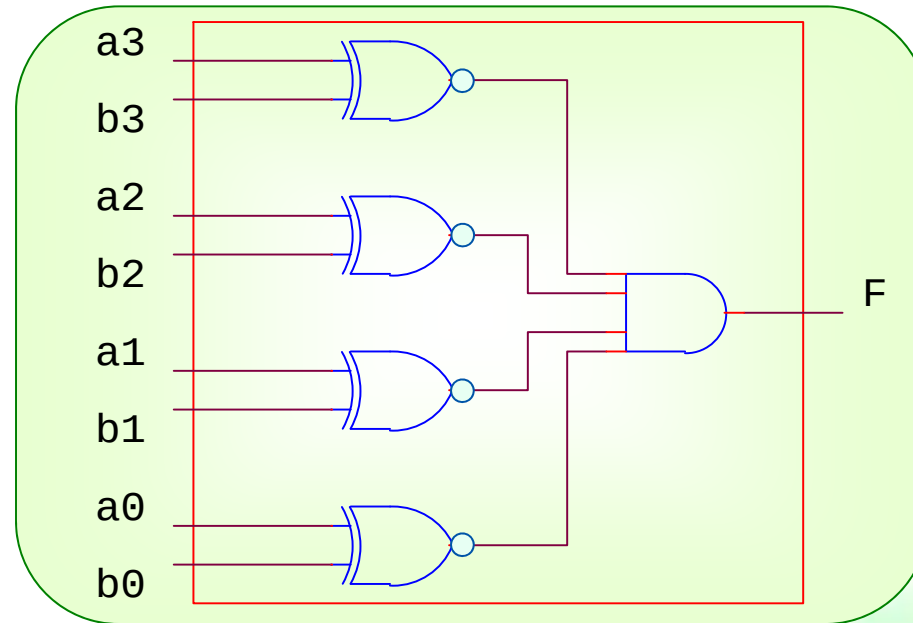

Línea No.	Comparador – Uso de dos datos con longitudes de 4-bit (Declaración de Entidad)
1	--Declaracion de la entidad
2	entity circuito is
3	port (a3, b3, a2, b2, a1, b1, a0, b0: in bit;
4	F: out bit);
5	end circuito;

Uso de Vectores

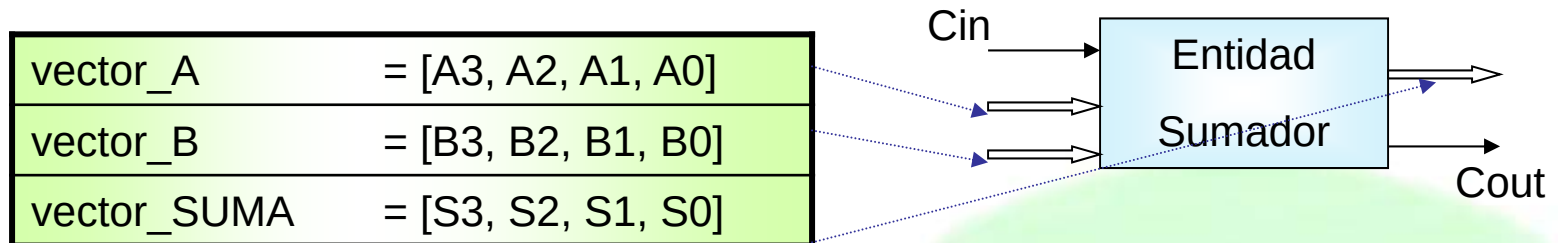

Declaración de Puertos Tipo-Vector

```
port (vector_A, vector_B: in bit_vector (3 downto 0);  
      vector_SUMA: out bit_vector (3 downto 0));
```

Para ordenar en forma
ascendente utilizar **to** en lugar de
downto (p.ej. 0 to 3)


Sumador-completo de dos datos con longitudes de 4-bit (Declaración de Entidad – Uso de Vectores)

entity sumador **is**

```
port (A, B: in bit_vector (3 downto 0);  
      Cin: in bit;  
      Cout: out bit;  
      SUMA: out bit_vector (3 downto 0));
```


end sumador;

Ejemplo: Comparador (Uso de Vectores)

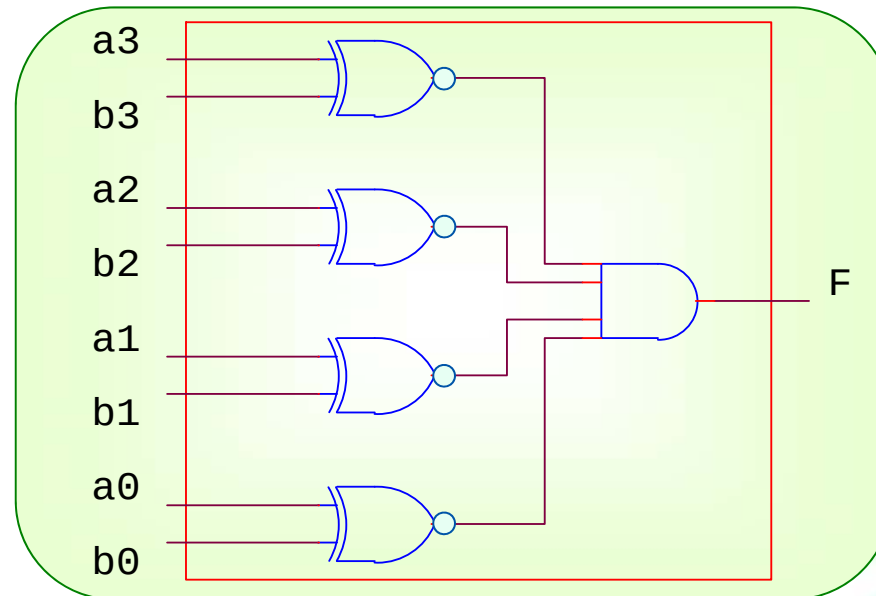


Línea N°.	Comparador – Uso de dos datos con longitudes de 4-bit (Declaración de Entidad – Uso de Vectores)
1	--Declaracion de la entidad
2	entity circuito is
3	port (a, b: in bit_vector (3 downto 0);
4	F: out bit);
5	end circuito;

Uso de Bibliotecas y Paquetes

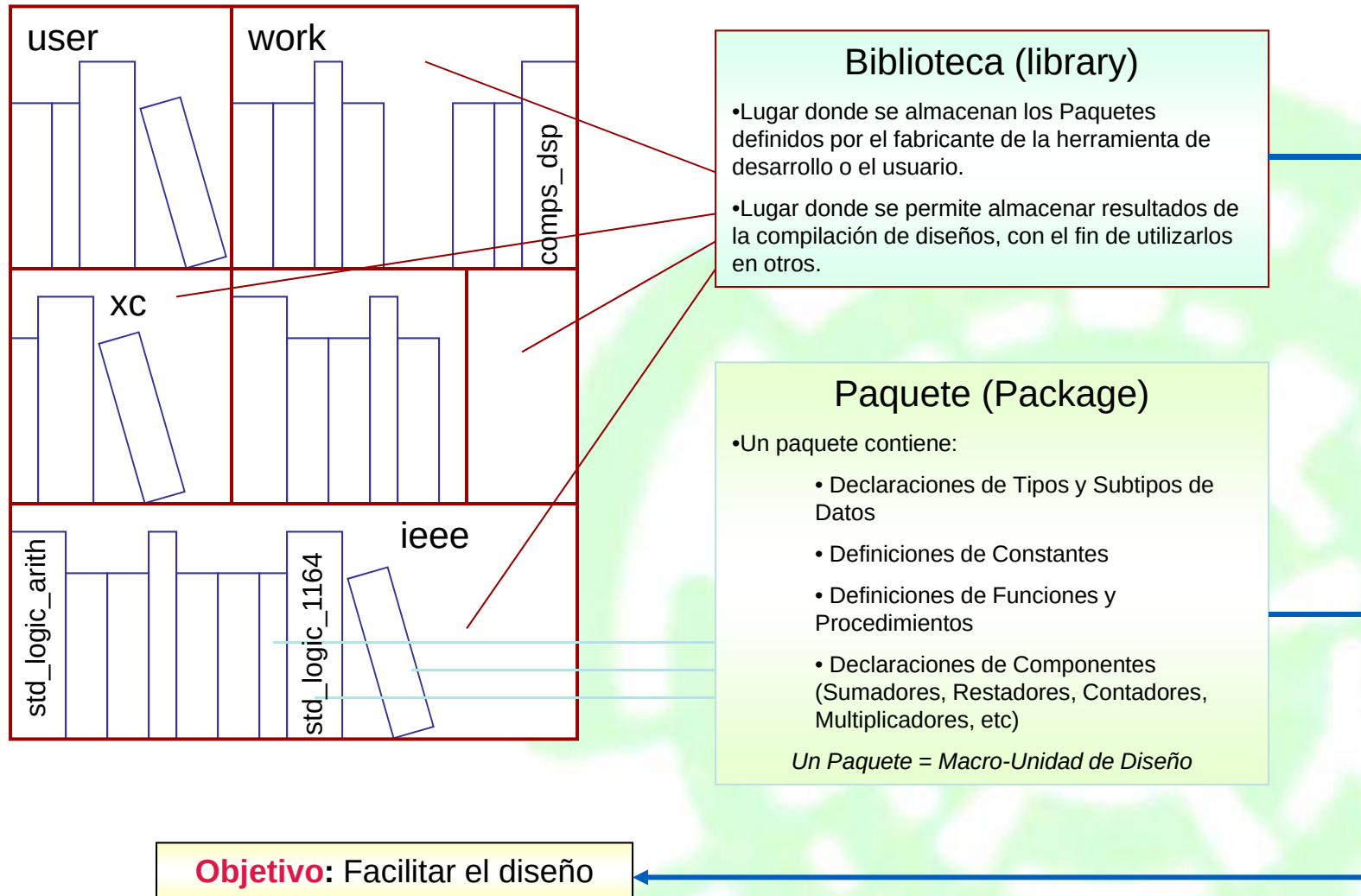

Uso de Bibliotecas y Paquetes

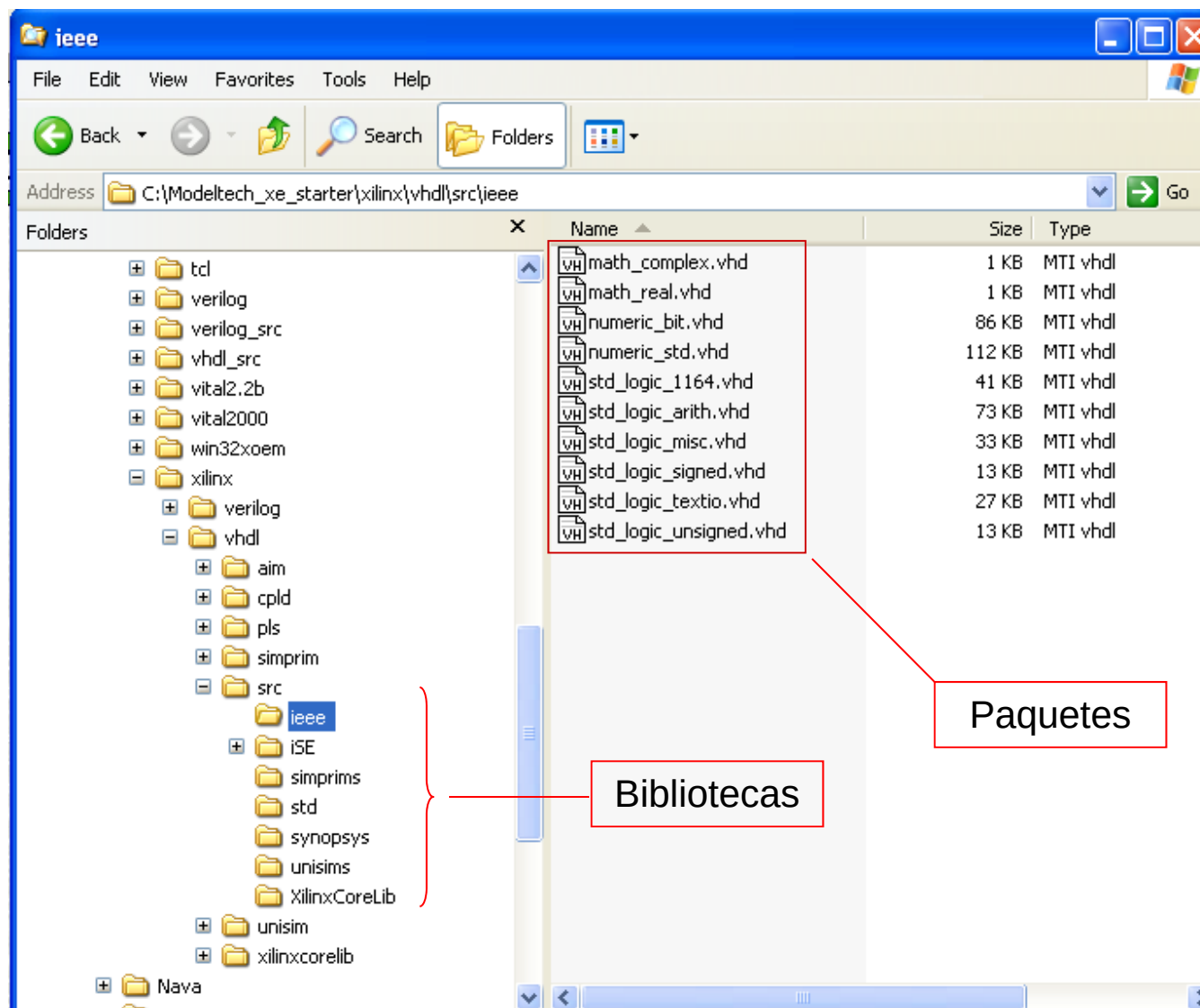

Uso de Bibliotecas y Paquetes

Para llamar un paquete es necesario llamar a la biblioteca que lo contiene (donde ha sido compilado)

Sintaxis: **use** nombre_biblioteca.nombre_paquete.**all**;

Ejemplo: **use ieee.std_logic_1164.all**;


Uso del paquete
std_logic_1164 incluido en la
biblioteca **ieee**

Permite el uso de todos los
componentes almacenados en el
paquete

Bibliotecas y Paquetes

Paquetes predefinidos comúnmente utilizados	
Standard	
standard	• Contiene tipos básicos: bit, bit_vector, integer • Paquete incluido por omisión.
IEEE	
std_logic_1164	• Define los tipos: std_logic, std_ulogic, std_logic_vector, std_ulogic_vector • Define funciones de conversión basadas sobre estos tipos.
numeric_bit	• Define tipos de vectores signados y no-signados basados en el tipo bit y todos los operadores aritméticos sobre estos tipos. • Define funciones extendidas y de conversión para dichos tipos.
numeric_std	Define tipos de vectores signados y no-signados basados en el tipo std_logic. Paquete equivalente al Paquete std_logic_arith
Synopsys	
std_logic_arith	• Define tipos de vectores signados y no-signados, y todos los operadores aritméticos sobre estos tipos. • Define funciones extendidas y de conversión para dichos tipos.
std_logic_unsigned	• Define operadores aritméticos sobre el tipo std_ulogic_vector y los considera como operadores no-signados.
std_logic_signed	• Define operadores aritméticos sobre el tipo std_logic_vector y los considera como operadores signados.
std_logic_misc	• Define tipos, subtipos, constantes y funciones complementarios para el paquete std_logic_1164.

Ejemplo: Multiplicador

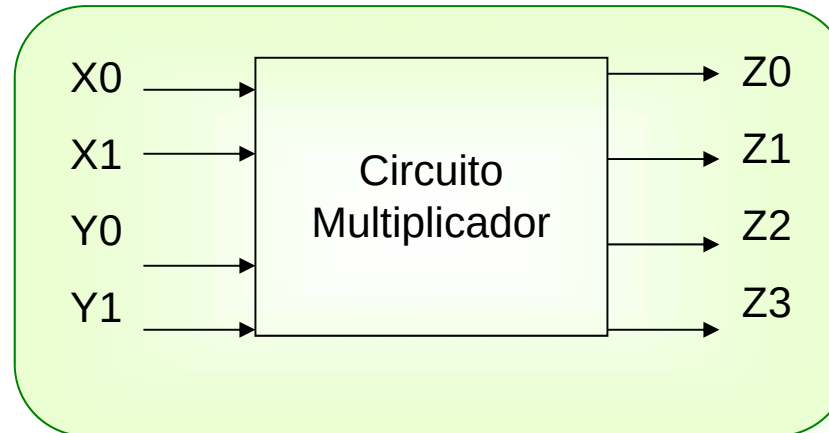

Multiplicador de dos datos con longitudes de 2-bit
(Declaración de Entidad – Uso de Biblioteca y Paquete)

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity multiplica is  
    port (X0, X1, Y0, Y1: in std_logic;  
          Z3, Z2, Z1, Z0: out std_logic);  
end multiplica;
```

¿Qué es Arquitectura?

arquitectura (**architecture**)

Unidad de Diseño Secundaria que describe el comportamiento interno de una entidad.



¿Cómo? - A través de la programación de varios procedimientos que permitan que la entidad (**entity**) cumpla con las condiciones de operación o comportamiento deseadas.



Niveles de **Descripción** utilizados

Estilo Programación o Modelización




Nivel Transistor (Topología / Layout)

Estilo de Modelización - Funcional

Funcional - En este caso, se describen las relaciones entre las entradas y salidas, sin importar la estructura o implementación física del sistema o circuito.

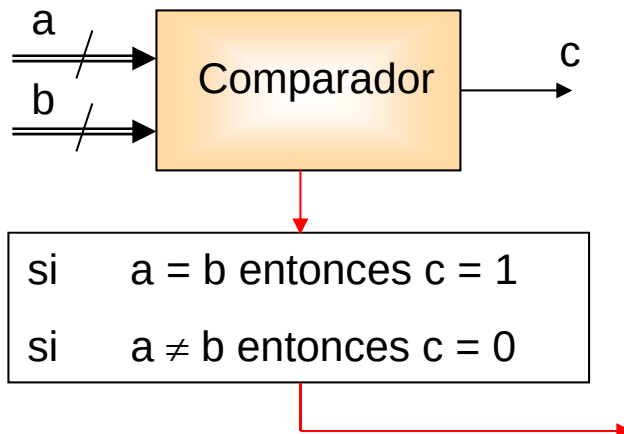
Uso de **if-then-else**
(construcción secuencial)



Línea N°	Arquitectura - Comparador de Igualdad de dos Datos de Long. = 2Bits
1	--Ejemplo de una descripción abstracta (funcional)
2	library ieee;
3	use ieee.std_logic_1164.all;
4	entity comp is
5	port (a,b: in bit_vector (1 downto 0);
6	c: out bit);
7	end comp;
8	architecture funcional of comp is
9	begin
10	compara: process (a,b)
11	begin
12	if a = b then
13	c <= '1';
14	else
15	c <= '0';
16	end if ;
17	end process compara;
18	end funcional;

Estilo de Modelización - Funcional

Línea N°	Arquitectura - Compuerta OR de dos entradas
1	--Ejemplo de una descripción abstracta (funcional)
2	library ieee;
3	use ieee.std_logic_1164.all;
4	entity com_or is
5	port (a,b: in std_logic;
6	f1: out std_logic);
7	end com_or;
8	architecture funcional of com_or is
9	begin
10	process (a,b) begin
11	if (a = '0' and b='0') then
12	f1 <= '0';
13	else
14	f1 <= '1';
15	end if ;
16	end process ;
17	end funcional;

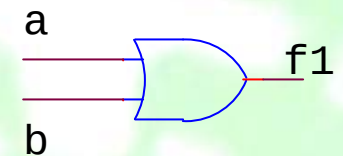

a	b	f1
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Estilo de Modelización – Flujo de Datos

Flujo de Datos - En este caso, se describe la forma en la que los datos se pueden transferir entre los diferentes módulos operativos que constituyen la entidad (sistema o circuito)


La construcción
when-else



Línea Nº	Arquitectura - Comparador de Igualdad de dos Datos de Long. = 2Bits
1	--Ejemplo de una arquitectura usando when-else
2	library ieee;
3	use ieee.std_logic_1164.all;
4	entity comp is
5	port (a,b: in bit_vector (1 downto 0);
6	c: out bit);
7	end comp;
8	architecture fun_datos of comp is
9	begin
10	c <= '1' when (a = b) else '0';
11	end fun_datos;
12	

Estilo de Modelización – Flujo de Datos


Uso de ecuaciones booleanas

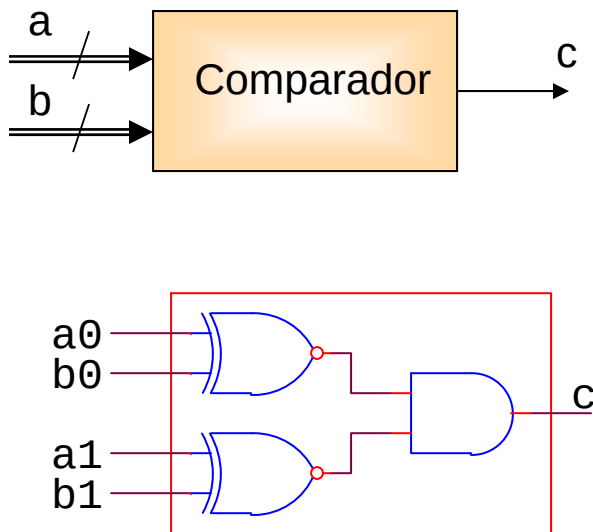

Línea Nº	Arquitectura - Comparador de Igualdad de dos Datos de Long. = 2Bits
1	--Ejemplo de una arquitectura usando ecs. booleanas
2	library ieee;
3	use ieee.std_logic_1164.all;
4	entity comp is
5	port (a,b: in bit_vector (1 downto 0);
6	c: out bit);
7	end comp;
8	architecture booleana of comp is
9	begin
10	c <= (a(1) xnor b(1)) and (a(0) xnor b(0));
11	end booleana;
12	


Estilo de Modelización – Estructural

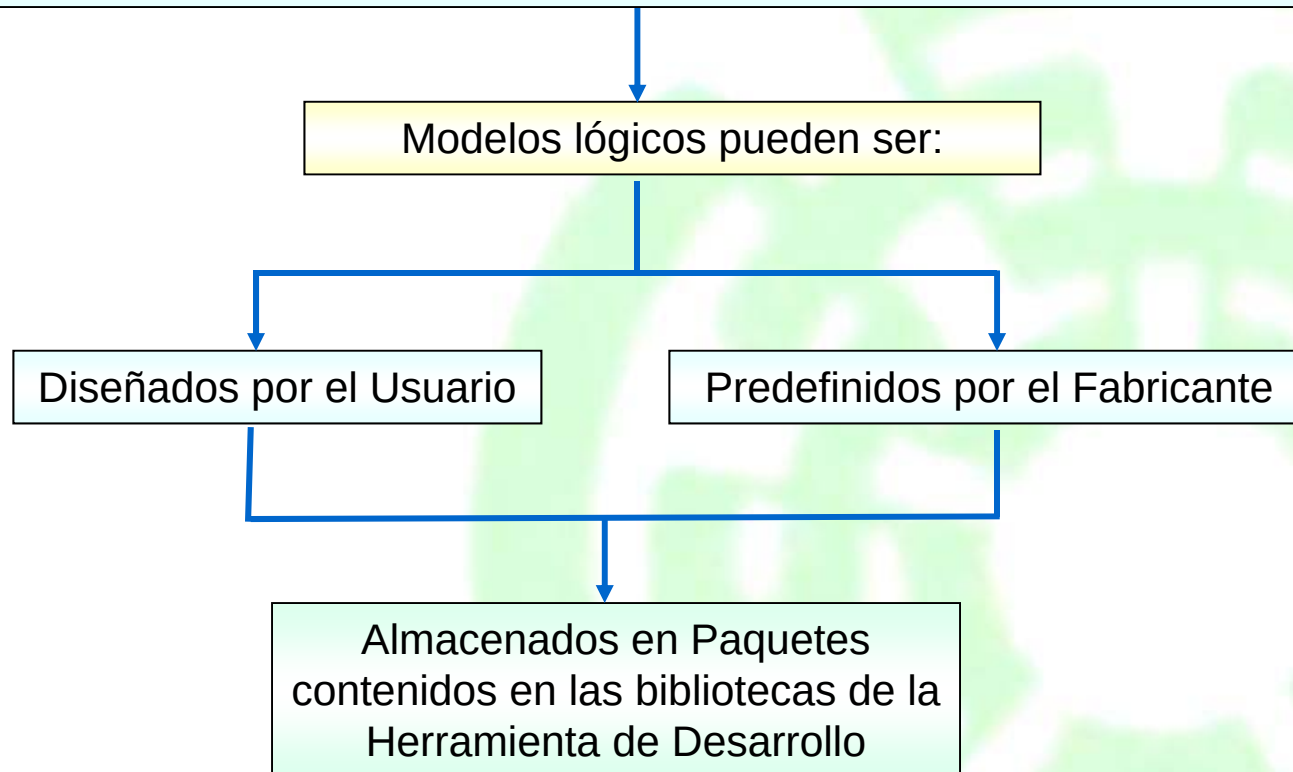Estructural - En este caso, el comportamiento de un sistema o circuito es descrito mediante modelos lógicos establecidos de los componentes que conforman al sistema o circuito, como son: Compuertas, Sumadores, Contadores, etc.



Estilo de Modelización – Estructural

Línea Nº	Arquitectura - Comparador de Igualdad de dos Datos de Long. = 2Bits
1	library ieee;
2	use ieee.std_logic_1164.all;
3	use work.compuertas.all;
4	entity comp is
5	port (a,b: in bit_vector (0 to 1);
6	c: out bit);
7	end comp;
8	architecture estructural of comp is
9	signal m: bit_vector (0 to 1);
10	begin
11	U0: xnor2 port map (a(0), b(0), m(0));
12	U1: xnor2 port map (a(1), b(1), m(1));
13	U2: and2 port map (m(0), m(1), c);
14	end estructural;

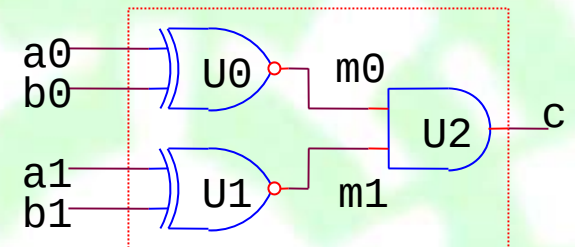

En resumen, se puede decir que:

La descripción **funcional** se basa principalmente en el uso de procesos y de declaraciones *secuenciales*. Esta descripción es similar a la hecha en un lenguaje de programación de alto nivel, por su alto nivel de abstracción.

Más que especificar la estructura o la forma en que se deben conectar los componentes de un diseño, nos limitamos a describir su comportamiento.

Una descripción **funcional** consiste de una serie de instrucciones, que ejecutadas *secuencialmente*, modelan el comportamiento del circuito.

La ventaja de este tipo de descripción, es que no se requiere enfocar a un nivel de compuerta para implementar un diseño.

En **VHDL** una descripción **funcional** necesariamente implica el uso de por lo menos un bloque **PROCESS (if-then-else)**

Definición de instrucción secuencial:

Las instrucciones secuenciales son aquellas que son ejecutadas serialmente, una después de otra. La mayoría de los lenguajes de programación, como C o Pascal, utilizan este tipo de instrucciones.

En **VHDL** las instrucciones *secuenciales* son implementadas únicamente dentro del bloque **PROCESS**.

COMENTARIO:

Dentro de una arquitectura en **VHDL**, no existe un orden específico de ejecución de las asignaciones. El orden en el que las instrucciones son ejecutadas depende de los eventos ocurridos en las señales, similar al funcionamiento del circuito.

Descripción por flujo de datos:

La descripción por flujo de datos indica la forma en que los datos se pueden transferir de una señal a otra sin necesidad de declaraciones *secuenciales*.

Este tipo de descripciones permite definir el flujo que tomarán los datos entre módulos encargados de realizar operaciones: **when-else**.

Esta forma de descripción, puede realizarse también mediante ecuaciones booleanas, en donde se emplean los operadores correspondientes: **or**, **and**, **nand**, **nor**, **xor**, **xnor**.

Descripción estructural:

Este tipo de descripción basa su comportamiento en modelos lógicos establecidos (*compuertas, sumadores, contadores, etc.*).

El usuario puede diseñar estas estructuras y guardarlas para su uso posterior o tomarlas de los *paquetes* contenidos en las *librerías* de diseño del software que se esté utilizando.

Comparación entre los estilos de diseño.

El estilo de diseño utilizado en la programación del circuito depende del diseñador y de la complejidad del proyecto. Por ejemplo, un diseño puede describirse por medio de **ecuaciones booleanas**, pero si es muy extenso quizá sea más apropiado emplear **estructuras jerárquicas** para dividirlo.

Ahora bien, si se requiere diseñar un sistema cuyo funcionamiento dependa sólo de sus entradas y salidas, es conveniente utilizar la descripción **funcional**, la cual presenta la ventaja de requerir menos instrucciones y el diseñador no necesita un conocimiento previo de cada componente del circuito.

Resumen

Las instrucciones *concurrentes (flujo de datos y estructural)* se utilizan fuera de un bloque **PROCESS**, a diferencia de las instrucciones *secuenciales*, que únicamente se utilizan dentro del bloque **PROCESS**.

Entonces, las descripciones se pueden distinguir entre **secuenciales** (*funcional*) y **concurrentes** (*flujo de datos y estructural*).

Ejercicios

Para la siguiente declaración:

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity seleccion is port (  
  m: in std_logic_vector(0 to 3);  
  f: out std_logic);  
end seleccion;
```

Indicar:

nombre de la entidad: _____

los puertos de entrada: _____

los puertos de salida: _____

el tipo de dato: _____

Ejercicios

Señale cuál de los siguientes identificadores son correctos o incorrectos:

1logico _____

Desp_laza _____

con_trol _____

N_ivel _____

Pagina _____

architecture _____

registro _____


S_uma# _____

2Suma _____

Res_ta _____

Ejercicios


Describir la siguiente función por VHDL.

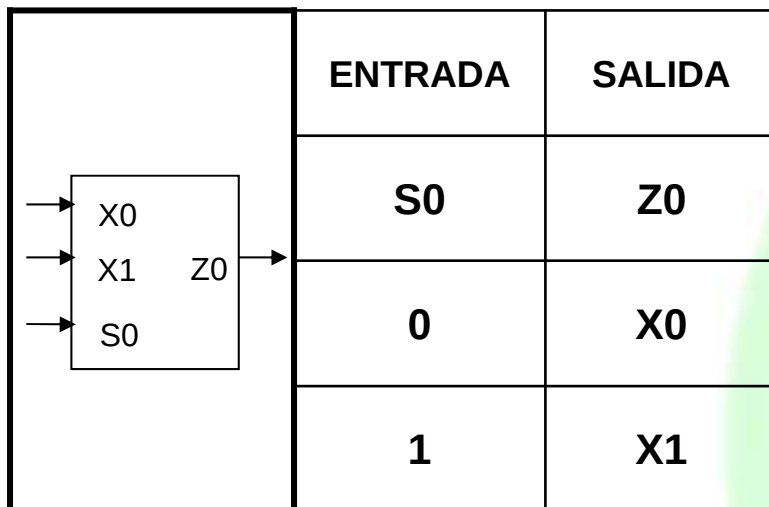

Entradas			Salidas
S0	X0	X1	Z0
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

MULTIPLEXOR

Ejercicios

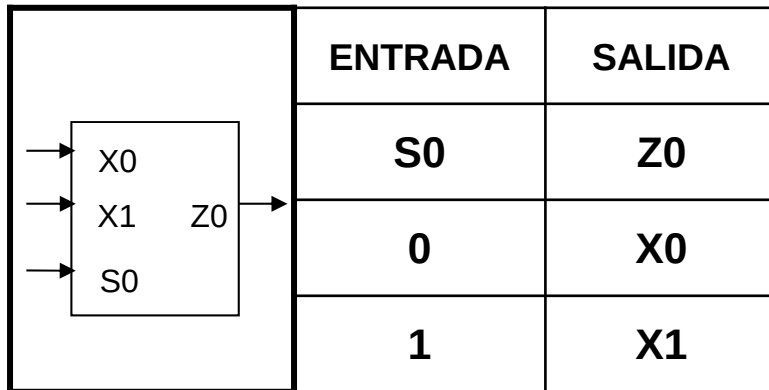

```


ENTITY multiplexor IS
  PORT (s0, x0, x1: IN bit;
        z0: OUT bit);
END multiplexor;

ARCHITECTURE data_flow OF multiplexor IS
  SIGNAL temp: bit_vector (2 downto 0);
BEGIN
  z0 <= '0' WHEN temp = "000" ELSE
        '0' WHEN temp = "001" ELSE
        '1' WHEN temp = "010" ELSE
        '1' WHEN temp = "011" ELSE
        '0' WHEN temp = "100" ELSE
        '1' WHEN temp = "101" ELSE
        '0' WHEN temp = "110" ELSE
        '1';
  temp <= s0 & x0 & x1; -- concatenación
                        -- de las entradas en un
                        -- solo bus
END data_flow;
    
```

Entradas			Salidas
S0	X0	X1	Z0
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Para la primera descripción que se mostrará, se empleará el código de la tabla extendida, resultando en el siguiente listado VHDL.

Ejercicios

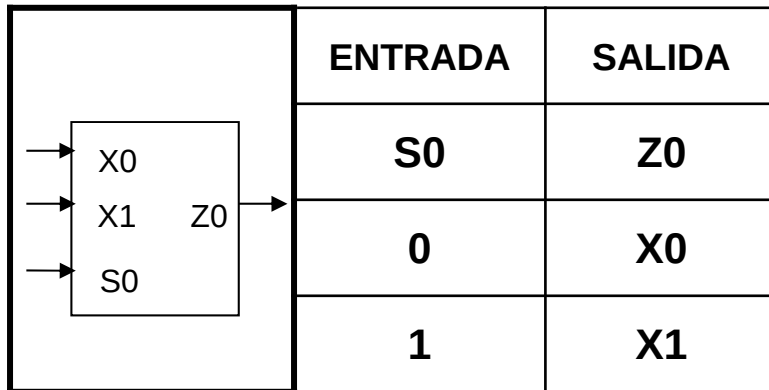

```


ENTITY multiplexor IS
  PORT (s0, x0, x1: IN bit;
        z0: OUT bit);
END multiplexor;

ARCHITECTURE data_flow OF multiplexor IS
  SIGNAL temp: bit_vector (2 downto 0);
BEGIN
  z0 <= '0' WHEN temp = "000" ELSE
        '0' WHEN temp = "001" ELSE
        '1' WHEN temp = "010" ELSE
        '1' WHEN temp = "011" ELSE
        '0' WHEN temp = "100" ELSE
        '1' WHEN temp = "101" ELSE
        '0' WHEN temp = "110" ELSE
        '1' ;
  temp <= s0 & x0 & x1; -- concatenación
                        -- de las entradas en un
                        -- solo bus
END data_flow;
  
```

Entradas			Salidas
S0	X0	X1	Z0
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Los valores asignados al tipo bit_vector deber ser especificados con comillas dobles ("_") y los valores asignados al tipo bit simple, son asignados con comillas simples ('_').

Ejercicios

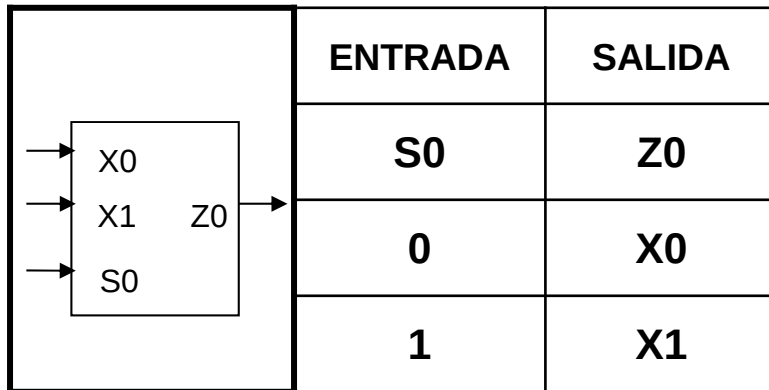

```


ENTITY multiplexor IS
  PORT (s0, x0, x1: IN bit;
        z0: OUT bit);
END multiplexor;

ARCHITECTURE data_flow OF multiplexor IS
  SIGNAL temp: bit_vector (2 downto 0);
BEGIN
  z0 <= '0' WHEN temp = "000" ELSE
        '0' WHEN temp = "001" ELSE
        '1' WHEN temp = "010" ELSE
        '1' WHEN temp = "011" ELSE
        '0' WHEN temp = "100" ELSE
        '1' WHEN temp = "101" ELSE
        '0' WHEN temp = "110" ELSE
        '1';
  temp <= s0 & x0 & x1; -- concatenación
                        -- de las entradas en un
                        -- solo bus
END data_flow;
  
```

Entradas			Salidas
S0	X0	X1	Z0
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Se empleó el objeto de datos SIGNAL para crear el bus "temp" y concatenar "s0", "x0" y "x1" en un solo objeto de datos y así facilitar la descripción.

Ejercicios

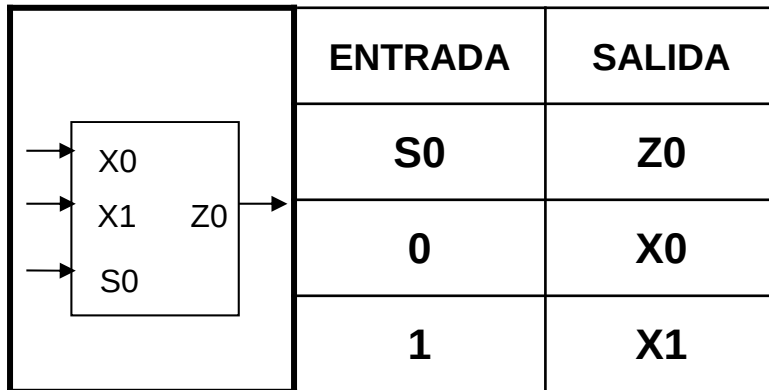

```


ENTITY multiplexor IS
  PORT (s0, x0, x1: IN bit;
        z0: OUT bit);
END multiplexor;

ARCHITECTURE data_flow OF multiplexor IS
  SIGNAL temp: bit_vector (2 downto 0);
BEGIN
  z0 <= '0' WHEN temp = "000" ELSE
        '0' WHEN temp = "001" ELSE
        '1' WHEN temp = "010" ELSE
        '1' WHEN temp = "011" ELSE
        '0' WHEN temp = "100" ELSE
        '1' WHEN temp = "101" ELSE
        '0' WHEN temp = "110" ELSE
        '1' ;
  temp <= s0 & x0 & x1; -- concatenación
                        -- de las entradas en un
                        -- solo bus
END data_flow;
    
```

Entradas			Salidas
S0	X0	X1	Z0
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

¿Qué tipo de descripción se realizó en este multiplexor?

Ejercicios

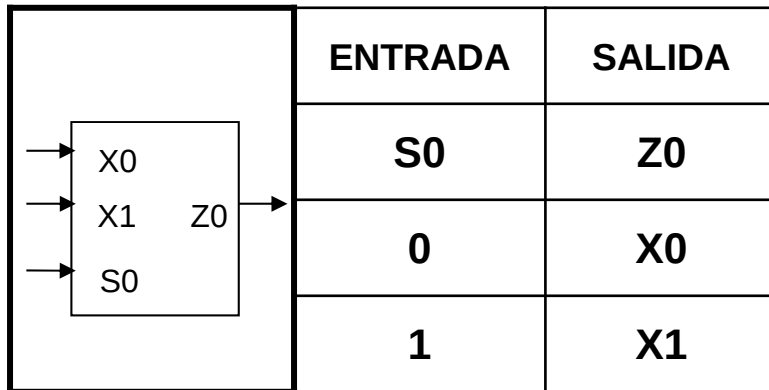

```


ENTITY multiplexor IS
  PORT (s0, x0, x1: IN bit;
        z0: OUT bit);
END multiplexor;

ARCHITECTURE data_flow OF multiplexor IS
  SIGNAL temp: bit_vector (2 downto 0);
BEGIN
  z0 <= '0' WHEN temp = "000" ELSE
        '0' WHEN temp = "001" ELSE
        '1' WHEN temp = "010" ELSE
        '1' WHEN temp = "011" ELSE
        '0' WHEN temp = "100" ELSE
        '1' WHEN temp = "101" ELSE
        '0' WHEN temp = "110" ELSE
        '1';
  temp <= s0 & x0 & x1; -- concatenación
                        -- de las entradas en un
                        -- solo bus
END data_flow;
    
```

Entradas			Salidas
S0	X0	X1	Z0
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

¿Qué tipo de descripción se realizó en este multiplexor?

Ejercicios

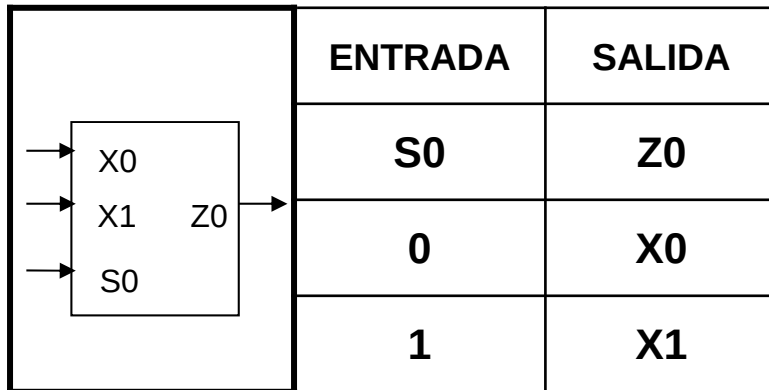

```

ENTITY multiplexor IS
  PORT (s0, x0, x1: IN bit;
        z0: OUT bit);
END multiplexor;


ARCHITECTURE data_flow OF multiplexor IS
BEGIN
  z0 <= x0 WHEN s0 = '0' ELSE x1;
END data_flow;
    
```

Entradas			Salidas
S0	X0	X1	Z0
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

La siguiente descripción se deriva de la tabla simplificada, ya que se ve que Z0 depende solamente del estado de S0.

Por lo tanto, la descripción resulta más sencilla.

Ejercicios

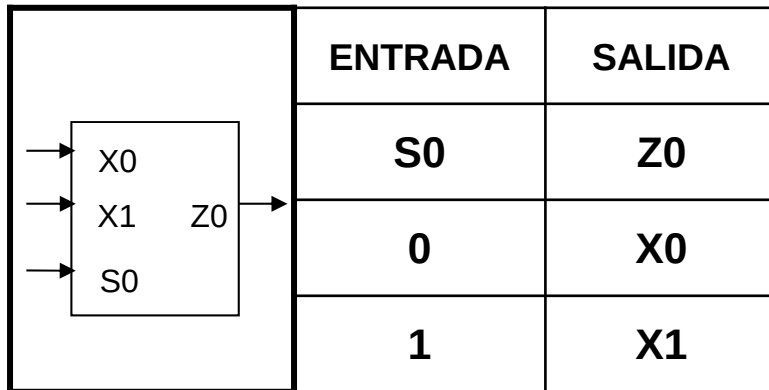

```


ENTITY multiplexor IS
  PORT (s0, x0, x1: IN bit;
        z0: OUT bit);
END multiplexor;

ARCHITECTURE data_flow OF multiplexor IS
BEGIN
  z0 <= x0 WHEN s0 = '0' ELSE x1;
END data_flow;
  
```

Entradas			Salidas
S0	X0	X1	Z0
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

¿Qué tipo de descripción se realizó en este multiplexor?

Ejercicios

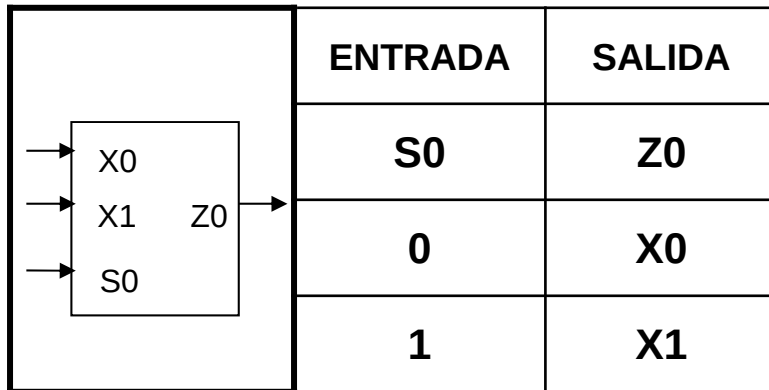

```



ENTITY multiplexor IS
  PORT (s0, x0, x1: IN bit;
        z0: OUT bit);
END multiplexor;

ARCHITECTURE data_flow OF multiplexor IS
BEGIN
  z0 <= x0 WHEN s0 = '0' ELSE x1;
END data_flow;
  
```

Entradas			Salidas
S0	X0	X1	Z0
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

¿Qué tipo de descripción se realizó en este multiplexor?

Ejercicios

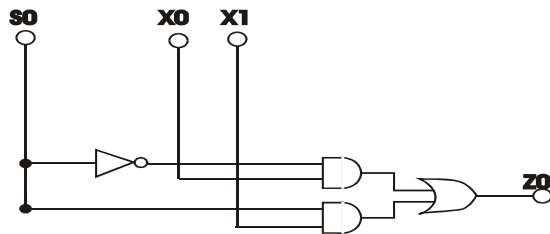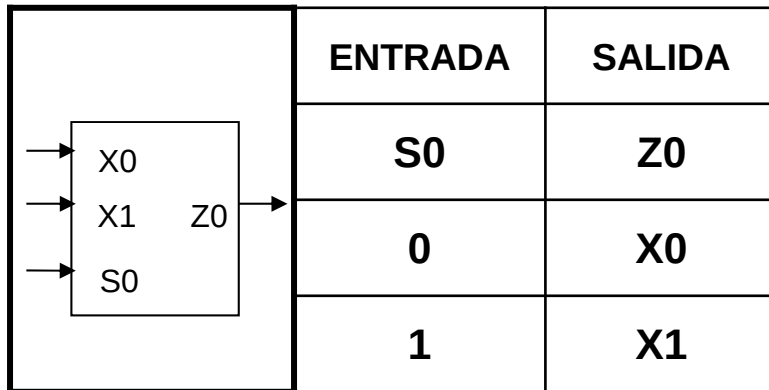

ENTITY multiplexor IS

PORT (s0, x0, x1: IN bit;
z0: OUT bit);

END multiplexor;

ARCHITECTURE data_flow OF multiplexor IS

SIGNAL not_s0, and1, and2: bit;

BEGIN



z0 <= and1 OR and2;
and1 <= not_s0 AND x0;
not_s0 <= NOT s0;
and2 <= s0 AND x1;

END data_flow;

Entradas			Salidas
S0	X0	X1	Z0
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

La descripción mostrada a continuación, hace uso del siguiente diagrama explícito del multiplexor.

Ejercicios

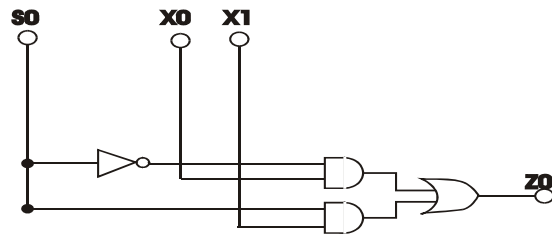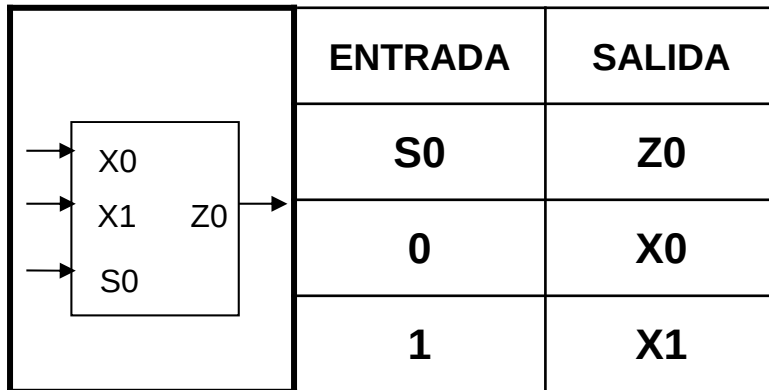

ENTITY multiplexor IS

PORT (s0, x0, x1: IN bit;
z0: OUT bit);

END multiplexor;

ARCHITECTURE data_flow OF multiplexor IS

SIGNAL not_s0, and1, and2: bit;

BEGIN

z0 <= and1 OR and2;

and1 <= not_s0 AND x0;

not_s0 <= NOT s0;



and2 <= s0 AND x1;

END data_flow;

Entradas			Salidas
S0	X0	X1	Z0
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

¿Qué tipo de descripción se realizó en este multiplexor?

Ejercicios

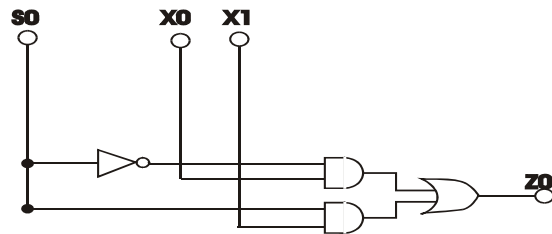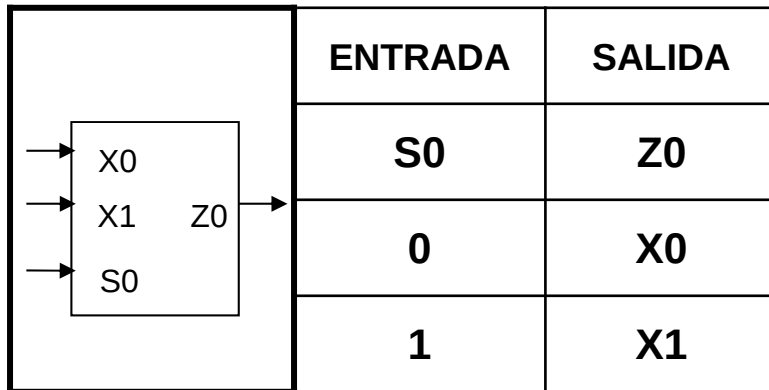

ENTITY multiplexor IS

PORT (s0, x0, x1: IN bit;
z0: OUT bit);

END multiplexor;

ARCHITECTURE data_flow OF multiplexor IS

SIGNAL not_s0, and1, and2: bit;

BEGIN

z0 <= and1 OR and2;
and1 <= not_s0 AND x0;
not_s0 <= NOT s0;
and2 <= s0 AND x1;

END data_flow;


Entradas			Salidas
S0	X0	X1	Z0
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

¿Qué tipo de descripción se realizó en este multiplexor?

Capítulo 3

Circuitos Lógicos Combinatorios

Programación de Estructuras Básicas

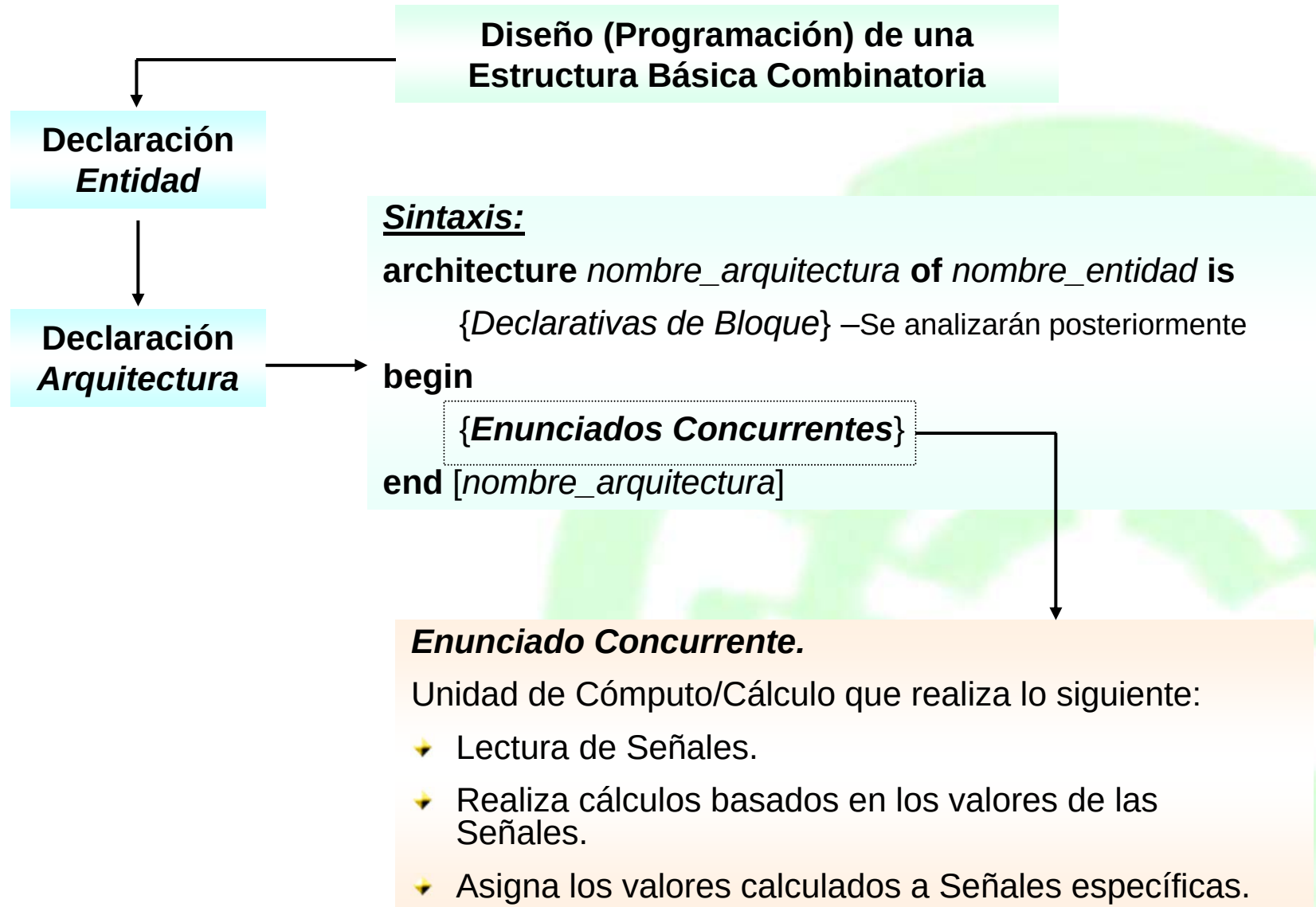

Enunciados Concurrentes

Tipos de Enunciados Concurrentes	
Asignación de Señal	Permite asignar un valor calculado a una señal o puerto.
Proceso (process)	Permite definir un algoritmo secuencial que lee valores de Señales y calcula nuevos valores que son asignados a otras Señales.
Bloque (block)	Grupo de enunciados concurrentes.
Llamada a un Componente predefinido	
Llamada a un Subprograma (procedure o function)	Llama a un algoritmo que calcula y asigna valores a Señales

Asignación de Señales

Tipos:

- Asignaciones de Señales mediante **Ecuaciones Booleanas**
- Asignaciones Condicionales de Señales – La construcción **when-else**
- Asignaciones de Señales por Selección – La construcción **with-select-when**


Nota: Se puede utilizar el término Estructura de Control, en lugar del término Construcción

Operadores Lógicos

Operadores Lógicos
and, or, xor, nand, nor, xnor, not
Tipos de Operandos permisibles: <i>bit, boolean, std_logic</i> , también arreglos <i>unidimensionales</i> (del tipo <i>bit</i> , <i>boolean</i> y <i>std_logic</i>)
Operandos deben tener la misma longitud, excepto para el operador not , el cual se aplica por lo general a un solo operando.
Si una expresión incluye varios de estos operadores (p.ej. AND, OR, XNOR) es necesario utilizar paréntesis para evaluarla correctamente.

Ecuación Booleana	Expresión VHDL
$q = a + (b \cdot c)$	<code>q = a or (b and c)</code>
$y = a + (\bar{b} \cdot \bar{c}) + d$	<code>y = a or (not b and not c) or d</code>

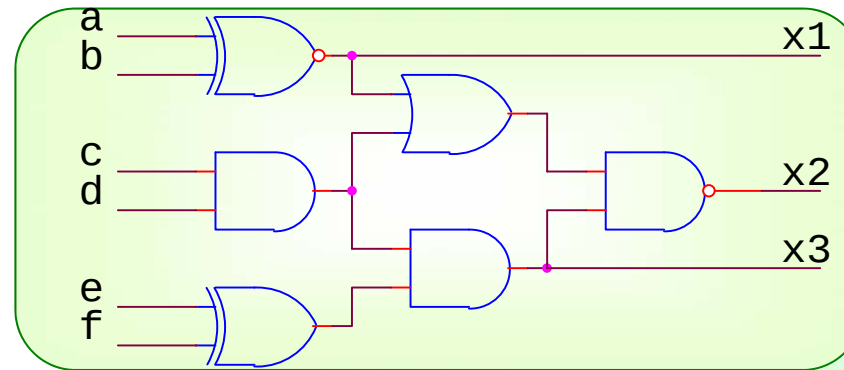Asignación de Señales con Ecuaciones Booleanas




En este tipo de asignaciones, cada función de salida es descrita mediante su ecuación booleana correspondiente, lo cual implica el uso de operadores lógicos.

L	Ejemplo N° 1 – Asignaciones de Señales – Uso de Ecs. Booleanas
1	library ieee;
2	use ieee.std_logic_1164.all;
3	entity logica is
4	port (a,b,c, d, e, f: in std_logic;
5	x1, x2, x3: out std_logic);
6	end logica;
7	architecture booleana of logica is
8	begin
9	x1 <= a xnor b;
10	x2 <= ((c and d) or (a xnor b)) nand ((e xor f) and (c and d));
11	x3 <= (e xor f) and (c and d);
12	end booleana;

Asignación de Señales con Ecuaciones Booleanas

A	B	C	P	Q	R
0	0	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0

L	Ejemplo N° 2 – Asignaciones de Señales – Uso de Ecs. Booleanas
1	library ieee;
2	use ieee.std_logic_1164.all;
3	entity logica is
4	port (A,B,C: in std_logic;
5	P,Q,R: out std_logic);
6	end logica;
7	architecture arq_log of logica is
8	begin
9	P <= (not A and not B and not C) or (not A and not B and C)
10	or (not A and B and C) or (A and B and C);
11	Q <= (not A and not B and C) or (A and not B and C)
12	or (A and B and not C);
13	R <= (not A and not B and not C) or (not A and B and not C)
14	or (not A and B and C);
15	end arq_log;

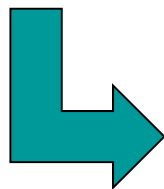


$$\begin{aligned}
 P &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC \\
 Q &= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} \\
 R &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC
 \end{aligned}$$



Formato del enunciado WHEN-ELSE

Enunciados WHEN-ELSE:

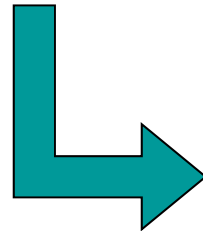La construcción **when-else** es una asignación condicional, que debe incluir todas las opciones posibles de variación de una señal.



SINTAXIS:

[*etiqueta:*]

señal <= [*opción*] [*valor*] **when** condición 1 **else**
[*valor*] **when** condición 2 **else**
unaffected;

unaffected : Permite que no se realice ninguna acción.

Se pueden anidar varias condiciones en una misma asignación

Ejemplo:

```
s <= "11" when a = b else  
    "10" when a > b else  
    "01";
```

Asignación Condicional de Señales



a	b	c	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

L	Ejemplo N° 3 - Uso de la construcción when-else
1	library ieee;
2	use ieee.std_logic_1164.all;
3	entity tabla is
4	port (a,b,c: in std_logic;
5	f: out std_logic);
6	end tabla;
7	architecture arq_tabla of tabla is
8	begin
9	f <= '1' when (a = '0' and b='0' and c='0') else
10	'1' when (a = '0' and b='1' and c='1') else
11	'1' when (a = '1' and b='1' and c='0') else
12	'1' when (a = '1' and b='1' and c='1') else
13	'0';
14	end arq_tabla;

La construcción **when-else** permite definir paso a paso el comportamiento de un sistema. Para esto, se declaran los valores que se deben asignar a una señal (o grupo) en función de las diferentes condiciones de entrada posibles. El orden en el que se declaren las condiciones de entrada, no es importante.

Asignación Condicional de Señales

L	Ejemplo N° 4 - Uso de la construcción when-else
1	library ieee;
2	use ieee.std_logic_1164.all;
3	entity funcion is
4	port (A,B,C,D: in std_logic;
5	F: out std_logic);
6	end funcion;
7	architecture arq_func of funcion is
8	begin
9	F <= '1' when (A = '0' and B='0' and C='0' and D='0') else
10	'1' when (A = '0' and B='1' and C='0' and D='1') else
11	'1' when (A = '0' and B='1' and C='1' and D='0') else
12	'1' when (A = '1' and B='1' and C='1' and D='1') else
13	'0';
14	end arq_func;

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1


Formato del enunciado WITH-SELECT-WHEN



Cinvestav

Enunciados WITH-SELECT-WHEN:

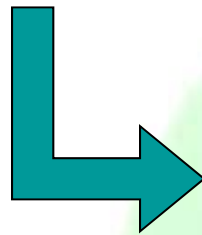La construcción **with-select-when** es una asignación por selección, la asignación se hace según el resultado de la expresión.



SINTAXIS

with *expresión* **select**

señal <= [*opciones*] [*valor*] **when** *caso 1*,
[*valor*] **when** *caso 2*;

caso :

- Valor que toma la expresión
- Intervalo de valores con **to** o **downto**
- Lista de valores separados por | [Alt-124]
- La palabra reservada **others**

EJEMPLO:

with estado **select**

semaforo <= "rojo" **when** "01",
 "verde" **when** "10",
 "amarillo" **when** "11",
 "no funciona" **when** **others**;

Asignación de Señales por Selección

a(1)	a(0)	C
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

•La estructura **with-select-when** se utiliza para asignar un valor (de varios posibles) a una señal o grupo de señales con base a los diferentes valores de otra señal o grupo de señales previamente seleccionada(o).

•Por lo general, un grupo de señales forman un vector, como en el ejemplo descrito a(1) y a(0) forman el vector a.

L	Ejemplo N° 5 – Uso de la construcción with-select-when
1	library ieee;
2	use ieee.std_logic_1164.all;
3	entity circuito is
4	port (a: in std_logic_vector (1 downto 0);
5	C: out std_logic);
6	end circuito;
7	architecture arq_cir of circuito is
8	begin
9	with a select
10	C <= '1' when "00",
11	'0' when "01",
12	'1' when "10",
13	'1' when others;
14	end arq_cir;

Únicamente, se utiliza la coma (,), el punto y coma (;) se utiliza cuando se finaliza la construcción **with-select**


Asignación de Señales por Selección

L	Ejemplo N° 6 – Uso de la construcción with-select-when <i>Circuito Combinatorio que detecte Números Primos de 4-Bits</i>
1	library ieee;
2	use ieee.std_logic_1164.all;
3	entity seleccion is
4	port (M: in std_logic_vector (3 downto 0);
5	F: out std_logic);
6	end seleccion;
7	architecture arq_selec of seleccion is
8	begin
9	with M select
10	F <= '1' when "0001",
11	'1' when "0010",
12	'1' when "0011",
13	'1' when "0101",
14	'1' when "0111",
15	'1' when "1011",
16	'1' when "1101",
17	'0' when others ;
18	end arq_selec;

M3	M2	M1	M0	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Ejemplo: Multiplexor

Mux 4 a 1 (2-Bits)

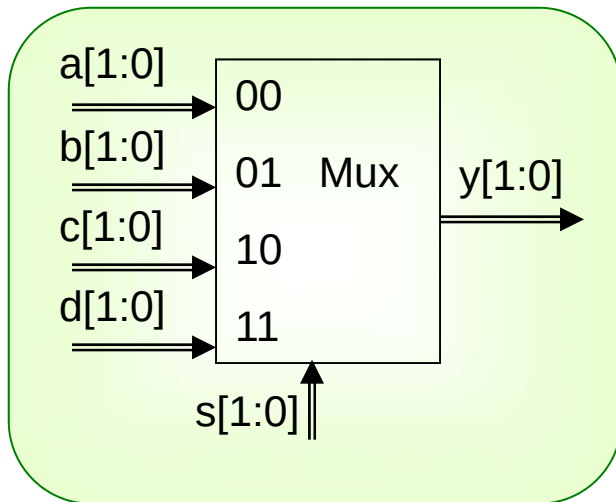


Ejemplo N° 7 – Multiplexor 4 a 1 / Uso de Ecs. Booleanas

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux is
    port (a, b, c, d: in std_logic_vector (1 downto 0);
          s: in std_logic_vector (1 downto 0);
          y: out std_logic_vector (1 downto 0));
end mux;
architecture arqmux of mux is
begin
    y(1) <= (a(1) and not s(1) and not s(0)) or
            (b(1) and not s(1) and s(0)) or
            (c(1) and s(1) and not s(0)) or
            (d(1) and s(1) and s(0));
    y(0) <= (a(0) and not s(1) and not s(0)) or
            (b(0) and not s(1) and s(0)) or
            (c(0) and s(1) and not s(0)) or
            (d(0) and s(1) and s(0));
end arqmux;
```

Ejemplo: Multiplexor

Mux 4 a 1 (2-Bits)

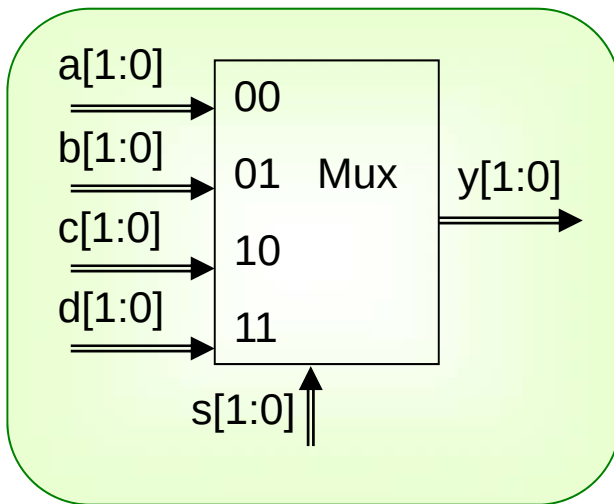


Ejemplo N° 8 – Multiplexor 4 a 1 / Uso de **when-else**

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux is
    port (a, b, c, d: in std_logic_vector (1 downto 0);
          s: in std_logic_vector (1 downto 0);
          y: out std_logic_vector (1 downto 0));
end mux;
architecture arqmux of mux is
begin
    y <= a when s = "00" else
        b when s = "01" else
        c when s = "10" else
        d ;
end arqmux;
```

Ejemplo: Multiplexor

Mux 4 a 1 (2-Bits)

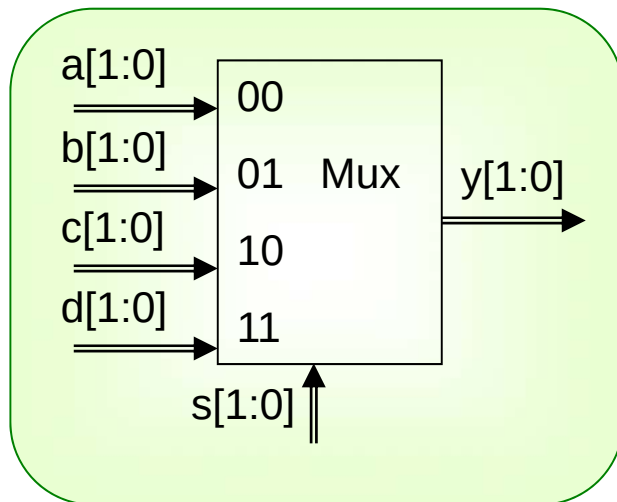

Ejemplo N° 9 – Multiplexor 4 a 1 / Uso de **with-select-when**

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux is
    port (a, b, c, d: in std_logic_vector (1 downto 0);
          s: in std_logic_vector (1 downto 0);
          y: out std_logic_vector (1 downto 0));
end mux;
architecture arqmux of mux is
begin
    with s select
        y <= a when "00",
              b when "01",
              c when "10",
              d when others;
end arqmux;
```

Procesos (process)


<i>Tipos de Enunciados Concurrentes.</i>	
Asignación de Señal	Permite asignar un valor calculado a una señal o puerto.
Proceso (process)	Permite definir un algoritmo secuencial que lee valores de Señales y calcula nuevos valores que son asignados a otras Señales.
Bloque (block)	Grupo de enunciados concurrentes.
Llamada a un Componente predefinido	
Llamada a un Subprograma	Llama a un algoritmo que calcula y asigna valores a Señales

Proceso (process)

- Cada proceso es conformado por un conjunto de enunciados secuenciales.
- Enunciados Secuenciales → Son interpretados por la herramienta de síntesis en forma secuencial, es decir, uno por uno, por lo que el orden en el cual son declarados tiene un efecto significativo en la lógica que se intenta describir o sintetizar.

Procesos (process)

Proceso (process)

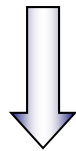

Enunciados
Secuenciales

Nota importante:

Una **señal** que se vea involucrada dentro de un proceso no recibe inmediatamente el valor asignado, sólo hasta el final del mismo. Una **variable** que sea utilizada dentro de un proceso sí recibe el valor de forma inmediata.

- Enunciados de Asignación de Variables
- Enunciados de Asignación de Señales
- Enunciados **if**
- Enunciados **case**
- Enunciados **loop**
- Enunciados **next**
- Enunciados **exit**
- Enunciados de Subprogramas
- Enunciados **return**
- Enunciados **wait**
- Enunciados **null**

Formato del enunciado IF-THEN-ELSE

Enunciados if:

- La construcción **if-then-else**



```
if la_condición_es_cierta then
```

```
    {ejecuta grupo-1 de enunciados secuenciales};
```

```
else
```

```
    {ejecuta grupo-2 de enunciados secuenciales};
```

```
end if;
```

Enunciados if:

- La construcción **if-then-elsif-then-else**



```
if la_condición-1_se_cumple then
```

```
    {ejecuta grupo-1 de enunciados secuenciales};
```

```
elsif la_condición-2_se_cumple then
```

```
    {ejecuta grupo-2 de enunciados secuenciales};
```

```
else
```

```
    {ejecuta grupo-3 de enunciados secuenciales};
```

```
end if;
```


Operadores Relacionales

Operadores Relacionales	
<u>Características.</u>	
➤ Uso: Para fines de comparación de datos. ➤ Operadores incluidos en los paquetes: std_numeric y std_logic_arith ➤ Los operadores de Igualdad y Desigualdad (= , /=) utilizan todos los tipos de datos. ➤ Los operadores (<, <=, >, >=) son definidos para los tipos escalar y arreglos unidimensionales de tipos de datos enumerados o enteros.	
Operador	Significado
=	Igual
/=	Diferente
<	Menor
<=	Menor o Igual
>	Mayor
>=	Mayor o Igual

Enunciado IF-THEN-ELSE

La construcción: **if-then-else**

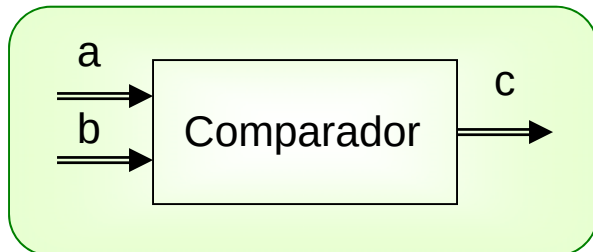La construcción if-then-else sirve para seleccionar una operación con base al análisis (evaluación lógica → Cierto o Falso) de una condición.



Ejemplo N° 10 - La construcción if-then-else <i>Comparador de dos palabras con long. de 2-bits</i>	
1	library ieee;
2	use ieee.std_logic_1164.all;
3	entity comp is
4	port (a,b: in std_logic_vector (1 downto 0);
5	c: out std_logic);
6	end comp;
7	architecture funcional of comp is
8	begin
9	compara: process (a,b)
10	begin
11	if a = b then
12	c <= '1';
13	else
14	c <= '0';
15	end if ;
16	end process compara;
17	end funcional;


Lista-Sensitiva

Señales (incluyendo puertos) leídas por el proceso.

Enunciado IF-THEN-ELSIF-THEN-ELSE

La construcción:

if-then-elsif-then-else

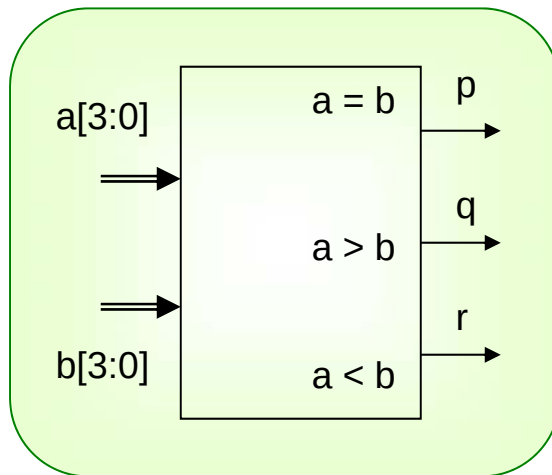

¿Qué valores tienen las otras salidas en este instante?

La construcción **if-then-elsif-then-else** se utiliza cuando se requiere analizar más de una condición de entrada.

Ejemplo N° 11 - La construcción **if-then-elsif-then-else** *Comparador de Magnitud 2-Words de 4-bits*

```
1  library ieee;
2  use ieee.std_logic_1164.all;
3  entity comp4 is
4      port (a,b: in std_logic_vector (3 downto 0);
5            p,q,r: out std_logic);
6  end comp4;
7  architecture arq_comp4 of comp4 is
8  begin
9      process (a,b)
10     begin
11         if (a = b) then
12             p <= '1';
13         elsif (a > b) then
14             q <= '1';
15         else
16             r <= '1';
17         end if;
18     end process;
19 end arq_comp4;
```

¿Qué circuito es inferido?

Enunciado IF-THEN-ELSIF-THEN-ELSE

A1	A0	B1	B0	S1	S0
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	1

Ejemplo N° 12 - La construcción if-then-elsif-then-else Comparador de Magnitud 2-Words de 2-Bits / Salida Codificada

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity comp is
    port (A,B: in std_logic_vector (1 downto 0);
          S: out std_logic_vector (1 downto 0));
end comp;
architecture arq_comp of comp is
begin
    process (A,B)
    begin
        if (A = B) then
            S <= "11";
        elsif (A < B) then
            S <= "01";
        else
            S <= "10";
        end if;
    end process;
end arq_comp;
    
```

Operación deseada:

Si: A = B entonces S = 11

Si: A < B entonces S = 01


Si: A > B entonces S = 10

Enunciado IF-THEN-ELSIF-THEN-ELSE

Decodificadores: BCD a Decimal

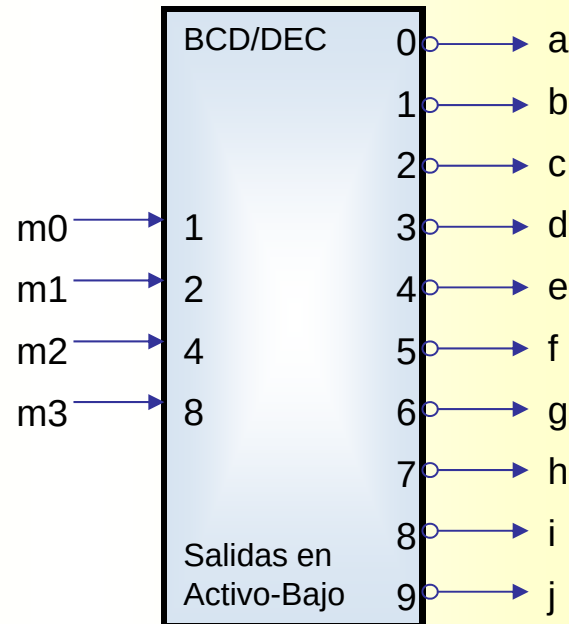Ejemplo N° 13 – Decodificador de BCD a Decimal

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity deco is
    port (m: in std_logic_vector (3 downto 0);
          a, b, c, d, e, f, g, h, i, j: out std_logic);
end deco;
architecture arqdeco of deco is
begin
    process (m) begin
        a <= '1';
        b <= '1';
        c <= '1';
        d <= '1';
        e <= '1';
        f <= '1';
        g <= '1';
        h <= '1';
        i <= '1';
        j <= '1';
```




```
if m = "0000" then
    a <= '0';
elsif m = "0001" then
    b <= '0';
elsif m = "0010" then
    c <= '0';
elsif m = "0011" then
    d <= '0';
elsif m = "0100" then
    e <= '0';
elsif m = "0101" then
    f <= '0';
elsif m = "0110" then
    g <= '0';
elsif m = "0111" then
    h <= '0';
elsif m = "1000" then
    i <= '0';
elsif m = "1001" then
    j <= '0';
end if;
end process;
end arqdeco;
```

Enunciado IF-THEN-ELSIF-THEN-ELSE

Codificadores: Decimal a BCD

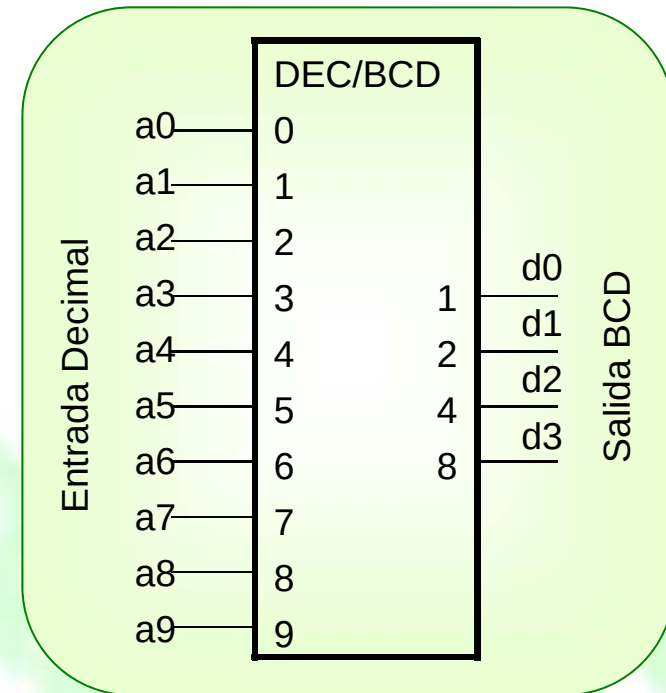Ejemplo N° 14 – Codificador Decimal a BCD

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity codif is
    port (a: in std_logic_vector (9 downto 0);
          d: out std_logic_vector (3 downto 0));
end codif;
architecture arqcodif of codif is
begin
    process (a)
    begin
        if a = "0000000001" then d <= "0000";
        elsif a = "0000000010" then d <= "0001";
        elsif a = "0000000100" then d <= "0010";
        elsif a = "0000001000" then d <= "0011";
        elsif a = "0000010000" then d <= "0100";
        elsif a = "0000100000" then d <= "0101";
```




```
        elsif a = "0001000000" then d <= "0110";
        elsif a = "0010000000" then d <= "0111";
        elsif a = "0100000000" then d <= "1000";
        elsif a = "1000000000" then d <= "1001";
        else d <= "1111";
        end if;
    end process;
end arqcodif;
```


Formato del enunciado CASE

Enunciados CASE:

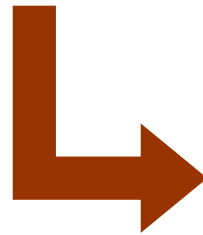La construcción **case - when** ejecuta una o varias instrucciones secuenciales que dependen del valor de una sola expresión.



SINTAXIS


```
case expression is  
    when caso1 => enunciados secuenciales;  
    {when caso2 => enunciados secuenciales; }  
    [when others => enunciados secuenciales; ]  
end case;
```

EJEMPLO:

```
case puntuacion is  
    when 9 to 10      => acta <="Sobresaliente";  
    when 8 downto 7  => acta <="Notable";  
    when 5 | 6         => acta <="Aprobado";  
    when 0             => acta <="No presento";  
    when others       => acta <="Suspendido";  
end case;
```

Enunciado CASE

Decodificadores: BCD a 7-Segmentos

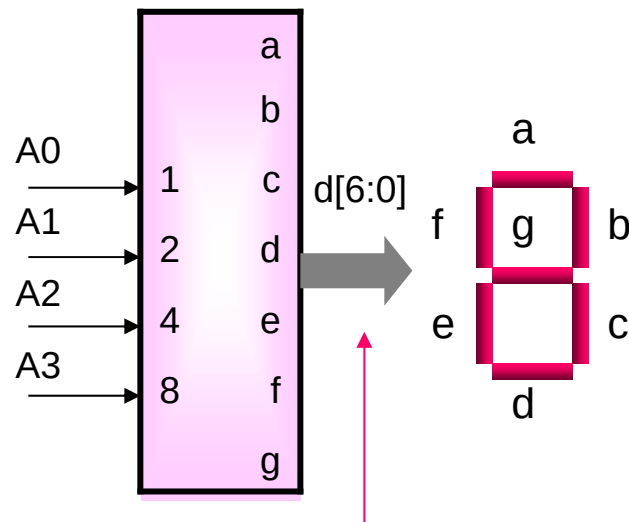

Salidas en Activo-Bajo

Código BCD (A)				Segmentos del Display (d)						
A3	A2	A1	A0	d6	d5	d4	d3	d2	d1	d0
				a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0

Enunciado CASE

Ejemplo N° 15 – Decodificador BCD a 7-Segmentos (Uso de construcción **case-when**)


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity decobcd_7s is
    port (A: in std_logic_vector (3 downto 0);
          d: out std_logic_vector (6 downto 0));
end decobcd_7s;
architecture arqdeco of decobcd_7s is
begin
    process (A) begin
        case A is
            when "0000" => d <= "0000001";
            when "0001" => d <= "1001111";
            when "0010" => d <= "0010010";
            when "0011" => d <= "0000110";
            when "0100" => d <= "1001100";
```

Decodificadores: BCD a 7-Segmentos

```
        when "0101" => d <= "0100100";
        when "0110" => d <= "0100000";
        when "0111" => d <= "0001110";
        when "1000" => d <= "0000000";
        when "1001" => d <= "0000100";
        when others => d <= "1111111";
        end case;
    end process;
end arqdeco;
```

Construcción **case-when**: En esta construcción se evalúa la expresión especificada (**case**) y el valor que se obtenga se compara con los asociados a las diferentes opciones descritas. Aquella opción (**when**) que coincida con dicho valor, le serán ejecutados sus enunciados secuenciales adyacentes.

Ejemplo: Medio Sumador

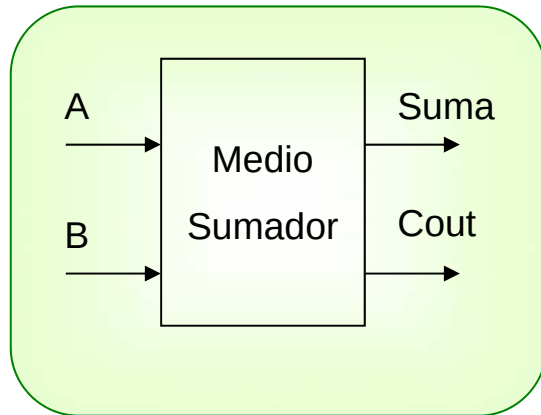

A	B	Suma	Cout
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


Ejemplo N° 16 – Medio Sumador

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity med_sum is  
    port (A,B: in std_logic;  
          Suma, Cout: out std_logic);  
end med_sum;  
architecture arq_sum of m_sum is  
begin  
    Suma <= A xor B;  
    Cout <= A and B;  
end arq_sum;
```

$$Suma = A \oplus B$$

$$Cout = A * B$$

Ejemplo: Sumador Completo

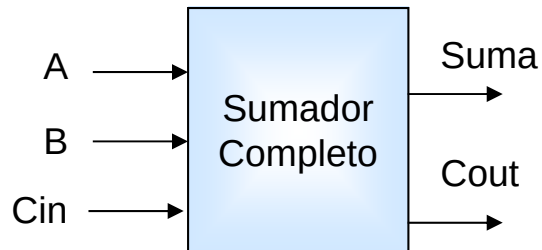


A	B	Cin	Suma	Cout
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



$$\text{Suma} = \bar{A} \bar{B} \text{Cin} + \bar{A} B \bar{\text{Cin}} + A \bar{B} \bar{\text{Cin}} + A B \text{Cin} = A \oplus B \oplus \text{Cin}$$
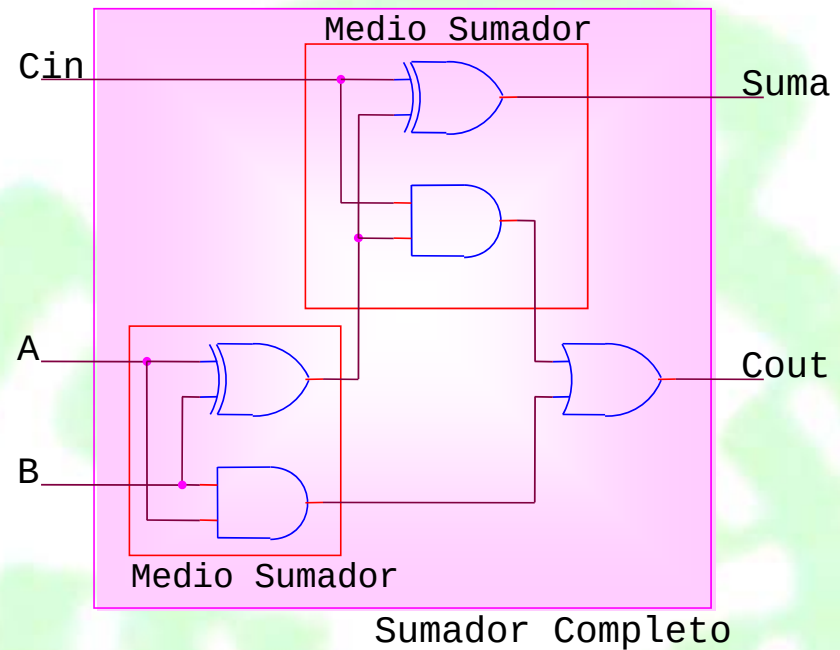
$$\text{Cout} = \bar{A} B \text{Cin} + A \bar{B} \text{Cin} + A B \bar{\text{Cin}} + A B \text{Cin} = AB + (A \oplus B) \text{Cin}$$



Ejemplo: Sumador Completo


$$\text{Suma} = \overline{A} \overline{B} \text{Cin} + \overline{A} B \overline{\text{Cin}} + A \overline{B} \overline{\text{Cin}} + A B \text{Cin} = A \oplus B \oplus \text{Cin}$$

$$\text{Cout} = \overline{A} B \text{Cin} + A \overline{B} \text{Cin} + A B \overline{\text{Cin}} + A B \text{Cin} = AB + (A \oplus B) \text{Cin}$$

Ejemplo N° 17 – Sumador Completo

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
entity sum is  
    port (A, B, Cin: in std_logic;  
          Suma, Cout: out std_logic);  
end sum;  
architecture arq_sum of sum is  
begin  
    Suma <= A xor B xor Cin;  
    Cout <= (A and B) or ((A xor B) and Cin);  
end arq_sum;
```

Ejemplo: Sumador Paralelo de 4 bits

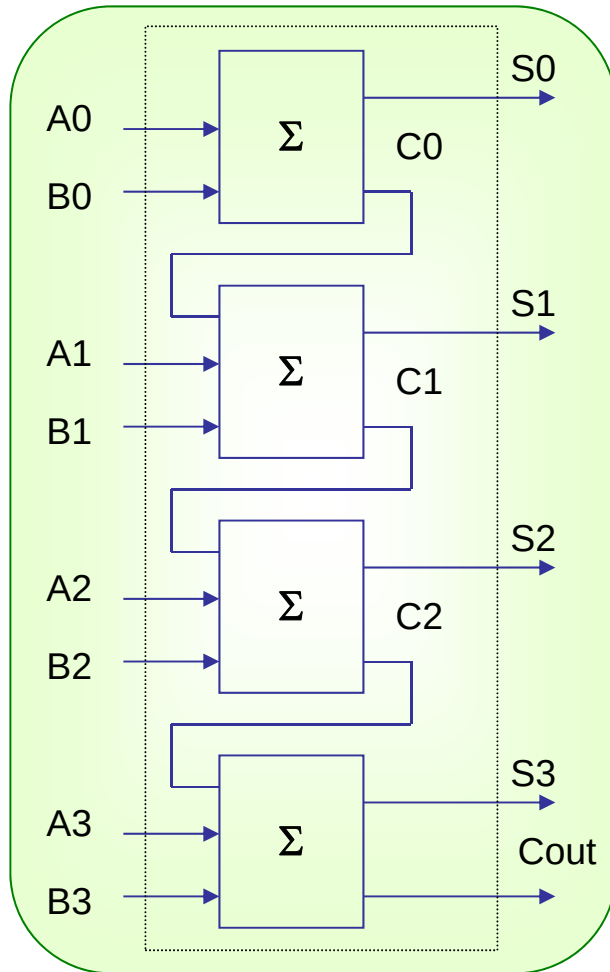

Declaraciones de Señales (**signal**): Especifican señales que permiten conectar los diferentes tipos de enunciados concurrentes (*asignación de señales, bloques, procesos y llamadas a componentes o procedimientos*) de que consta una arquitectura.

Ejemplo N° 18 – Sumador Paralelo de 4 bits

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity suma is
    port (A, B: in std_logic_vector (3 downto 0);
          S: out std_logic_vector (3 downto 0);
          Cout: out std_logic);
end suma;
architecture arqsuma of suma is
    signal C: std_logic_vector (2 downto 0);
begin
    S(0) <= A(0) xor B(0);
    C(0) <= A(0) and B(0);
    S(1) <= (A(1) xor B(1)) xor C(0);
    C(1) <= (A(1) and B(1)) or (C(0) and (A(1) xor B(1)));
    S(2) <= (A(2) xor B(2)) xor C(1);
    C(2) <= (A(2) and B(2)) or (C(1) and (A(2) xor B(2)));
    S(3) <= (A(3) xor B(3)) xor C(2);
    Cout <= (A(3) and B(3)) or (C(2) and (A(3) xor B(3)));
end arqsuma;
```


Ejemplo: Sumador Paralelo de 4 bits


Operadores Aritméticos	
Operador	Descripción
+	Suma
-	Resta
/	División
*	Multiplicación
**	Potencia

Ejemplo N° 19 – Sumador Paralelo de 4 bits con Cout (Uso Operador Aritmético '+')

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;

entity sum4b_arit is
    port (A, B: in std_logic_vector (3 downto 0);
          S: out std_logic_vector (3 downto 0);
          Cout: out std_logic );
end sum4b_arit;
architecture arqsum of sum4b_arit is
    signal sum: std_logic_vector (4 downto 0);
begin
    sum <= '0' & A + '0' & B;
    S <= sum (3 downto 0);
    Cout <= sum(4);
end arqsum;
```

Ejemplo: Buffer (salida de 3 estados)

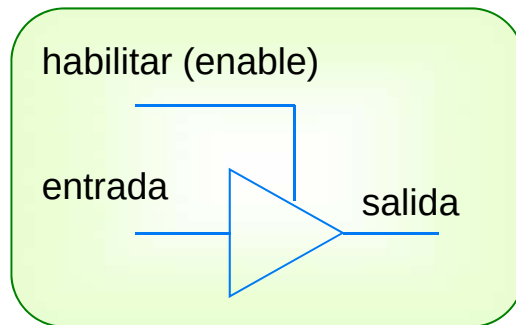

Tipos Lógicos Estándares	
'U'	Valor No-Inicializado
'X'	Valor Fuerte Desconocido
'0'	0 Fuerte
'1'	1 Fuerte
'Z'	Alta Impedancia
'W'	Valor Débil Desconocido
'L'	0 Débil
'H'	1 Débil
'-'	No Importa (Don't Care)

Ejemplo N° 20 – Buffer Salida de 3-Estados

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity tri_est is
    port (enable, entrada: in std_logic;
          salida: out std_logic);
end tri_est;
architecture arq_buffer of tri_est is
begin
    process (enable, entrada)
    begin
        if (enable = '0') then
            salida <= 'Z';
        else
            salida <= entrada;
        end if;
    end process;
end arq_buffer;
    
```

El tipo de dato **bit** no soporta el valor 'Z', por lo que se debe utilizar el tipo **std_logic**, que si lo soporta.


Multiplexores

```
with sel select
  dout <= a when "00",
  b when "01",
  c when "10",
  d when "11",
  (others => 'X') when others;
```

```
process(sel, a, b, c, d)
begin
  case sel is
    when "00" => dout <= a;
    when "01" => dout <= b;
    when "10" => dout <= c;
    when "11" => dout <= d;
    when others => dout <= (others => 'X');
  end case;
end process;
```

```
process(sel, a, b, c, d)
begin
  if (sel = "00") then
    dout <= a;
  elsif (sel = "01") then
    dout <= b;
  elsif (sel = "10") then
    dout <= c;
  elsif (sel = "11") then
    dout <= d;
  else
    dout <= (others => 'X');
  end if;
end process;
```
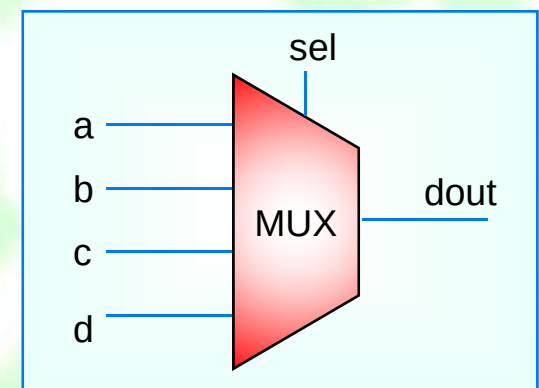
```
dout <= a when sel = "00" else
  b when sel = "01" else
  c when sel = "10" else
  d when sel = "11" else
  (others => 'X');
```




Decodificadores

```
dout <= "0001" when sel = "00" else  
  "0010" when sel = "01" else  
  "0100" when sel = "10" else  
  "1000" when sel = "11" else  
  (others => 'x');
```

```
process(sel)  
begin  
  dout <= "0000";  
  if (sel = "00") then  
    dout(0) <= '1';  
  elsif (sel = "01") then  
    dout(1) <= '1';  
  elsif (sel = "10") then  
    dout(2) <= '1';  
  elsif (sel = "11") then  
    dout(3) <= '1';  
  else  
    dout <= "XXXX";  
  end if;  
end process;
```

```
with sel select  
dout <= "0001" when "00",  
  "0010" when "01",  
  "0100" when "10",  
  "1000" when "11",  
  "XXXX" when others;
```
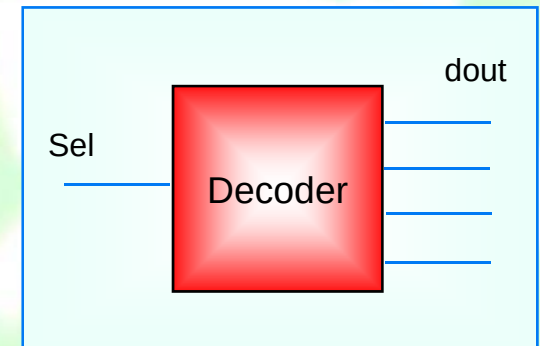
```
process(sel)  
begin  
  dout <= "0000";  
  case sel is  
    when "00" => dout(0) <= '1';  
    when "01" => dout(1) <= '1';  
    when "10" => dout(2) <= '1';  
    when "11" => dout(3) <= '1';  
    when others => dout <= "XXXX";  
  end case;  
end process;
```




Unidad Aritmética Lógica

```
process(a, b, Op)
begin
  case Op is
    when suma => Res <= a + b;
    when resta => Res <= a - b;
    when andl => Res <= a and b;
    when orl  => Res <= a or b;
    when shl  => Res <= sll(a, 1);
    when shr  => Res <= srl(a, 1);
  end case;
end process;
```

```
process(a, b, Op)
begin
  if (Op = suma) then Res = a + b;
  elsif (Op = resta) then Res = a - b;
  elsif (Op = andl) then Res = a and b;
  elsif (Op = orl) then Res = a or b;
  elsif (Op = shl) then Res = sll(a, 1);
  elsif (Op = shr) then Res = srl(a, 1);
  end if;
end process;
```

```
Res <= a + b when Op = suma else
  a - b when Op = resta else
  a and b when Op = andl else
  a or b when Op = orl else
  sll(a, 1) when Op = shl else
  srl(a, 1);
```

```
with Op select
  Res <= a + b when suma,
  a - b when resta,
  a and b when andl,
  a or b when orl,
  sll(a, 1) when shl,
  srl(a, 1) when shr;
```

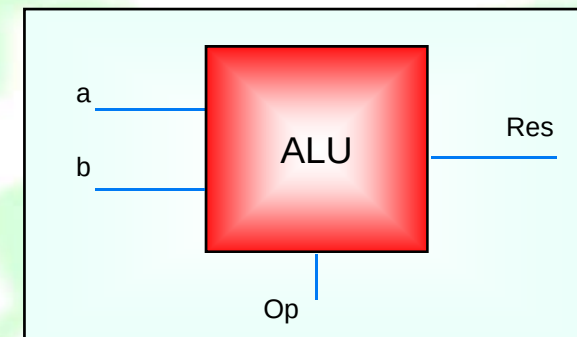

Capítulo 4


Circuitos Lógicos Secuenciales

¿Qué es un Circuito Lógico Secuencial?







Cinvestav

Clasificación

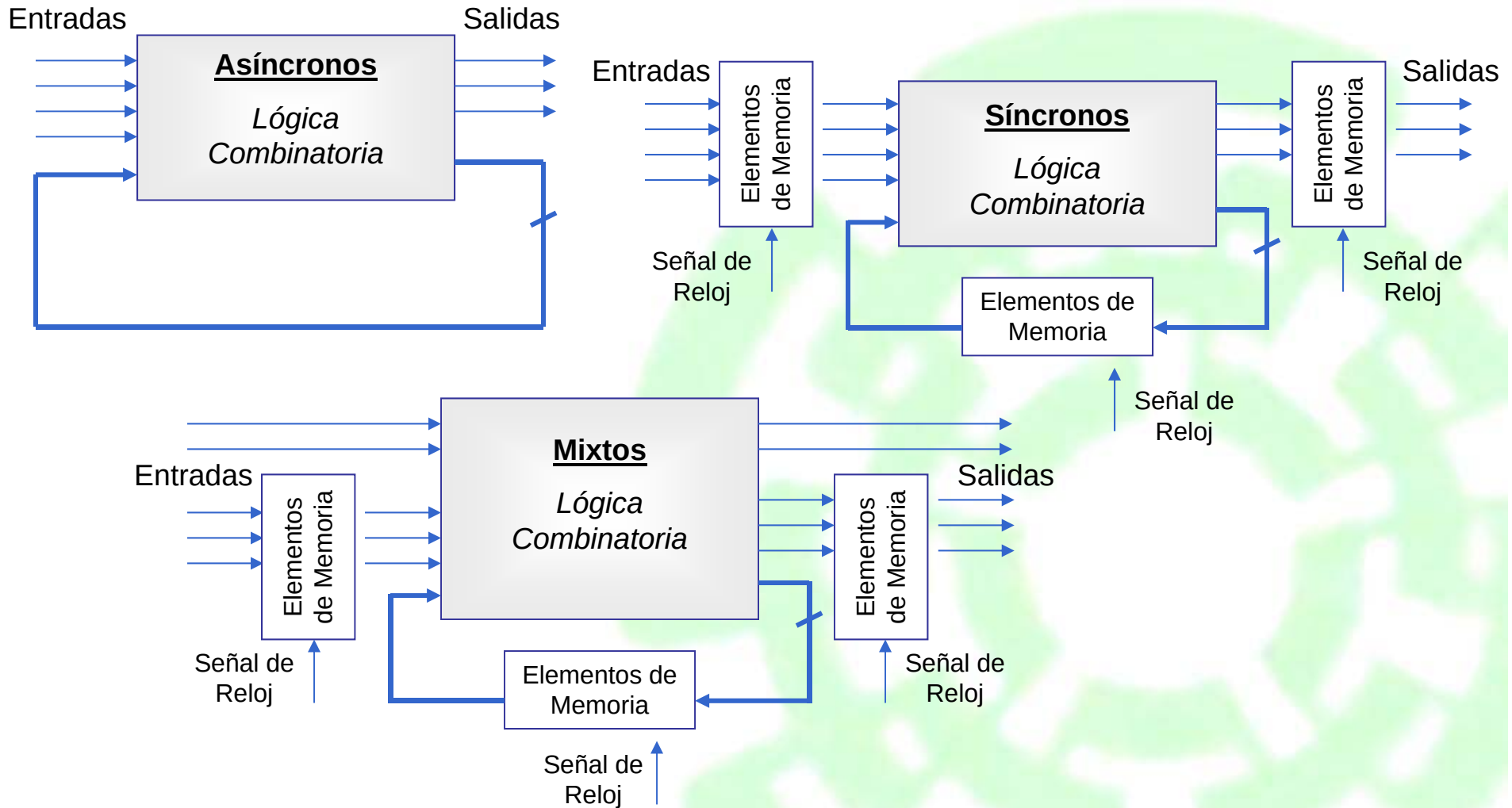

Elementos de Memoria: Flip-Flops

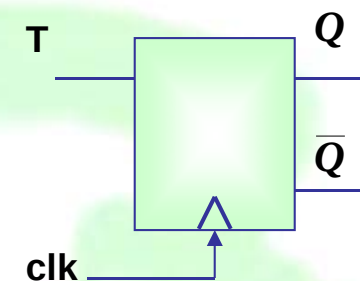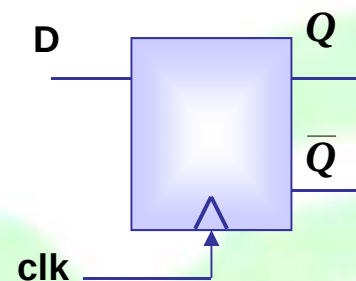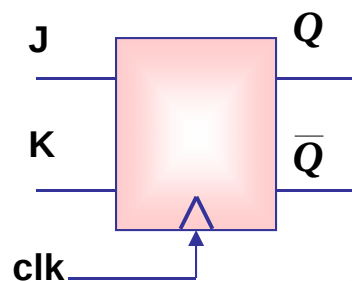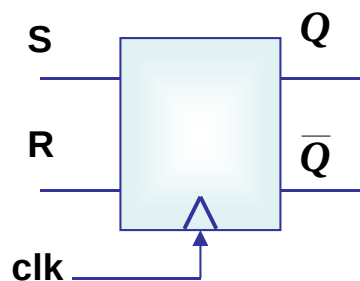

S	R	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	X

J	K	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

D	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

T	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Atributos

Los elementos en VHDL, como señales, variables, etc., pueden tener información adicional llamada **atributos**. Estos atributos están asociados a estos elementos del lenguaje y se manejan en VHDL mediante comilla simple (') .

SINTAXIS **name'atributo**

Atributo : predefinido o definido por el usuario.

Ejemplos de algunos atributos predefinidos:

Suponiendo que **t** es un tipo enumerado, entero, flotante, o físico.

t'left Límite izquierdo del tipo **t**


t'low Límite inferior del tipo **t**

Suponiendo que **s** es una señal, se pueden utilizar los siguientes atributos.

s'event Devuelve **true** si se ha producido un cambio en **s**

Flip-Flop tipo D

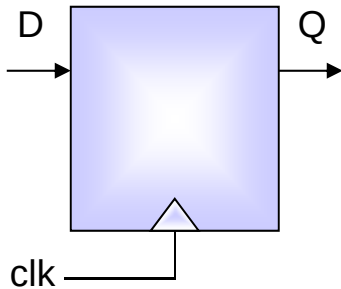En el *Diseño Secuencial* con VHDL, las construcciones:
if-then-else / if-then-elsif-then son las más utilizadas.



D	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Instrucciones equivalentes:

`if rising_edge(clk) – verdadero con el flanco de subida`

`if ( clk'event and clk= '1' and clk'last_value= '0' )`

`if falling_edge(clk) – verdadero con el flanco de bajada`


`if ( clk'event and clk= '0' and clk'last_value= '1' )`

Ejemplo N° 1 – Flip-Flop tipo D

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ffd is
    port (D, clk: in std_logic;
          Q: out std_logic);
end ffd;
architecture arq_ffd of ffd is
begin
    process (clk,D)
    begin
        if (clk'event and clk='1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end arq_ffd;
```

Flip-Flop tipo SR

S	R	Q_t	Q_{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	-
1	1	1	-

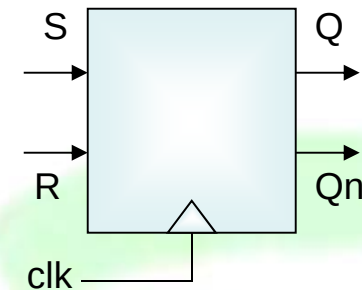

Ejemplo N° 2 – Flip-Flop tipo SR

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ffsr is
    port (S, R, clk: in std_logic;
          Q, Qn: buffer std_logic);
end ffsr;
architecture arq_ffsr of ffsr is
begin
    process (clk, S, R)
    begin
        if (clk'event and clk='1') then


```

```

            if (S = '0' and R = '1') then
                Q <= '0';
                Qn <= '1';
            elsif (S = '1' and R = '0') then
                Q <= '1';
                Qn <= '0';
            elsif (S = '0' and R = '0') then
                Q <= Q;
                Qn <= Qn;
            else
                Q <= '-';
                Qn <= '-';
            end if;
        end if;
    end process;
end arq_ffsr;

```


Registros Paralelo de 8 bits

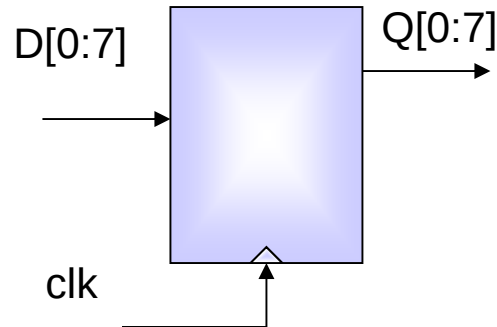

Ejemplo N° 3 – Registro Paralelo de 8-Bits

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity reg is
    port (D: in std_logic_vector (0 to 7);
          clk: in std_logic;
          Q: out std_logic_vector (0 to 7));
end reg;
architecture arqreg of reg is
begin
    process (clk,D)
    begin
        if (clk'event and clk='1') then
            Q <= D;
        end if;
    end process;
end arqreg;
```

Registros Paralelo de 4 bits con Clear

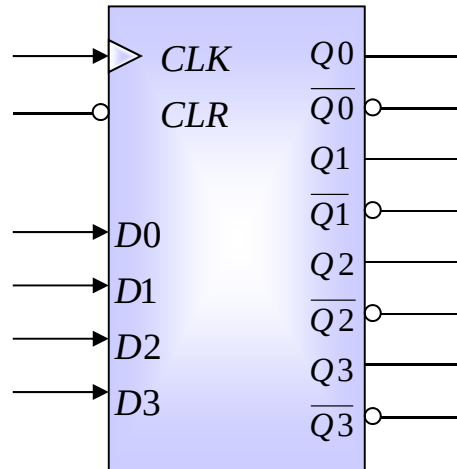

CLR	D	Q	Qn
0	'-'	0	1
1	D	D	Dn

Ejemplo N° 4 – Registro Paralelo de 4-Bits con 'Clear'

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity reg4 is
    port (D: in std_logic_vector (3 downto 0);
          CLK, CLR: in std_logic;
          Q, Qn: out std_logic_vector (3 downto 0));
end reg4;
architecture arq_reg4 of reg4 is
begin
    process (CLK, CLR, D) begin
        if (CLK'event and CLK='1') then
            if (CLR = '1') then
                Q <= D;
                Qn <= not D;
            else
                Q <= "0000";
                Qn <= "1111";
            end if;
        end if;
    end process;
end arq_reg4;
```

Contadores

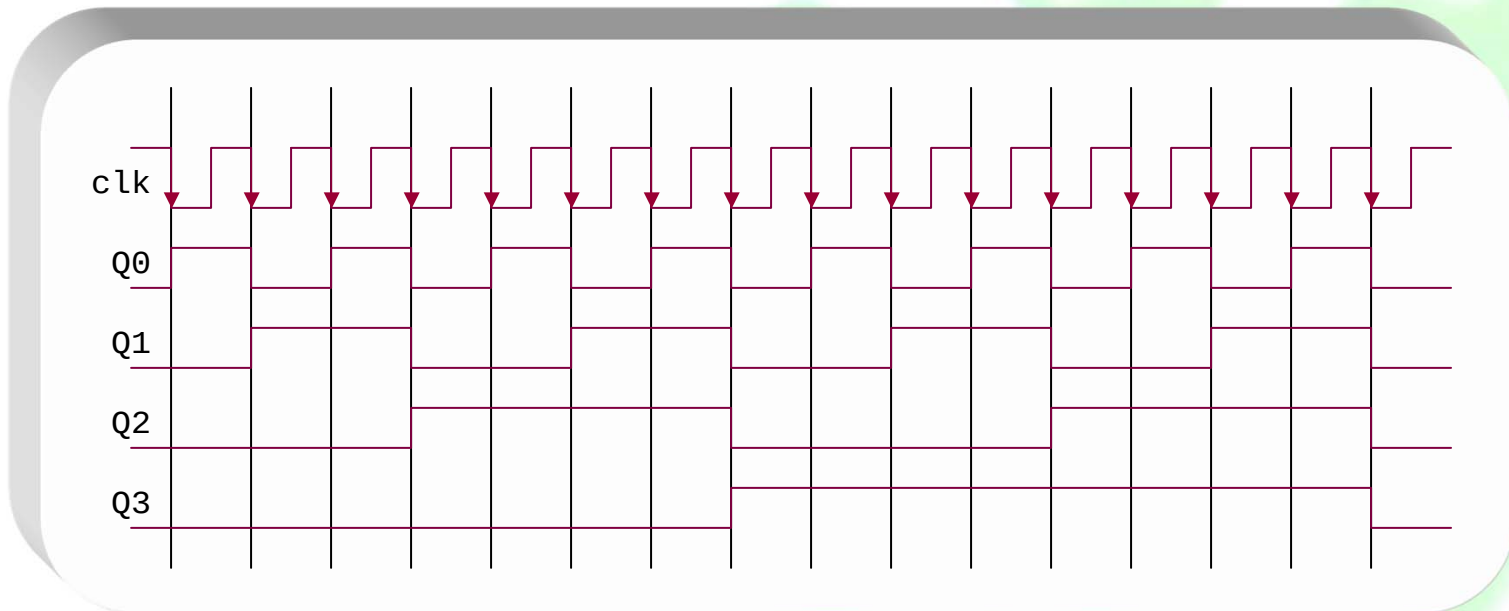
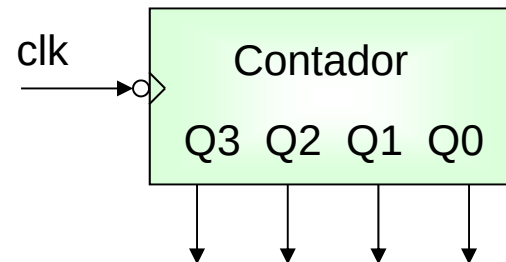


Diagrama de tiempo del contador de 4 bits


Contador Ascendente

Ejemplo N° 5 – Contador de 4-Bits

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.std_logic_arith.all;  
use ieee.std_logic_unsigned.all;  
entity cont4 is  
    port (clk: in std_logic;  
          Q: buffer std_logic_vector (3 downto 0));  
end cont4;  
architecture arqcont of cont4 is  
begin  
    process (clk)  
    begin  
        if (clk'event and clk = '0') then  
            Q <= Q + 1;  
        end if;  
    end process;  
end arqcont;
```

Es verdadera con el flanco de bajada de clk

Contador Ascendente/Descendente

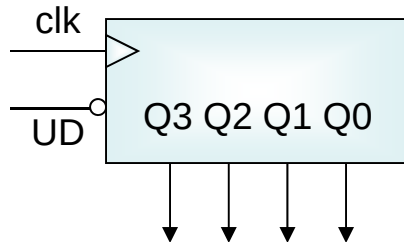


UD	Acción
0	Cuenta Ascendente
1	Cuenta Descendente

Ejemplo N° 6 – Contador Ascendente/Descendente de 4-Bits

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity contador is
    port (clk: in std_logic;
          UD: in std_logic;
          Q: buffer std_logic_vector (3 downto 0));
end contador;
architecture arq_contador of contador is
begin
    process (UD, clk) begin
        if (clk'event and clk = '1') then
            if (UD = '0') then
                Q <= Q + 1;
            else
                Q <= Q - 1;
            end if;
        end if;
    end process;
end arq_contador;
```

Contador con Reset y Carga Paralela

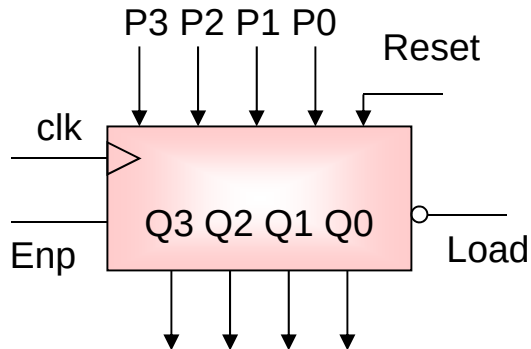

Enp	Load	Acción
0	0	Carga
0	1	Mantiene Estado
1	0	Carga
1	1	Cuenta

Ejemplo N° 7 – Contador de 4-bits con reset y carga en paralelo


```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;


entity cont is
    port (P: in std_logic_vector (3 downto 0);
          clk, Load, Enp, Reset: in std_logic;
          Q: buffer std_logic_vector (3 downto 0));
end cont;
architecture arq_cont of cont is
begin
    process (clk, Reset, Load, Enp, P) begin
        if (Reset = '1') then
            Q <= "0000";
        elsif (clk'event and clk = '1') then
            if (Load = '0' and Enp = '-') then
                Q <= P;
            elsif (Load = '1' and Enp = '0') then
                Q <= Q;
            elsif (Load = '1' and Enp = '1') then
                Q <= Q + 1;
            end if;
        end if;
    end process;
end arq_cont;
    
```

Operación Asíncrona

Máquinas Secuenciales

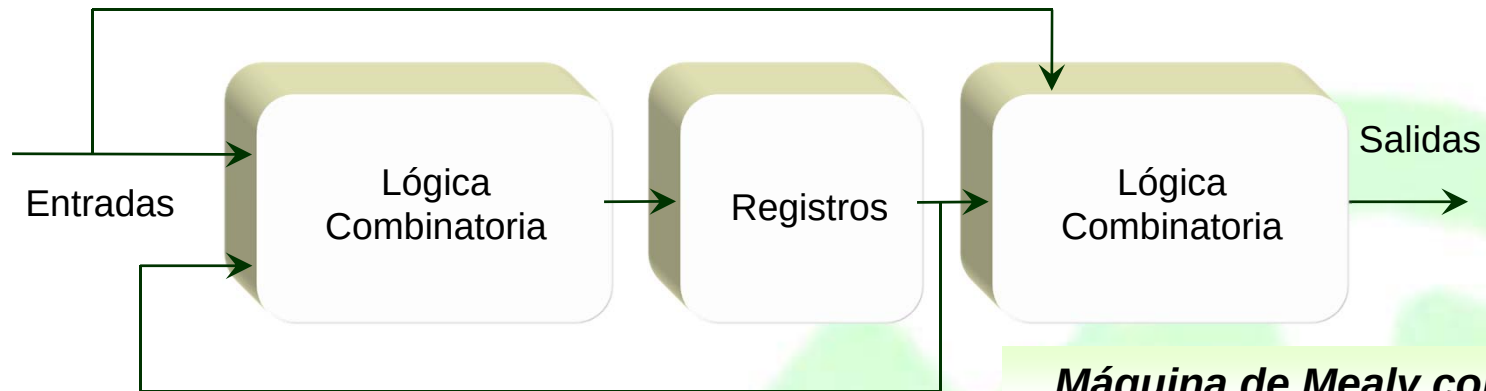

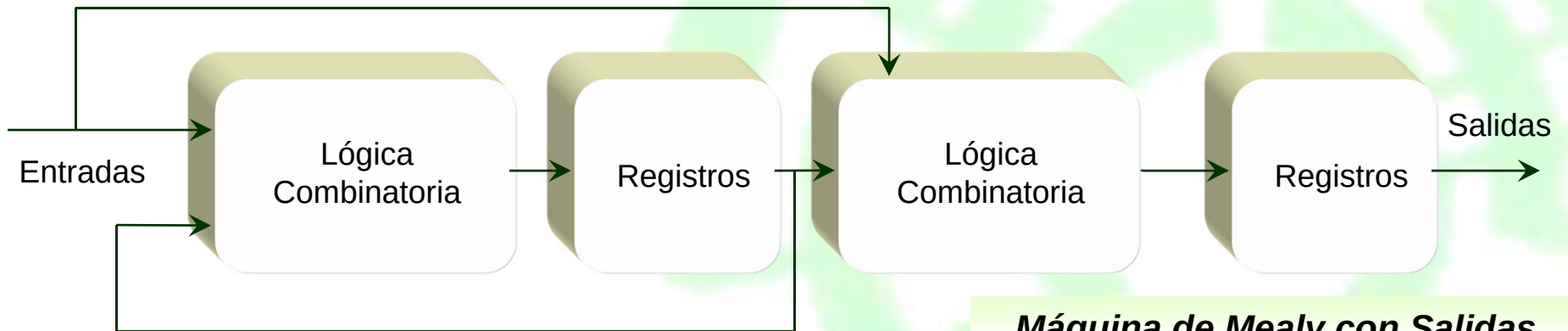***Máquina de Mealy con Salidas
Asíncronas***




***Máquina de Mealy con Salidas
Síncronas***

Máquinas Secuenciales

Ejemplo N° 8

Representación de una Máquina de Mealy

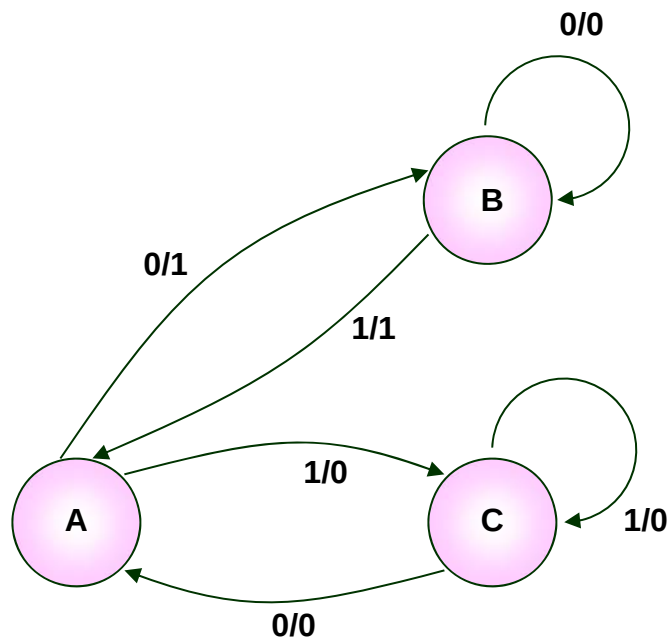


Estado Presente	Entrada R	
	0	1
A	B/1	C/0
B	B/0	A/1
C	A/0	C/0

Próximo Estado / Salida S

Máquinas Secuenciales



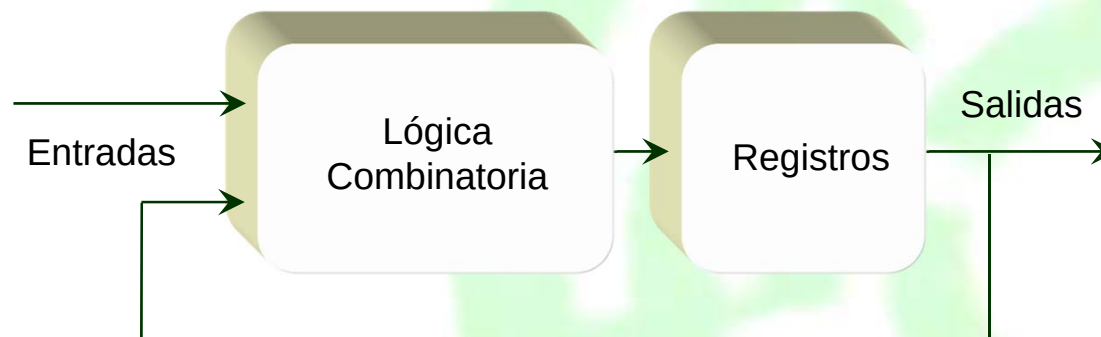
***Máquina de Moore con Salidas
Asíncronas***



***Máquina de Moore con Salidas
Síncronas***

Ejemplo N° 9

Representación de una Máquina de Moore

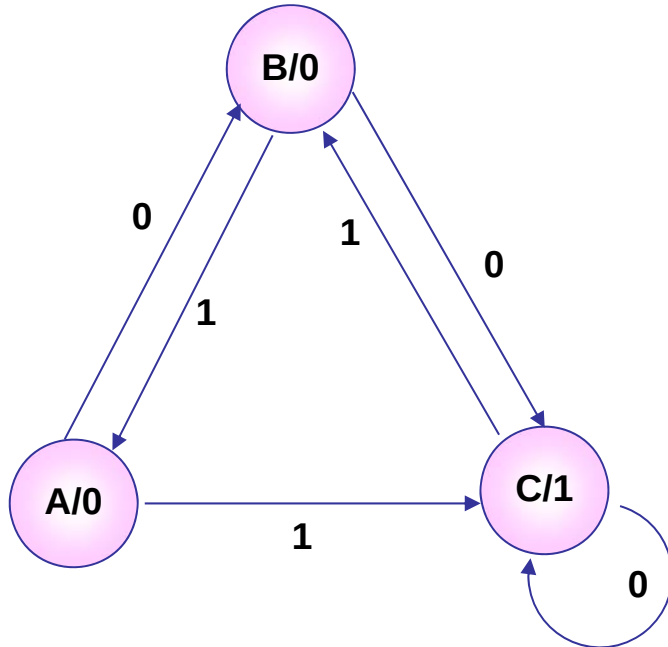

Estado Presente	Entrada R		Salida S (Para el Estado Presente)
	0	1	
A	B	C	0
B	C	A	0
C	C	B	1


Próximo Estado



Flujo de Diseño de una Máquina de Estados Finitos (FSM)	
1	Dibujar el Diagrama de Transiciones de Estados.
2	Verificación del Diagrama de Estados: ● Asegurarse que todos los estados están representados. ● La función OR de todas las transiciones que dejan un estado = 1 (TRUE) –Esto permite determinar si existe una salida (por lo menos) de un estado dado, una vez que se ha llegado a él. ● La función XOR de todas las transiciones-salida de un estado = 1 (TRUE) –Esto asegura que no existan condiciones en conflicto que conduzcan a tener más de una transición de salida activas en forma simultánea.
3	Asignación de Estados.
4	Descripción del Comportamiento: Uso de Lenguajes de Descripción de Hardware (HDL) – VHDL y Verilog
5	Compilación / Síntesis del Diseño – Generación de Lógica (Ecuaciones Lógicas) / Asignación de Estados
6	Simulación Funcional
7	Implementación / Realización del Diseño: Realización de la Lógica con una Tecnología y/o Dispositivos predefinidos, p.ej. Biblioteca de Celdas CMOS, Lógica Comercial, PLDs/CPLDs/FPGAs (para estos dispositivos, esta fase se le conoce como: 'Mapping, Place & Route'), Microcontroladores, etc.
8	Simulación Temporizada

Circuito Secuencial que detecta 4-Unos (1's) consecutivos

Ejemplo N° 10

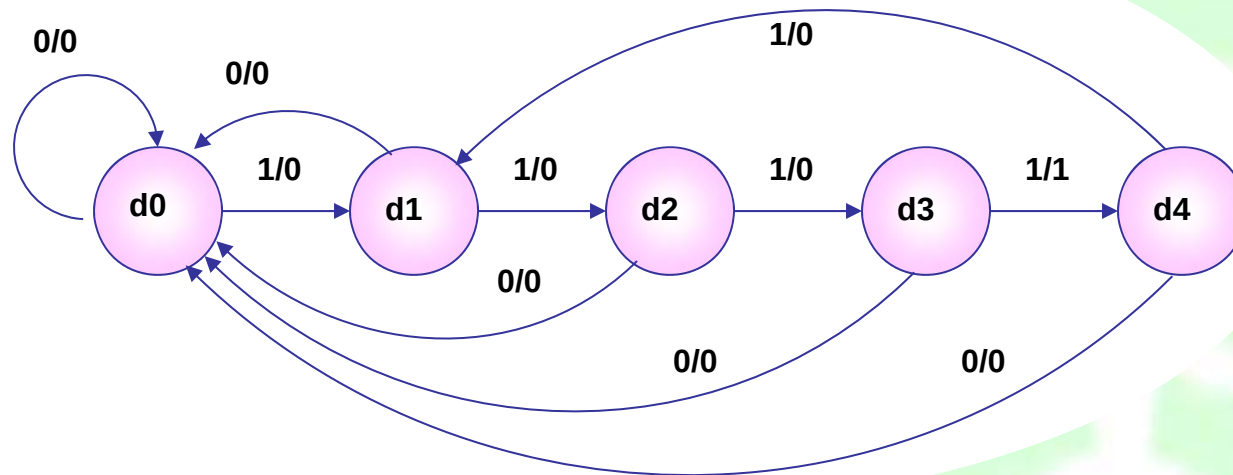

Edo. Presente	Edo. Futuro		s (Salida)	
	a = 0	a = 1	a = 0	a = 1
d0	d0	d1	0	0
d1	d0	d2	0	0
d2	d0	d3	0	0
d3	d0	d4	0	1
d4	d0	d1	0	0

¿Cómo describir o declarar los estados (usando VHDL) a partir del Diagrama de Estados?

Para entender el proceso de declaración de los estados, se comprenderá primeramente el siguiente grupo de declaraciones

```
type std_logic is ('0','1','U','X','Z','W','L','H','-');  
signal a: std_logic;  
signal b: std_logic_vector (3 downto 0);
```

a puede tener cualquiera de los valores:
'0','1','U','X','Z','W','L','H','-'

b está formado por 4-bits, cada uno de los cuales
puede tener cualquiera de los valores:
'0','1','U','X','Z','W','L','H','-'

Diseño de Circuitos Secuenciales Síncronos



Cinvestav

Para declarar los estados de una Máquina de Estados Finitos se realiza lo siguiente:

Valores que pueden tener el <i>edo_presente</i> y el <i>edo_futuro</i> en el ejemplo N° 10:	
<i>edo_presente</i>	<i>edo_futuro</i>
d0	d0
d1	d1
d2	d2
d3	d3
d4	d4

estados

Declaración de Estados en una FSM

```
type estados is (d0, d1, d2, d3, d4);  
signal edo_presente, edo_futuro: estados;
```

estados es el nombre o identificador dado por el usuario al conjunto de datos conformado por *d0*, *d1*, *d2*, *d3*, *d4*. A este tipo de datos se le conoce como **Tipo de Datos Enumerados**.

edo_presente, *edo_futuro* son señales (signal) que pueden adquirir cualquiera de los valores (*d0*, *d1*, *d2*, *d3*, *d4*) que describen al tipo de dato enumerado identificado con el nombre de *estados*.

edo_presente y *edo_futuro* son también datos del tipo enumerado.

¿Cómo son codificados: *d0*, *d1*, *d2*, *d3*, *d4*?

Tipos de Codificación utilizados:

- One-Hot
- Compact
- Secuencial
- Gray
- Johnson
- Definido por Usuario

000	← d0
001	← d1
010	← d2
011	← d3
100	← d4
101	101
110	110
111	111

El Número de Bits utilizados en la codificación está en función del Número de Estados (**Tarea realizada por el Compilador o Sintetizador**)*



Ejemplo N° 10 – Detector de Secuencia

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity diagrama is
    port (clk, a: in std_logic;
          s: out std_logic);
end diagrama;

architecture arq_diagrama of diagrama is
    type estados is (d0, d1, d2, d3, d4);
    signal edo_presente, edo_futuro: estados;


begin
    proceso1: process (edo_presente, a) begin
        case edo_presente is
            when d0 =>
                if a = '1' then
                    edo_futuro <= d1;
                    s <= '0';
                else
                    edo_futuro <= d0;
                    s <= '0';
                end if;
            when d1 =>
                if a = '1' then
                    edo_futuro <= d2;
                    s <= '0';
                else
                    edo_futuro <= d0;
                    s <= '0';
                end if;
        end case;
    end process;
end arq_diagrama;
```

```
when d2=>
    if a = '1' then
        edo_futuro <= d3;
        s <= '0';
    else
        edo_futuro <= d0;
        s <= '0';
    end if;
when d3 =>
    if a = '1' then
        edo_futuro <= d4;
        s <= '1';
    else
        edo_futuro <= d0;
        s <= '0';
    end if;
when d4 =>
    if a = '1' then
        edo_futuro <= d1;
        s <= '0';
    else
        edo_futuro <= d0;
        s <= '0';
    end if;
end case;
end process proceso1;
proceso2: process (clk) begin
    if (clk'event and clk = '1') then
        edo_presente <= edo_futuro;
    end if;
end process proceso2;
end arq_diagrama;
```



Ejemplo N° 11

Máquina de Moore

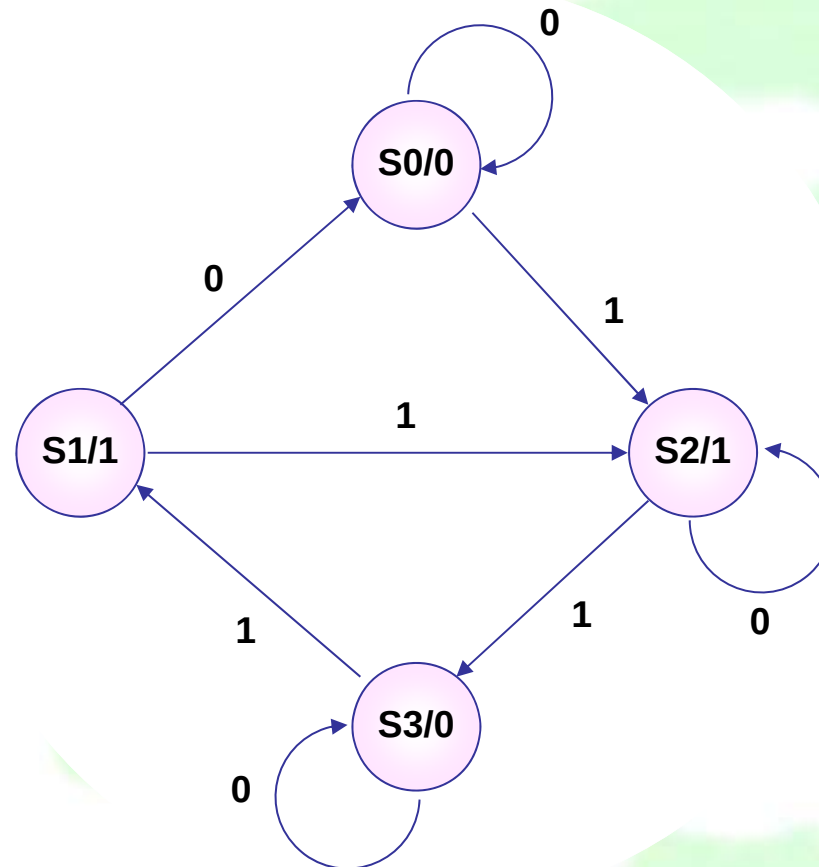



Ejemplo N° 11 – Máquina de Moore


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity MOORE is
    port (A, CLK: in std_logic;
          Sal: out std_logic);
end MOORE;
architecture ARQ_MOORE of MOORE is
    type Estados is (S0, S1, S2, S3);
    signal Edo_Pres, Edo_Fut: Estados;
begin
    proceso1: process (Edo_Pres, A) begin
        case Edo_Pres is
            when S0 => Sal<= '0';
            if A = '0' then
                Edo_Fut <= S0;
            else
                Edo_Fut <= S2;
            end if;
            when S1 => Sal <= '1';
            if A = '0' then
                Edo_Fut <= S0;
            else
                Edo_Fut <= S2;
            end if;
```

```
        when S2=> Sal <= '1';
        if A = '0' then
            Edo_Fut <= S2;
        else
            Edo_Fut <= S3;
        end if;
        when S3 => Sal <= '0';
        if A = '0' then
            Edo_Fut <= S3;
        else
            Edo_Fut <= S1;
        end if;
    end case;
end process proceso1;
proceso2: process (CLK) begin
    if (CLK'event and CLK = '1') then
        Edo_Pres <= Edo_Fut;
    end if;
end process proceso2;
end ARQ_MOORE;
```




Ejemplo N° 12

Máquina de Mealy

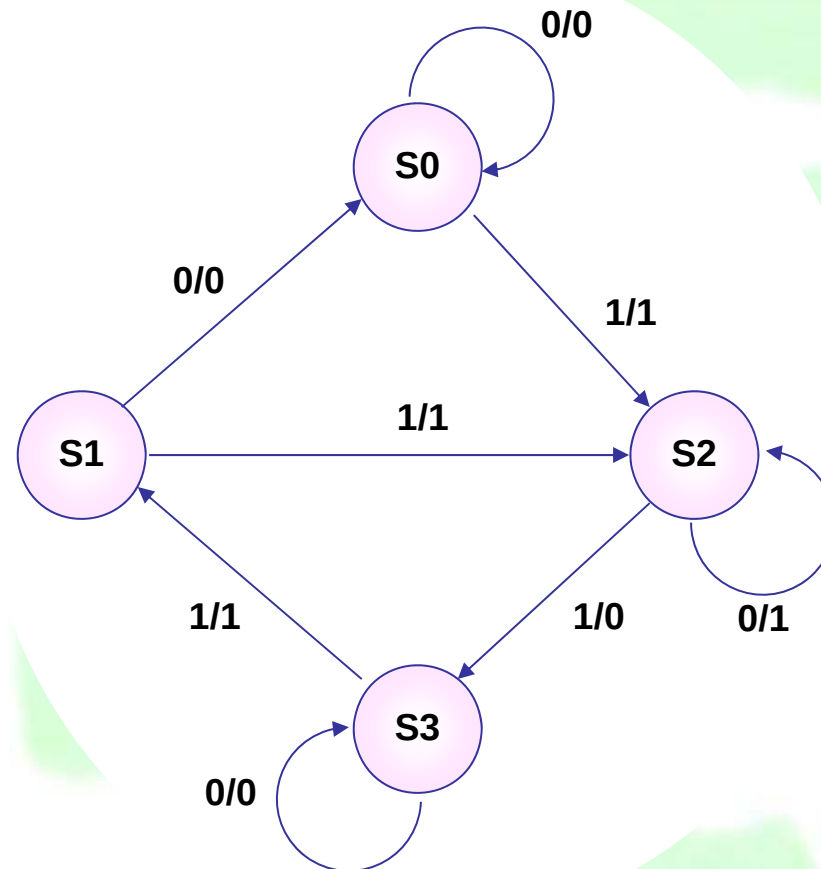




Ejemplo N° 12 – Máquina de Mealy

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity MEALY is
    port (clk, a: in std_logic;
          sal: out std_logic);
end MEALY;
architecture ARQ_MEALY of MEALY is
    type Estados is (S0, S1, S2, S3);
    signal Edo_Pres, Edo_Fut: Estados;
begin
    proceso1: process (Edo_Pres, a) begin
        case Edo_Pres is
            when S0 =>
                if a = '0' then
                    sal <= '0';
                    Edo_Fut <= S0;
                else
                    sal <= '1';
                    Edo_Fut <= S2;
                end if;
            when S1 =>
                if a = '0' then
                    sal <= '0';
                    Edo_Fut <= S0;
                else
                    sal <= '1';
                    Edo_Fut <= S2;
                end if;
        end case;
    end process;
end ARQ_MEALY;
```

```
when S2=>
    if a = '0' then
        sal <= '1';
        Edo_Fut <= S2;
    else
        sal <= '0';
        Edo_Fut <= S3;
    end if;
when S3 =>
    if a = '0' then
        sal <= '0';
        Edo_Fut <= S3;
    else
        sal <= '1';
        Edo_Fut <= S1;
    end if;
end case;
end process proceso1;
proceso2: process (clk) begin
    if (clk'event and clk = '1') then
        Edo_Pres <= Edo_Fut;
    end if;
end process proceso2;
end ARQ_MEALY;
```

Ejemplo N° 13

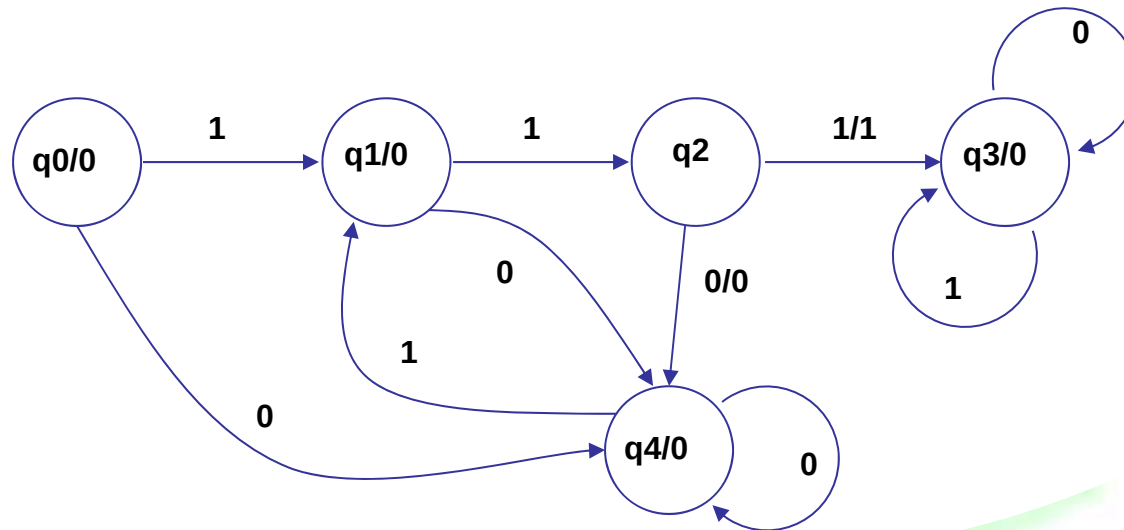

¿Qué tipo de Máquina es?

¿Es correcta su Descripción en VHDL?

¿Cumple las Reglas de Verificación de un Diagrama de Estados?



Ejemplo N° 13 - Máquina Mixta

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity diag is
    port (clk, a: in std_logic;
          sal: out std_logic);
end diag;
architecture arq_diag of diag is
    type estados is (q0, q1, q2, q3, q4);
    signal edo_pres, edo_fut: estados;
begin
    proceso1: process (edo_pres, a) begin
        case edo_pres is
            when q0 => sal <= '0';
            if a = '0' then
                edo_fut <= q4;
            else
                edo_fut <= q1;
            end if;
            when q1 => sal <= '0';
            if a = '0' then
                edo_fut <= q4;
            else
                edo_fut <= q2;
            end if;
        end case;
    end process;
```

```
        when q2=>
            if a = '0' then
                edo_fut <= q4;
                sal <= '0';
            else
                edo_fut <= q3;
                sal <= '1';
            end if;
        when q3 => sal <= '0';
        if a = '0' then
            edo_fut <= q3;
        else
            edo_fut <= q3;
        end if;
        when q4 => sal <= '0';
        if a = '0' then
            edo_fut <= q4;
        else
            edo_fut <= q1;
        end if;
    end case;
end process proceso1;
proceso2: process (clk) begin
    if (clk'event and clk = '1') then
        edo_pres <= edo_fut;
    end if;
end process proceso2;
end arq_diag;
```


Capítulo 5

Diseño jerárquico en VHDL


¿Cómo integrar Entidades?

¿ Cómo integrar dos o más entidades en una sola entidad con el fin de formar un Sistema más complejo?

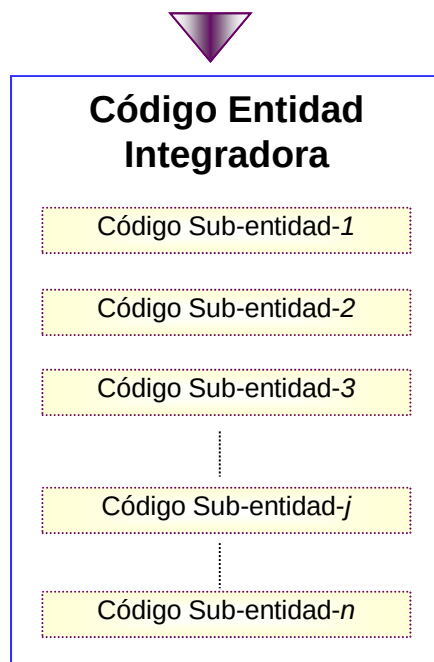Integración de Entidades en una sola Entidad



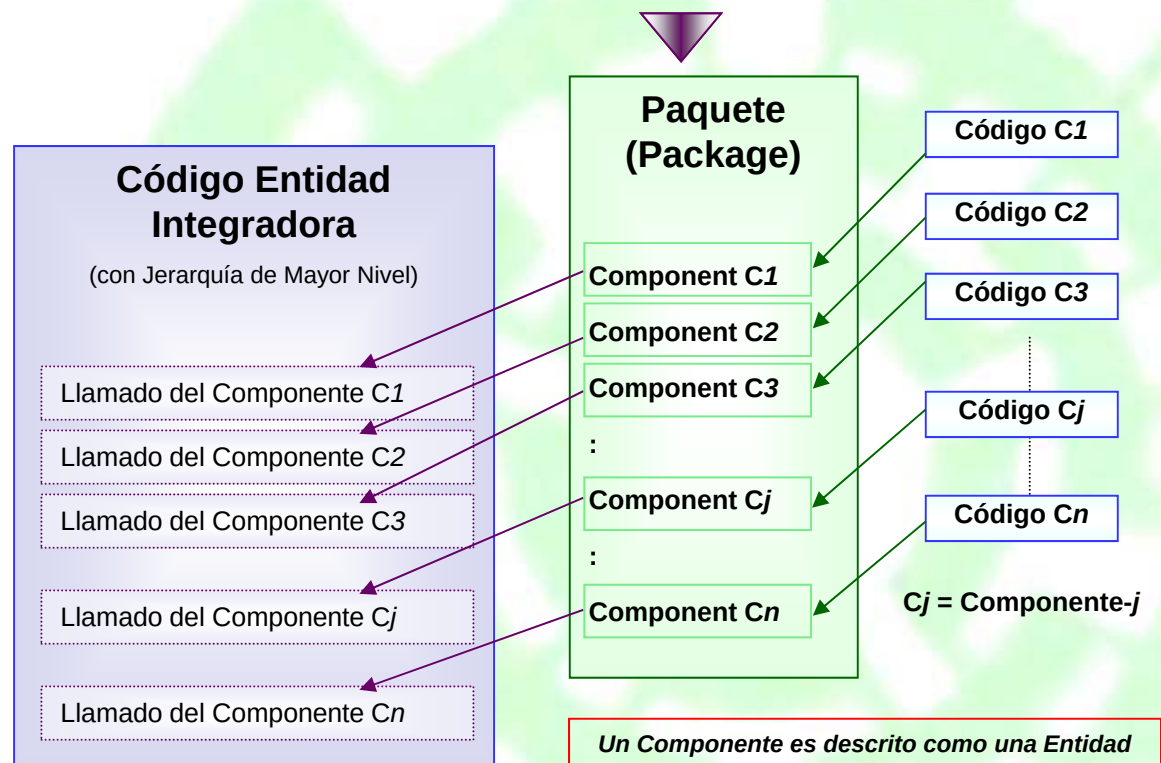
Integración de Estructuras Jerárquicas Uso de Componentes (Components)



¿Qué es el Diseño Jerárquico?


¿ Cómo diseñar un Sistema complejo mediante la unión de bloques o módulos (entidades) diseñados en forma independiente ?

Estructuras Jerárquicas

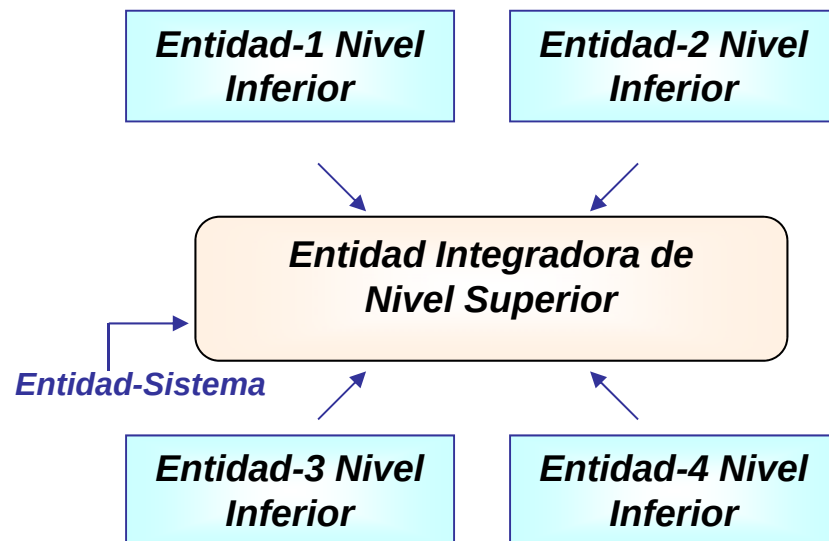


- Una Entidad de Nivel Inferior se puede ver como un Componente independiente.
- En este caso, los códigos asociados a cada entidad o componente de nivel inferior no son combinados dentro del código de la Entidad-Sistema

Integración de Entidades

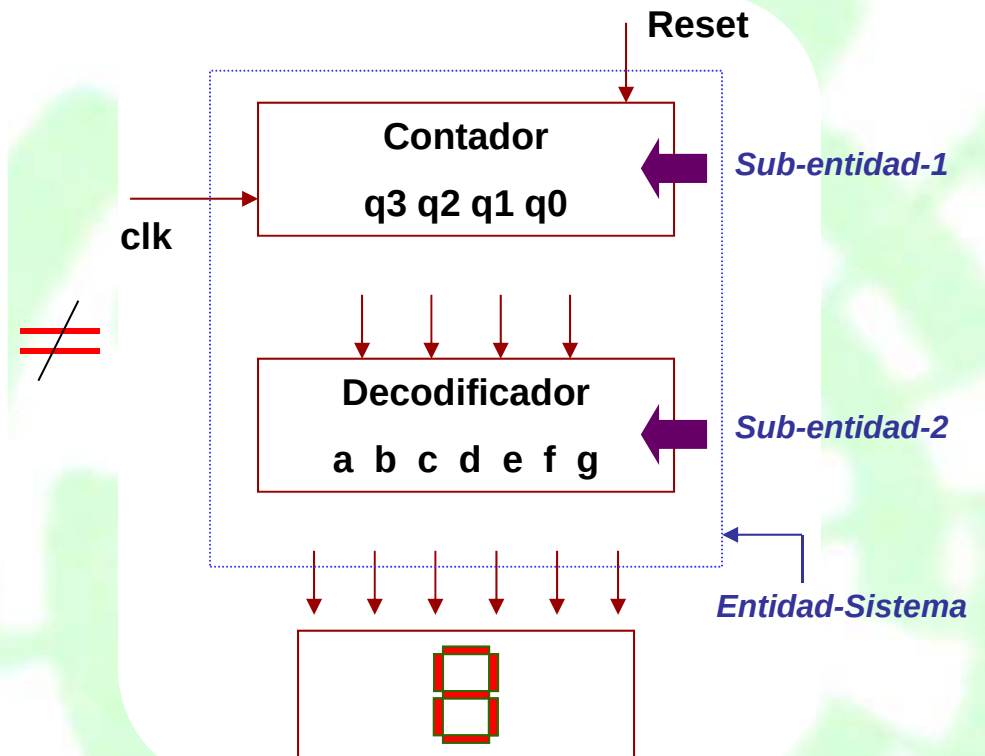


Metodología de Diseño de Estructuras Jerárquicas

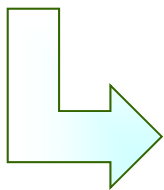- ✦ Analizar el Sistema a diseñar y dividirlo en bloques jerárquicos (Componentes)
- ✦ Describir, simular y sintetizar los módulos o componentes.
- ✦ Crear un Paquete de Componentes (Package) – Código VHDL
- ✦ Describir la Entidad Integradora de Nivel Superior (con Mayor Jerarquía) que representará al Sistema completo – Código VHDL



Los puntos con letra azul pueden también ser realizados a través de métodos esquemáticos (p.ej. con WebPack de Xilinx)


Ejemplo 1: Sistema a diseñar

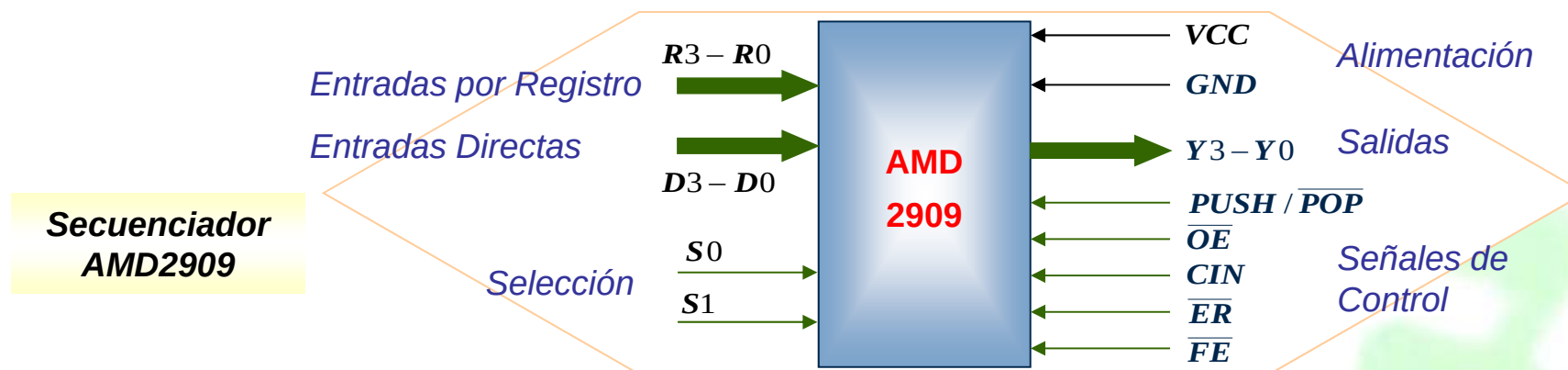


Terminales	Función
Entradas por Registro $R3-R0$	A través de ellas se permite sostener (hold) una dirección.
Entradas Directas $D3-D0$	Entradas del Secuenciador que permiten realizar un cambio de dirección en la lógica del programa.
Entrada $\overline{ER}$	Habilitación del Registro R
Entrada $\overline{FE}$	Habilitación del Apuntador de Pila (Stack Pointer: ST)
Entrada CIN	Acarreo de Entrada
Entrada $\overline{OE}$	Habilitación de Salidas
Entrada $PUSH / \overline{POP}$	Control de Direccionamiento de Subrutinas
Entradas $S0 S1$	Líneas de Selección
Salidas $Y3-Y0$	Salidas del Secuenciador
Salida $COUT$	Acarreo de Salida
VCC y GND	Alimentación del Circuito

Análisis del Sistema (Definición de Componentes)

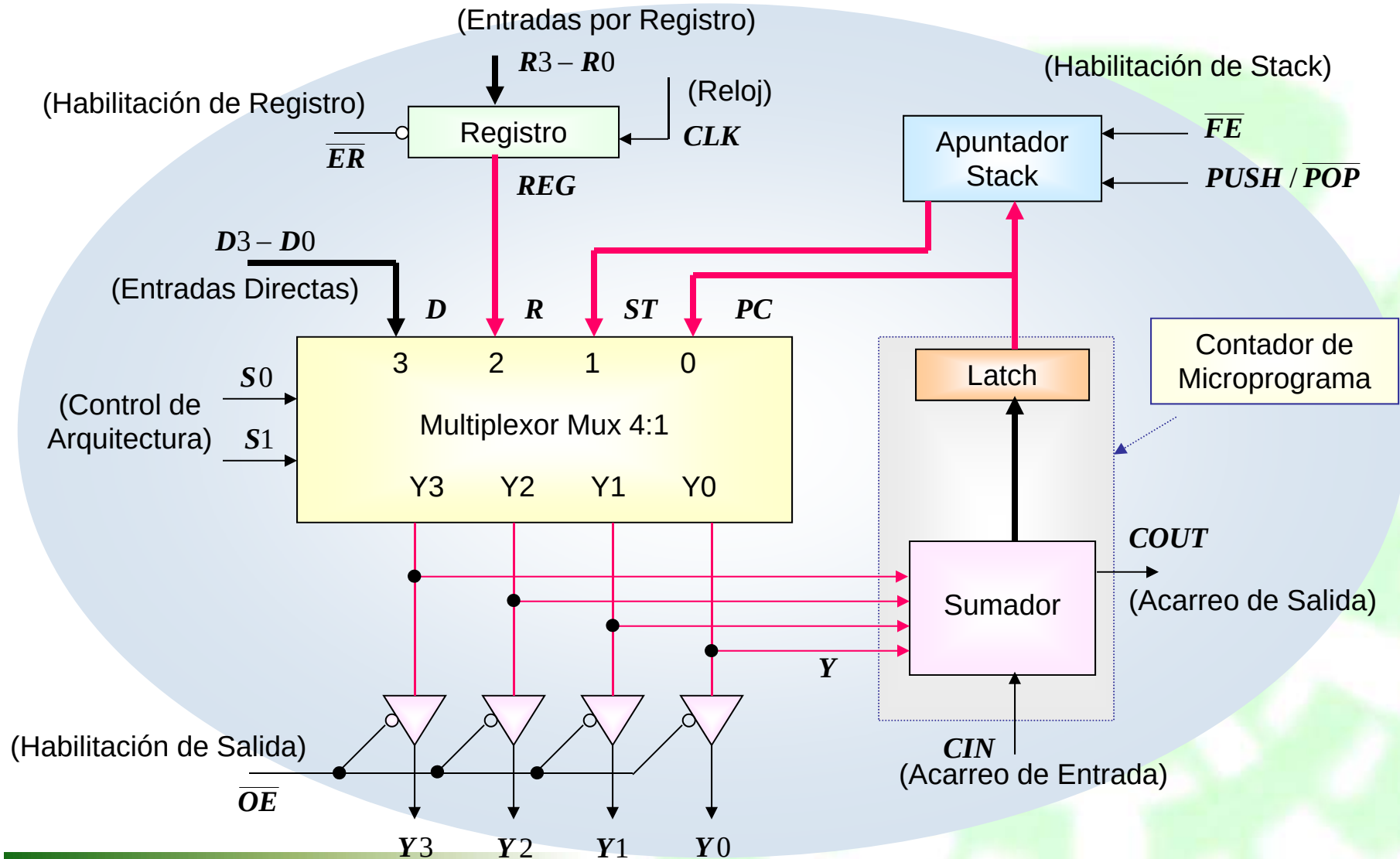Descripción Interna del Circuito Secuenciador AMD2909



Diseño del Registro

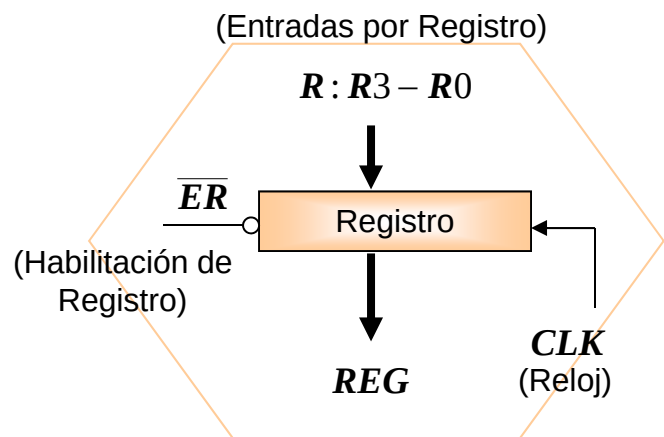

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity registro is
7      Port ( R : in std_logic_vector(3 downto 0);
8            ER, CLK : in std_logic;
9            REG : inout std_logic_vector(3 downto 0));
10 end registro;
11
12 architecture arq_reg of registro is
13
14 begin
15     process (CLK,ER,REG,R) begin
16         if (CLK'event and CLK='1') then
17             if ER='0' then
18                 REG <= R;
19             else
20                 REG <= REG;
21             end if;
22         end if;
23     end process;
24 end arq_reg;
```


Diseño y programación de componentes



Cinvestav

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity mux_4 is
7      Port ( D,R,ST,PC : in std_logic_vector(3 downto 0);
8            S : in std_logic_vector(1 downto 0);
9            Y : inout std_logic_vector(3 downto 0));
10 end mux_4;
11
12 architecture arq_mux of mux_4 is
13
14 begin
15     with S select
16         Y <=  PC when "00",
17              ST when "01",
18              R  when "10",
19              D  when others;
20 end arq_mux;
```

**Diseño del
Multiplexor 4 a 1**

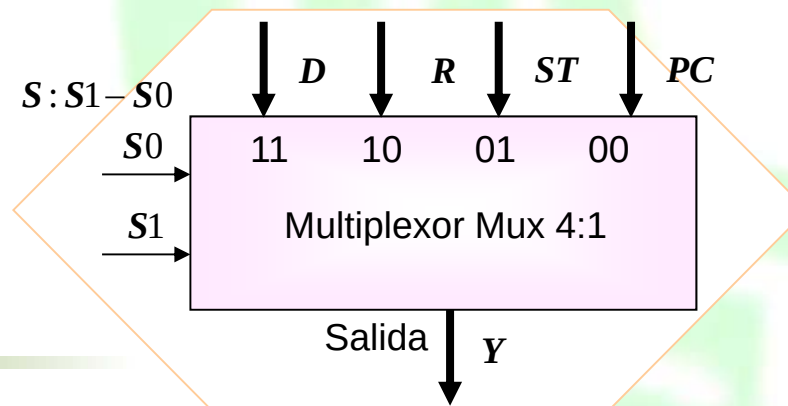


Diseño y programación de componentes




Cinvestav

Diseño del Contador de Microprograma

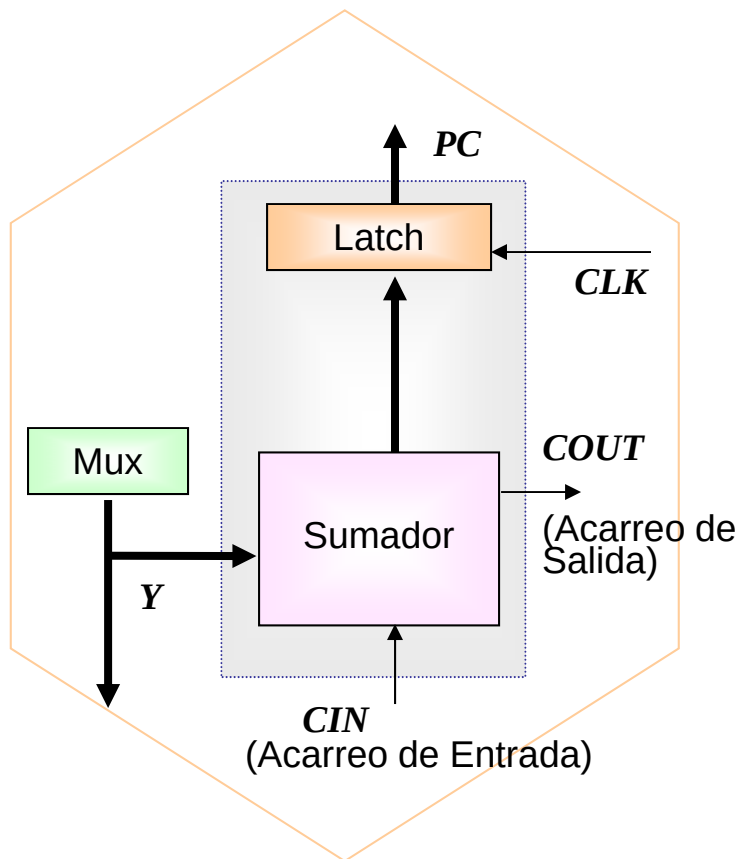

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity mpc is
7      Port ( CIN,CLK : in std_logic;
8            Y : in std_logic_vector(3 downto 0);
9            COUT : out std_logic;
10           PC : inout std_logic_vector(3 downto 0));
11 end mpc;
12
13 architecture arq_mpc of mpc is
14
15 begin
16     process (CLK,Y,CIN) begin
17         if (CLK'event and CLK='1') then
18             if (CIN='1') then
19                 PC <= Y+1;
20             else
21                 PC <= Y;
22             end if;
23         end if;
24     end process;
25     COUT <= (CIN and Y(0) and Y(1) and Y(2) and Y(3));
26 end arq_mpc;
```

Diseño de la Pila (Stack)

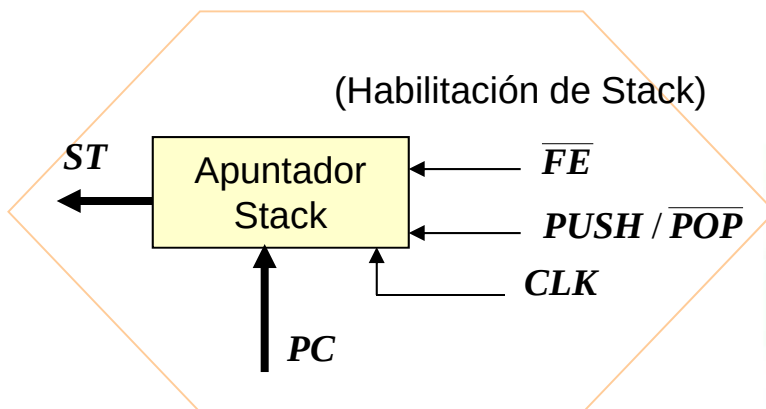

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity stack is
7      Port ( CLK,FE,PUSH_POP : in std_logic;
8            PC : in std_logic_vector(3 downto 0);
9            ST : inout std_logic_vector(3 downto 0));
10 end stack;
11
12 architecture arq_stack of stack is
13     signal var: std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
14 begin
15     process (FE,CLK,PUSH_POP,PC,ST)
16         variable x: std_logic_vector (3 downto 0):= "0000";
17     begin
18         if (CLK'event and CLK='1') then
19             if (FE='0') then
20                 if (PUSH_POP='1') then
21                     x := PC; -- almacena dato
22                     var <= x;
23                 else
24                     ST <= var; -- extrae dato
25                 end if;
26             else
27                 ST <= ST;
28             end if;
29         end if;
30     end process;
31 end arq_stack;
```

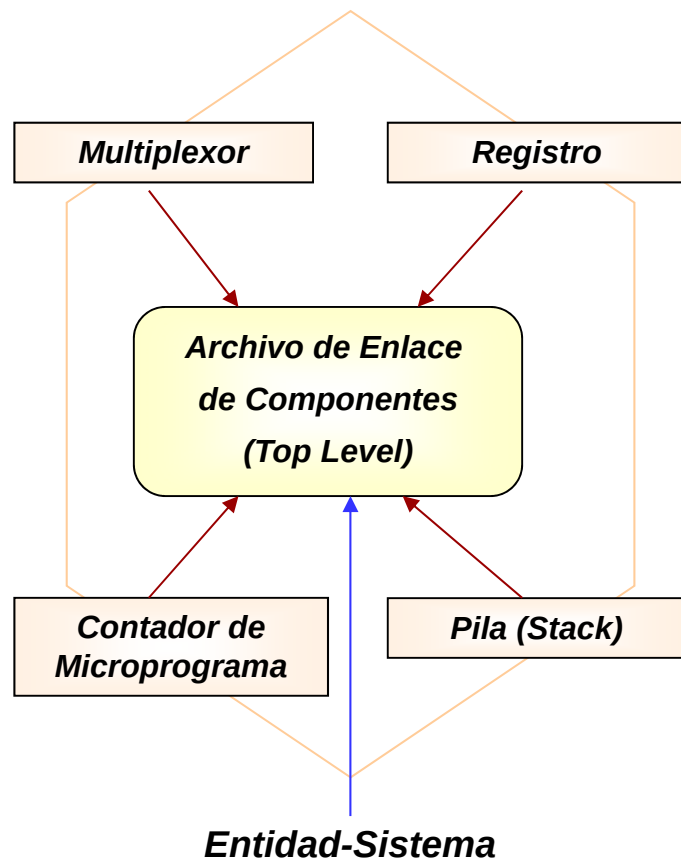

Creación del Paquete de Componentes

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  package comp_sec is
5
6  component registro port(
7      R: in std_logic_vector (3 downto 0);
8      ER,CLK: in std_logic;
9      REG: inout std_logic_vector (3 downto 0));
10 end component;
11
12 component mpc port(
13     CIN,CLK: in std_logic;
14     Y: in std_logic_vector(3 downto 0);
15     COUT: out std_logic;
16     PC: inout std_logic_vector (3 downto 0));
17 end component;
18
19 component stack port(
20     CLK,FE,PUSH_POP: in std_logic;
21     PC: inout std_logic_vector (3 downto 0);
22     ST: inout std_logic_vector (3 downto 0));
23 end component;
24
25 component mux_4 port(
26     D,R,ST,PC: in std_logic_vector (3 downto 0);
27     S: in std_logic_vector (1 downto 0);
28     Y: inout std_logic_vector (3 downto 0));
29 end component;
30
31 end comp_sec;
```

Realización del Programa de Alto Nivel (Top Level)



Cinvestav





Verificar y Simular el Sistema



```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5 use work.comp_sec.ALL;
6
7 entity amd2909 is
8     Port ( R : in std_logic_vector(3 downto 0);
9           D : in std_logic_vector(3 downto 0);
10          ER : in std_logic;
11          CLK : in std_logic;
12          S : in std_logic_vector (1 downto 0);
13          FE : in std_logic;
14          PUSH_POP : in std_logic;
15          CIN : in std_logic;
16          COUT : out std_logic;
17          Y : inout std_logic_vector (3 downto 0));
18 end amd2909;
19
20 architecture arq_amd2909 of amd2909 is
21
22     signal REG: std_logic_vector (3 downto 0);
23     signal ST: std_logic_vector (3 downto 0);
24     signal PC: std_logic_vector (3 downto 0);
25
26 begin
27
28     -- Inicia interconexión de componentes
29
30     u1: registro port map (CLK=>CLK, ER=>ER, REG=>REG, R=>R);
31     u2: mpc port map (CIN=>CIN, COUT=>COUT, CLK=>CLK, Y=>Y, PC=>PC);
32     u3: stack port map (CLK=>CLK, FE=>FE, PUSH_POP=>PUSH_POP, PC=>PC, ST=>ST);
33     u4: mux_4 port map (D=>D, R=>REG, ST=>ST, PC=>PC, S=>S, Y=>Y);
34
35 end arq_amd2909;
```

Ejemplo 2: Sistema a diseñar

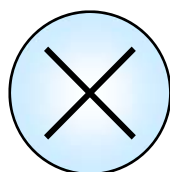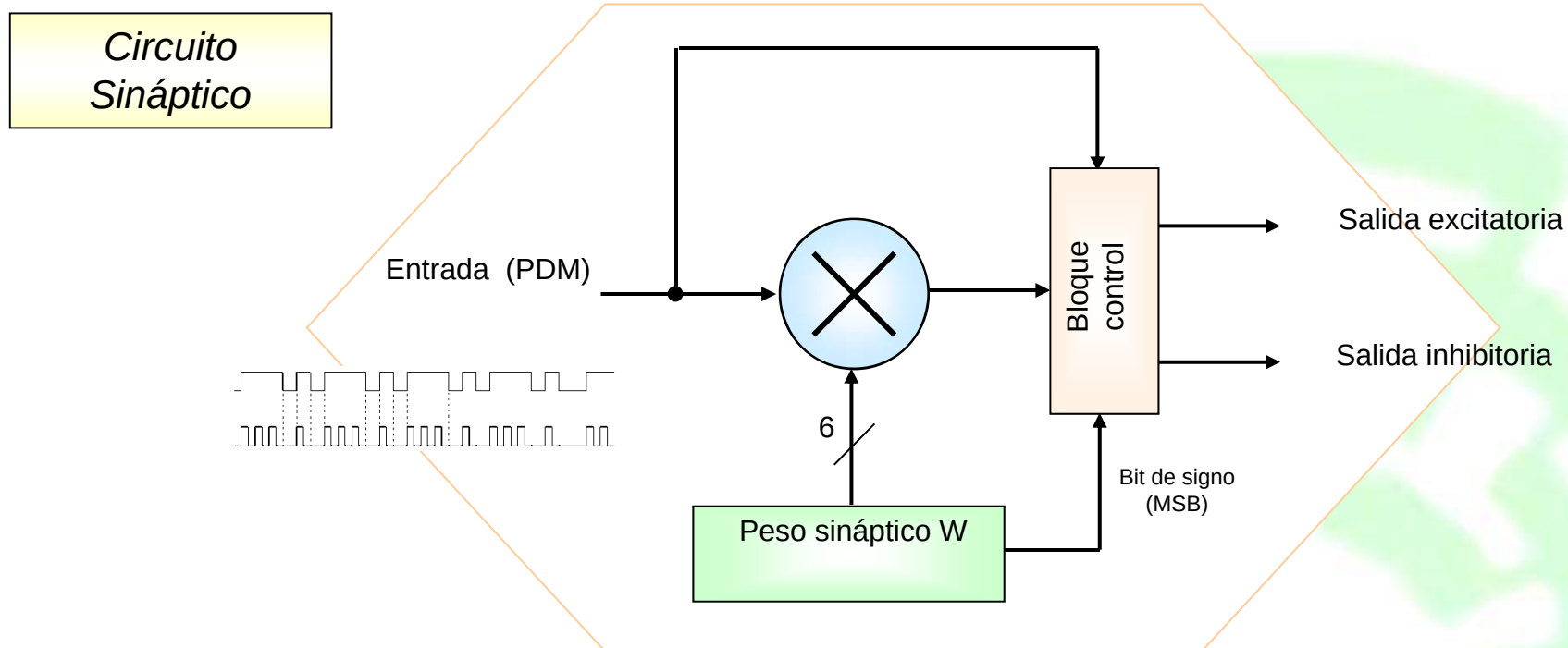

Multiplicador de
frecuencia

Peso sináptico W

Registro de 7 bits del peso
sináptico

Bloque
control

Circuito de selección y
muestreador

Tabla de funcionamiento del multiplicador de frecuencia




Cinvestav


		Estado							
		0	1	2	3	4	5	6	7
		000	001	010	011	100	101	110	111
Peso (w)	000	0	0	0	0	0	0	0	0
	001	0	0	0	0	1	0	0	0
	010	0	0	1	0	0	0	1	0
	011	0	0	1	0	1	0	1	0
	100	0	1	0	1	0	1	0	1
	101	0	1	0	1	1	1	0	1
	110	0	1	1	1	0	1	1	1
	111	0	1	1	1	1	1	1	1

Análisis del Sistema (Definición de Componentes)

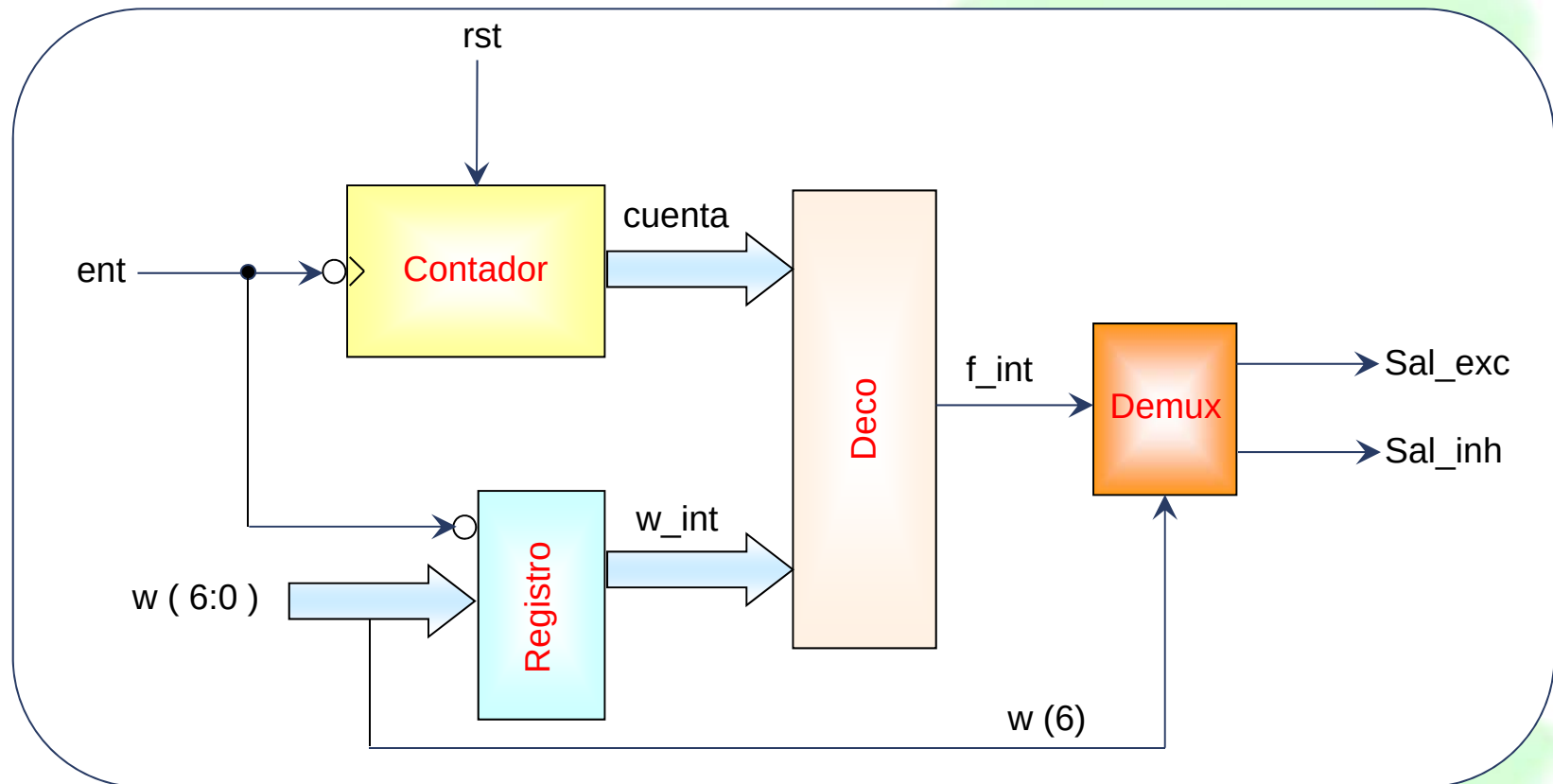Descripción Interna del circuito Sináptico



Diseño del contador

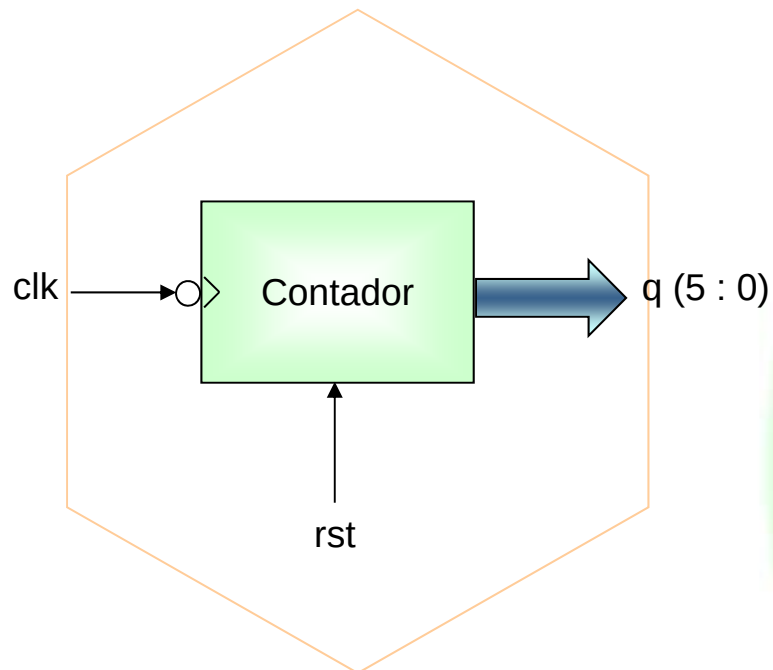

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity contador is
7      Port ( clk : in std_logic;
8            rst : in std_logic;
9            q : inout std_logic_vector(5 downto 0));
10 end contador;
11
12 architecture arq_contador of contador is
13
14 begin
15
16     process(clk,rst)
17     begin
18         if rst = '1' then
19             q <= "000000";
20         elsif (clk'event and clk='0') then
21             q <= q + 1;
22         end if;
23     end process;
24
25 end arq_contador;
```


Encontrar la relación de distribución (solucion 1)




Cinvestav

AND		Estado							
		0	1	2	3	4	5	6	7
		000	001	010	011	100	101	110	111
Peso (w)	0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1 0 0	0	0	0	0	1	0	0	0
	0 1 0	0	0	1	0	0	0	1	0
	1 1 0	0	0	1	0	1	0	1	0
	0 0 1	0	1	0	1	0	1	0	1
	1 0 1	0	1	0	1	1	1	0	1
	0 1 1	0	1	1	1	0	1	1	1
	1 1 1	0	1	1	1	1	1	1	1

Circuito Lógico resultante

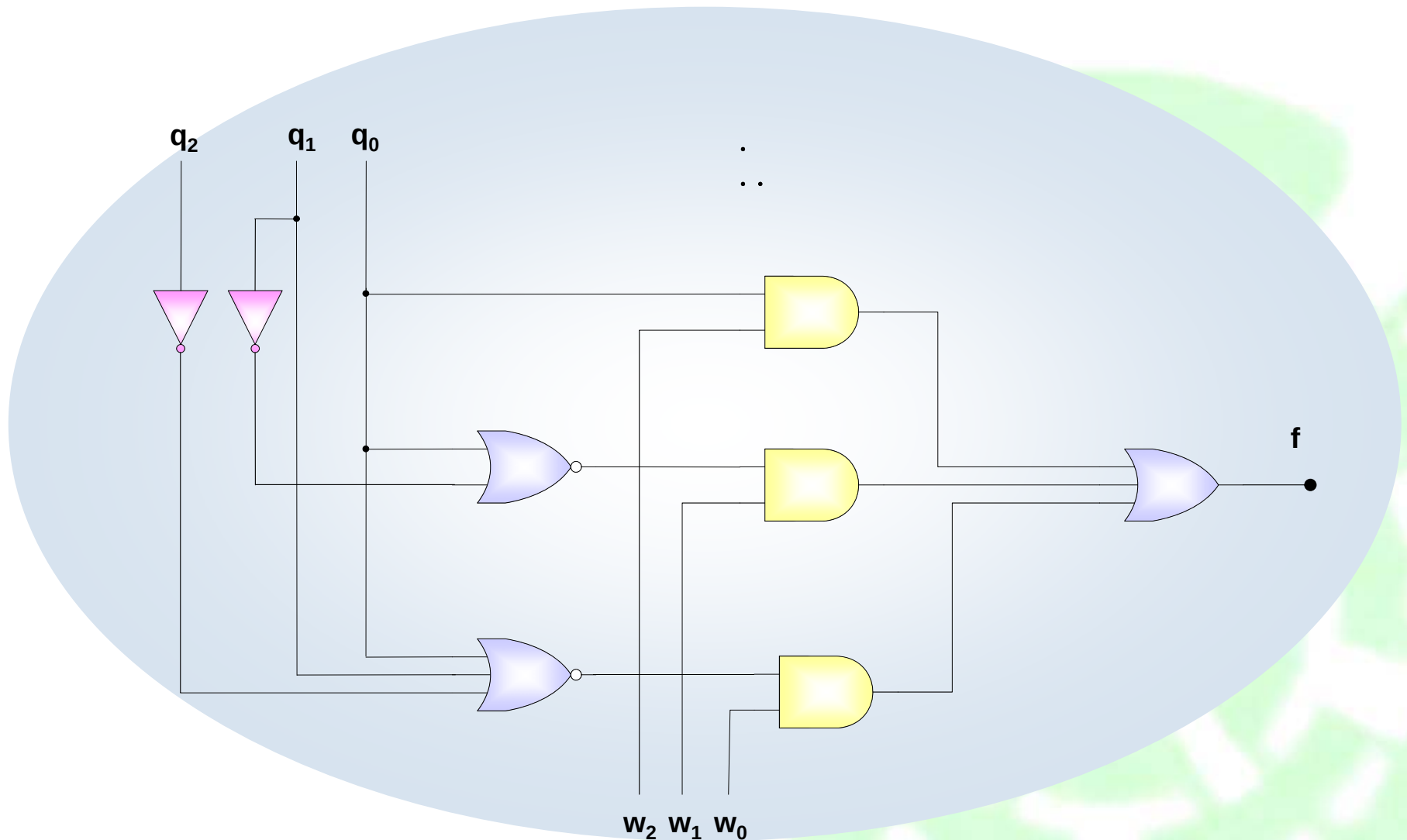


Diseño del decodificador

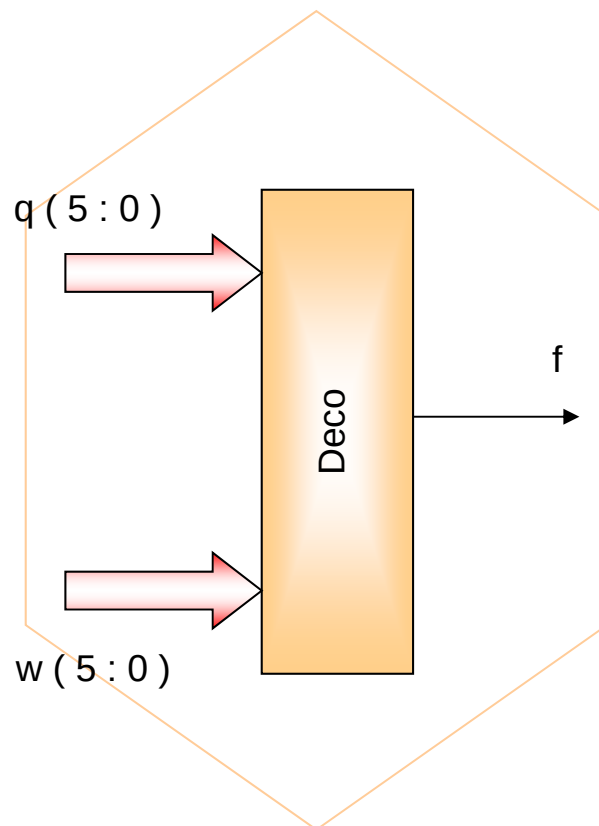


```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity deco is
7      Port ( q : in std_logic_vector(5 downto 0);
8            w : in std_logic_vector(5 downto 0);
9            f : out std_logic);
10 end deco ;
11
12 architecture arq_deco of deco is
13     signal r: std_logic_vector(5 downto 0);
14
15     begin
16         r(0) <= q(0);
17         r(1) <= not(not q(1) or q(0));
18         r(2) <= not(not q(2) or q(1) or q(0));
19
20
21
22
23         f <= (r(0) and w(5)) or
24              (r(1) and w(4)) or
25              (r(2) and w(3)) or
26
27
28
29
30     end arq_deco ;
```

Diseño del decodificador

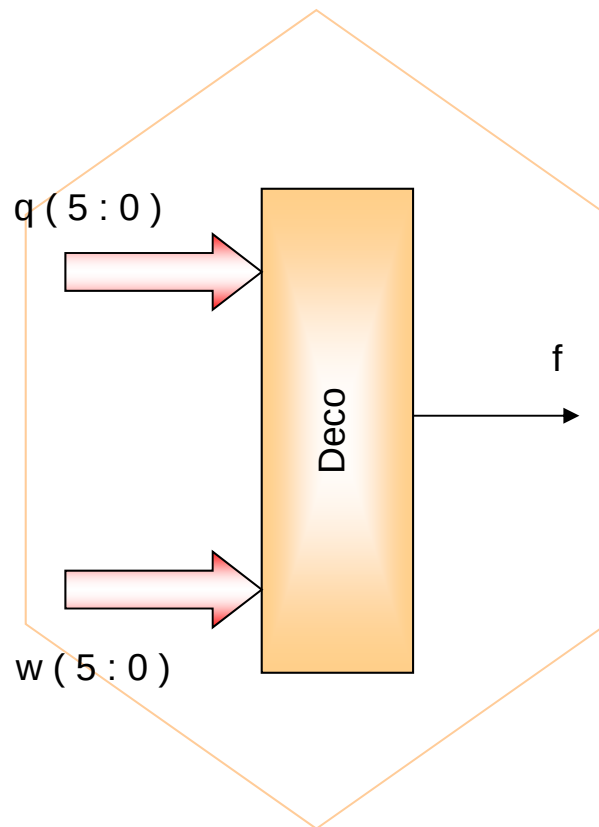


```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity deco is
7      Port ( q : in std_logic_vector(5 downto 0);
8            w : in std_logic_vector(5 downto 0);
9            f : out std_logic);
10 end deco ;
11
12 architecture arq_deco of deco is
13     signal r: std_logic_vector(5 downto 0);
14
15     begin
16         r(0) <= q(0);
17         r(1) <= not(not q(1) or q(0));
18         r(2) <= not(not q(2) or q(1) or q(0));
19         r(3) <= not(not q(3) or q(2) or q(1) or q(0));
20
21
22
23         f <= (r(0) and w(5)) or
24             (r(1) and w(4)) or
25             (r(2) and w(3)) or
26             (r(3) and w(2)) or
27
28
29
30     end arq_deco ;
```

Diseño del decodificador

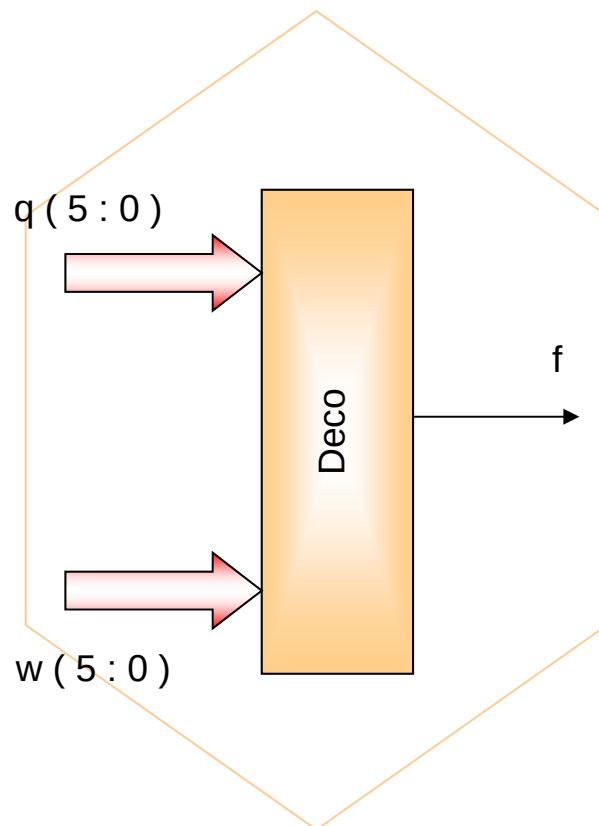

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity deco is
7      Port ( q : in std_logic_vector(5 downto 0);
8            w : in std_logic_vector(5 downto 0);
9            f : out std_logic);
10 end deco ;
11
12 architecture arq_deco of deco is
13     signal r: std_logic_vector(5 downto 0);
14
15     begin
16         r(0) <= q(0);
17         r(1) <= not(not q(1) or q(0));
18         r(2) <= not(not q(2) or q(1) or q(0));
19         r(3) <= not(not q(3) or q(2) or q(1) or q(0));
20         r(4) <= not(not q(4) or q(3) or q(2) or q(1) or q(0));
21
22         f <= (r(0) and w(5)) or
23             (r(1) and w(4)) or
24             (r(2) and w(3)) or
25             (r(3) and w(2)) or
26             (r(4) and w(1)) or
27
28
29
30     end arq_deco ;
```

Diseño del decodificador

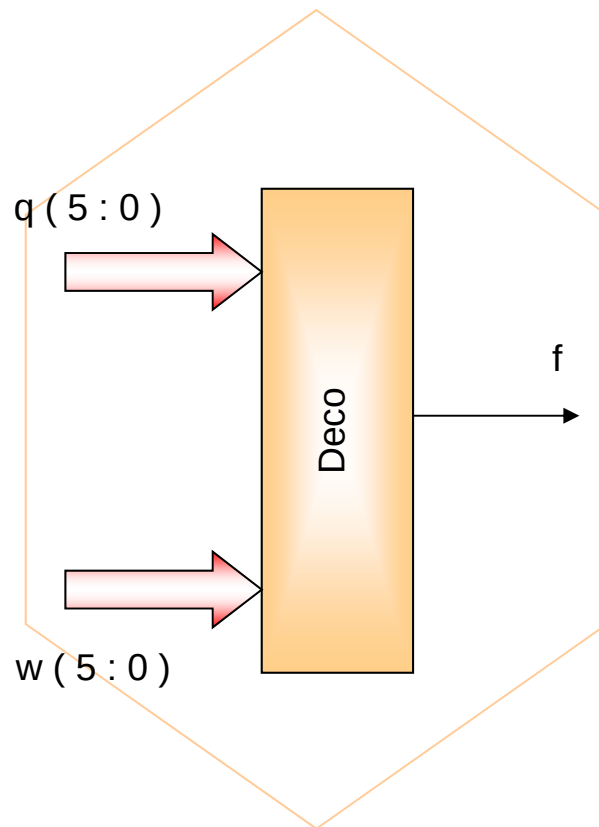

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity deco is
7      Port ( q : in std_logic_vector(5 downto 0);
8            w : in std_logic_vector(5 downto 0);
9            f : out std_logic);
10 end deco ;
11
12 architecture arq_deco of deco is
13     signal r: std_logic_vector(5 downto 0);
14
15     begin
16         r(0) <= q(0);
17         r(1) <= not(not q(1) or q(0));
18         r(2) <= not(not q(2) or q(1) or q(0));
19         r(3) <= not(not q(3) or q(2) or q(1) or q(0));
20         r(4) <= not(not q(4) or q(3) or q(2) or q(1) or q(0));
21         r(5) <= not(not q(5) or q(4) or q(3) or q(2) or q(1) or q(0));
22
23         f <= (r(0) and w(5)) or
24             (r(1) and w(4)) or
25             (r(2) and w(3)) or
26             (r(3) and w(2)) or
27             (r(4) and w(1)) or
28             (r(5) and w(0));
29
30     end arq_deco ;
```

Encontrar la relación de distribución (solución 2)

Peso W			Estados del contador (Q ₂ Q ₁ Q ₀)							
W ₂	W ₁	W ₀	000	001	010	011	100	101	110	111
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1

Q ₂ Q ₁ Q ₀	f
X X 1	w ₂
X 1 0	w ₁
1 0 0	w ₀
0 0 0	0

$$f = Q_0 w_2 + Q_1 \bar{Q}_0 w_1 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 w_0$$

Solución 2 : Encontrar la relación de distribución



Cinvestav

Generalización a N bits

$Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	f
X X X 1	w_3
X X 1 0	w_2
X 1 0 0	w_1
1 0 0 0	w_0
0 0 0 0	0

$Q_4 Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	f
X X X X 1	w_4
X X X 1 0	w_3
X X 1 0 0	w_2
X 1 0 0 0	w_1
1 0 0 0 0	w_0
0 0 0 0 0	0


$Q_5 Q_4 Q_3 Q_2 Q_1 Q_0$	f
X X X X X 1	w_5
X X X X 1 0	w_4
X X X 1 0 0	w_3
X X 1 0 0 0	w_2
X 1 0 0 0 0	w_1
1 0 0 0 0 0	w_0
0 0 0 0 0 0	0

$$f = Q_0 w_3 + Q_1 \bar{Q}_0 w_2 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 w_1 + Q_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 w_0$$

$$f = Q_0 w_4 + Q_1 \bar{Q}_0 w_3 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 w_2 + Q_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 w_1 + Q_4 \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 w_0$$

$$f = Q_0 w_5 + Q_1 \bar{Q}_0 w_4 + Q_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 w_3 + Q_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 w_2 + Q_4 \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 w_1 + Q_5 \bar{Q}_4 \bar{Q}_3 \bar{Q}_2 \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 w_0$$

Diseño del decodificador

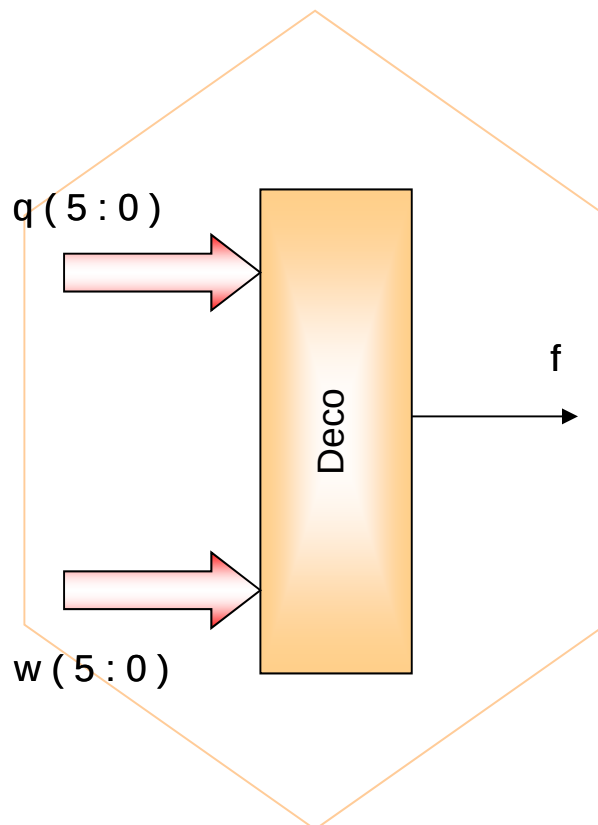

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity deco is
7      Port ( q : in std_logic_vector (5 downto 0);
8            w : in std_logic_vector (5 downto 0);
9            f : out std_logic);
10 end deco ;
11
12 architecture arq_deco of deco is
13
14 begin
15
16 with q select
17
18 f <=  w(5) when "-----1",
19      w(4) when "----10",
20      w(3) when "---100",
21      w(2) when "--1000",
22      w(1) when "-10000",
23      w(0) when "100000",
24      '0'  when others;
25
26 end arq_deco ;
```

Creación del Paquete de Componentes

Creación del Paquete de Componentes


```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  package comp_mult is
5
6  component deco
7      Port (  q : in std_logic_vector(5 downto 0);
8             w : in std_logic_vector(5 downto 0);
9             f : out std_logic);
10 end component;
11
12 component contador
13     Port ( clk : in std_logic;
14           rst : in std_logic;
15           q : inout std_logic_vector(5 downto 0));
16 end component;
17
18 end comp_mult;
```

Realización del Programa de Alto Nivel (Top Level)



Cinvestav

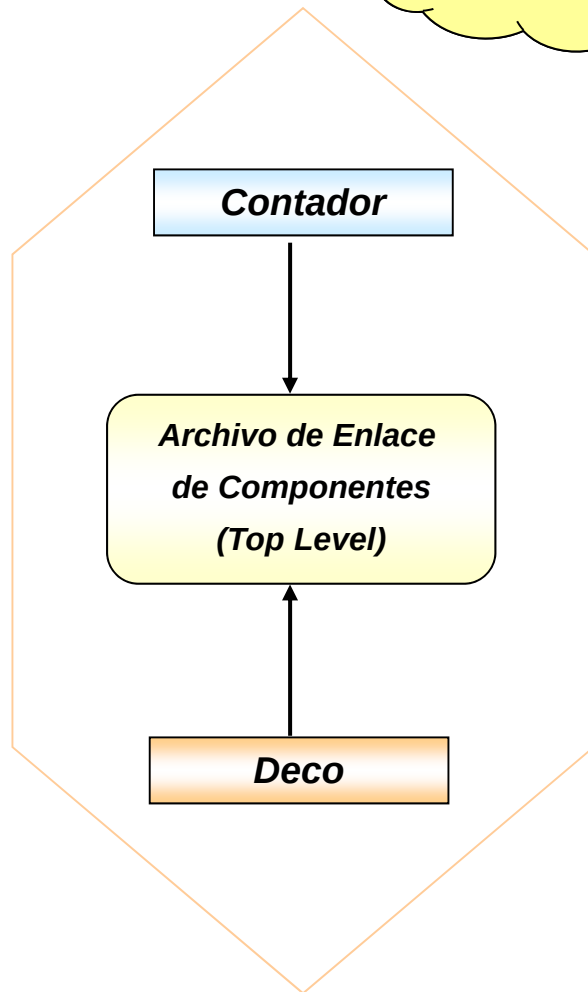¿Que Estilo de Modelización tiene este programa?



```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5 use work.comp_mult.ALL;
6
7 entity sinap is
8     Port ( ent,rst : in std_logic;
9           w : in std_logic_vector(6 downto 0);
10          sal_exc,sal_inh : out std_logic );
11 end sinap;
12
13 architecture arq_sinap of sinap is
14
15     signal w_int, cuenta : std_logic_vector(5 downto 0);
16     signal f_int : std_logic;
17
18     begin
19     u1: contador port map(clk=>ent, rst=>rst, q=>cuenta);
20     u2: deco      port map(q=>cuenta, w=>w_int, f=>f_int);
21
22     sal_exc <= f_int and not w(6);
23     sal_inh <= f_int and w(6);
24
25     process(ent, w)
26     begin
27         if ent='0' then
28             w_int <= w(5 downto 0);
29         end if;
30     end process;
31 end arq_sinap;
```

Estructuras de repetición

GENERATE crea cero o más copias de un conjunto cerrado de instrucciones concurrentes. Existen dos clases de generate.

for ... generate: el número de copias está determinado por un rango discreto.

SINTAXIS

```
label: for identifier in range generate  
    {concurrent_statement}  
end generate[label];
```

DESCRIPCION

label: nombre de esta instrucción la cual sirve para construir instrucciones *generate* anidadas.

identifier: es específico de la instrucción *for...generate*.

range: número entero calculable de la cantidad de copias;

por ejemplo:

integer_expression to *integer_expression*, o bien,
integer_expression downto *integer_expression*

Ejemplo de la instrucción for ... generate


```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6 entity mux4tol is
7     Port ( w0,w1,w2,w3: in std_logic;
8           s: in std_logic_vector (1 downto 0);
9           f : out std_logic);
10 end mux4tol;
11
12 architecture arq_mux of mux4tol is
13
14 begin
15     with s select
16     f<= w0 when "00",
17         w1 when "01",
18         w2 when "10",
19         w3 when others;
20 end arq_mux;
```

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3
4 Package mux4tol_package is
5
6 component mux4tol is
7     Port ( w0,w1,w2,w3: in std_logic;
8           s: in std_logic_vector (1 downto 0);
9           f : out std_logic);
10 end component;
11
12 end mux4tol_package;
```


Diseño de un Multiplexor de 16 a 1

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use work.mux4tol_package.all;
4
5 entity mux16tol is
6     Port ( w: in std_logic_vector(0 to 15);
7           s: in std_logic_vector (3 downto 0);
8           f : out std_logic);
9 end mux16tol;
10
11 architecture arq_mux of mux16tol is
12
13 signal m: std_logic_vector (0 to 3);
14
15 begin
16     G1: for i in 0 to 3 generate
17         Muxes: mux4tol port map(
18             w(4*i),w(4*i+1),w(4*i+2),w(4*i+3),s(1 downto 0),m(i));
19     end generate;
20     mux5:mux4tol port map (m(0),m(1),m(2),m(3),s(3 downto 2), f);
21
22 end arq_mux;
```

Multiplexor de 16 a 1

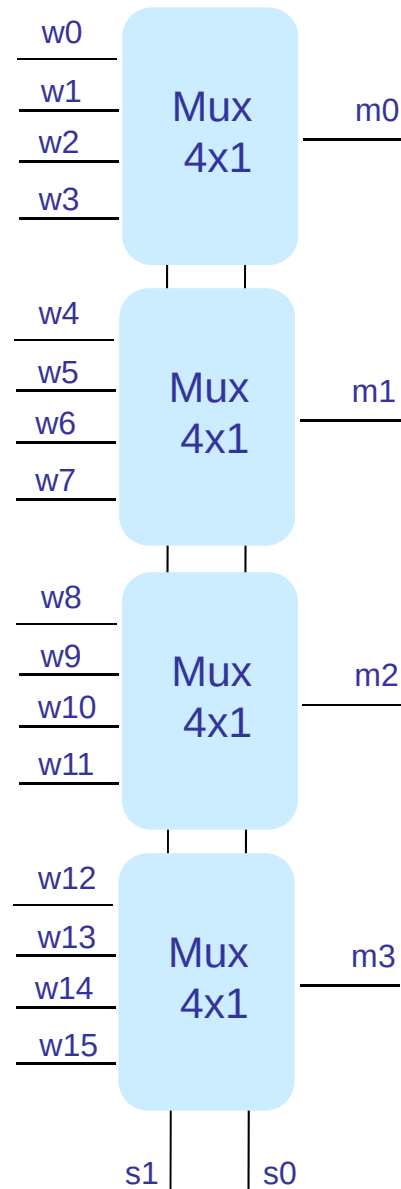
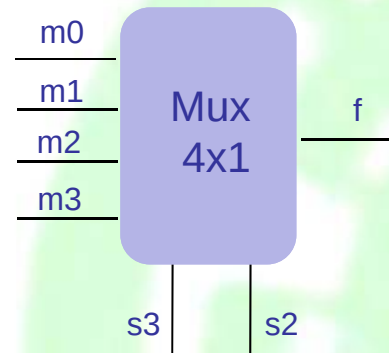
```
G1: for i in 0 to 3 generate
  Muxes: mux4to1 port map (
    w(4*i), w(4*i+1), w(4*i+2), w(4*i+3), s(1 downto 0), m(i));
end generate;
Mux5: mux4to1 port map (m(0), m(1), m(2), m(3), s(3 downto 2), f);
```



s(3)	s(2)	s(1)	s(0)	w
0	0	0	0	w0
0	0	0	1	w1
0	0	1	0	w2
0	0	1	1	w3
0	1	0	0	w4
0	1	0	1	w5
0	1	1	0	w6
0	1	1	1	w7
1	0	0	0	w8
1	0	0	1	w9
1	0	1	0	w10
1	0	1	1	w11
1	1	0	0	w12
1	1	0	1	w13
1	1	1	0	w14
1	1	1	1	w15

Estructuras de repetición

if ... generate: realiza cero o una copia de manera condicional. Sirve para generar una estructura regular que tiene un principio distinto, el cuerpo medio constante y un final también diferente.

SINTAXIS

label: **if expression generate**
 {concurrent_statment}
 end generate[*label*];

DESCRIPCION

label: **nombre de esta instrucción.**
expression: **cualquier expresión que evalúe un valor del tipo *Boolean*.**
concurrent_statment: **cunjunto de instrucciones concurrentes.**

Ejemplo de la instrucción if ... generate


Diseño de un Decodificador de 4 a 16

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6 entity dec2to4 is
7     Port ( w: in std_logic_vector(1 downto 0);
8           En: in std_logic;
9           y : out std_logic_vector(0 to 3));
10 end dec2to4;
11
12 architecture arq_deco of dec2to4 is
13
14     signal Enw : std_logic_vector(2 downto 0);
15
16     begin
17         Enw<= En & w;
18
19         with Enw select
20             y <= "1000" when "100",
21                 "0100" when "101",
22                 "0010" when "110",
23                 "0001" when "111",
24                 "0000" when others;
25
26     end arq_deco;
```

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6 entity dec4to16 is
7     Port ( w: in std_logic_vector(3 downto 0);
8           En: in std_logic;
9           y : out std_logic_vector(0 to 15));
10 end dec4to16;
11
12 architecture arq_deco of dec4to16 is
13
14     component dec2to4 is
15         Port ( w: in std_logic_vector(1 downto 0);
16               En: in std_logic;
17               y : out std_logic_vector(0 to 3));
18     end component;
19
20     signal m : std_logic_vector(0 to 3);
21
22     begin
23         G1: for i in 0 to 3 generate
24             dec_ri: dec2to4 port map(w(1 downto 0),m(i),y(4*i to 4*i+3));
25             G2: if i=3 generate
26                 dec_left: dec2to4 port map (w(i downto i-1),En,m);
27             end generate;
28         end generate;
29
30     end arq_deco;
```

Decodificador de 4 a 16
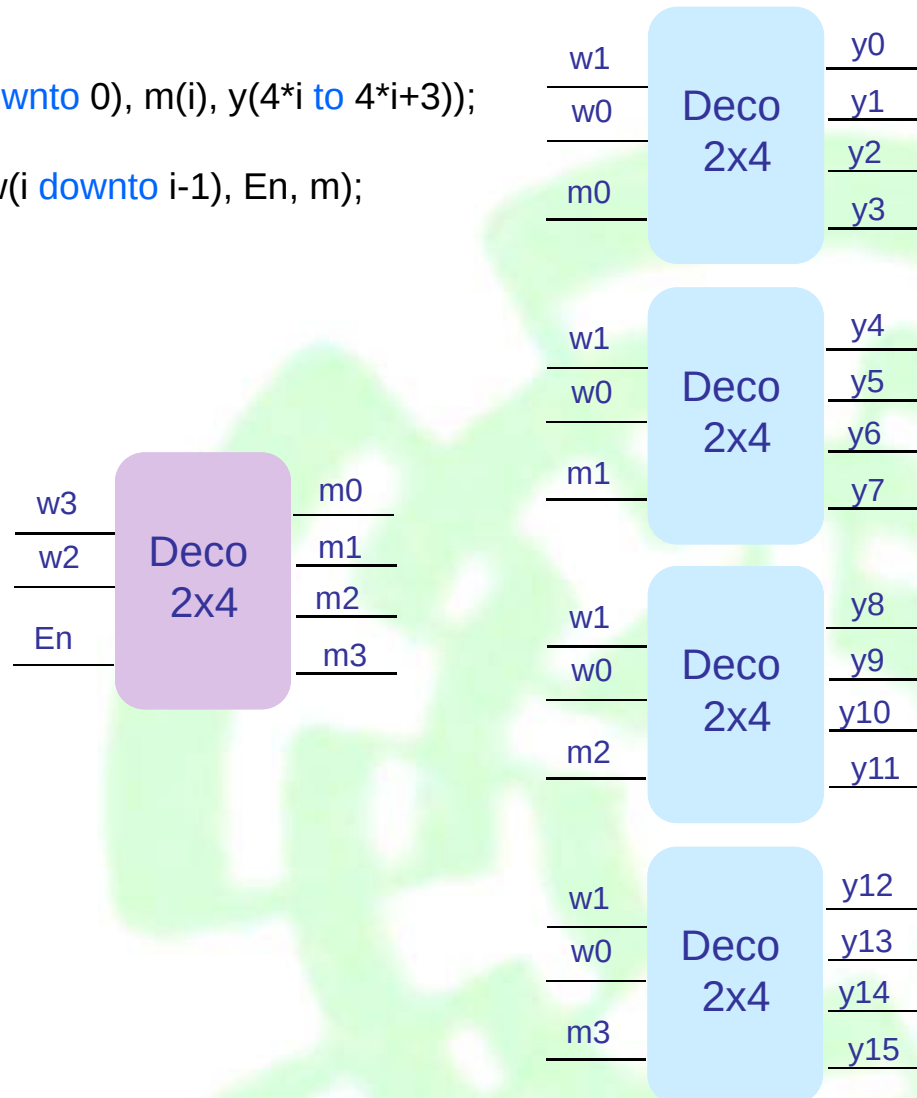
```
G1: for i in 0 to 3 generate
  dec_ri: dec2to4 port map (w(1 downto 0), m(i), y(4*i to 4*i+3));
G2: if i=3 generate
  dec_left: dec2to4 port map (w(i downto i-1), En, m);
end generate;
end generate;
```



PROCEDURE

El procedimiento sólo puede devolver valores a través de los parámetros que se le pasen, los argumentos pueden ser de entrada, de salida o bidireccional, tiene efectos colaterales, es decir, puede provocar cambios en objetos externos a él, puede tener instrucciones WAIT.

SINTAXIS

```
PROCEDURE nombre [(parámetros)] IS  
    [declaraciones]  
  
BEGIN  
    [sentencias_serie]  
  
END [PROCEDURE] [nombre];
```


Ejemplo de un PROCEDIMIENTO

```
-- convertir un vector a entero (versión procedimiento)
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity PVTOT is
port (CLK: in std_logic;
      T0,T1,T2,T3,T4,T5: in std_logic;
      ESTADO: out integer range 0 to 63 );
end PVTOT;

architecture RTL of PVTOT is
signal temporal1: std_logic_vector(5 downto 0);
begin
process(CLK,temporal1)
variable temporal2: integer range 0 to 63;
begin
if (CLK'event AND CLK='1') then
    temporal1<=T5&T4&T3&T2&T1&T0;
end if;
-- se llama al procedimiento VTOI
vtoi(temporal1,6,temporal2);
ESTADO<=temporal2;
end process;
end RTL;
```
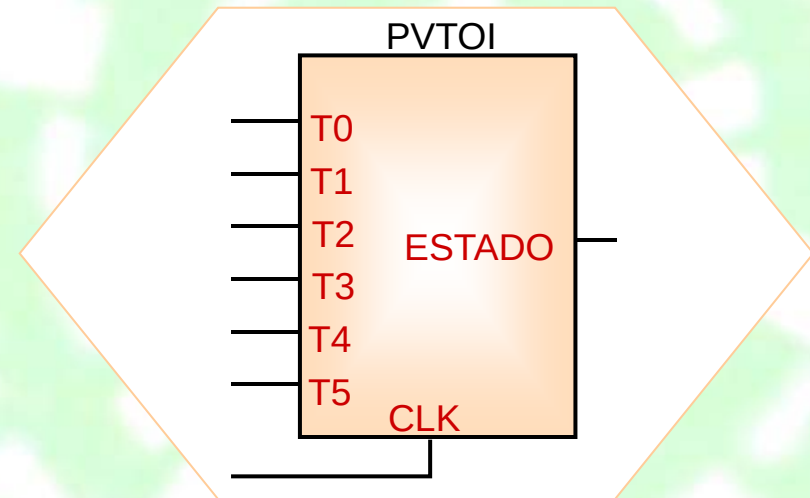
```
procedure vtoi(vin: in std_logic_vector;
               nbits: in integer;
               salida: out integer) is
variable temp: integer range 0 to 63;
begin
    temp:=0;
    for i in 0 to nbits-1 loop
        if (vin(i)='1') then
            temp:=temp + (2**i);
        end if;
    end loop;
    salida:=temp;
end;
```



FUNCION

FUNCTION

Una función devuelve un valor; los argumentos son siempre de entrada; no tiene efectos colaterales; como devuelve un valor se usa en expresiones; debe contener la palabra clave RETURN seguida de una expresión; jamás debe tener la instrucción WAIT.

SINTAXIS

[PURE | IMPURE]

[FUNCTION nombre [(parámetros)] RETURN tipo IS

[declaraciones]

BEGIN

[sentencias_serie] -- debe incluir al menos un RETURN

END [FUNCTION] [nombre];


Ejemplo de una FUNCION

```
-- convertir vector a entero (versión función)
library IEEE;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity FVTOI is
port ( CLK: in std_logic;
      T0,T1,T2,T3,T4,T5: in std_logic;
      ESTADO: out integer range 0 to 63 );
end FVTOI;

architecture RTL of FVTOI is
signal temporal1: std_logic_vector(5 downto 0);
begin
process(CLK,temporal1)
begin
if (CLK'event AND CLK='1') then
temporal1<=T5&T4&T3&T2&T1&T0;
end if;
-- llamada a la funcion vtoi
ESTADO <= vtoi(temporal1,6);
end process;
end RTL;
```
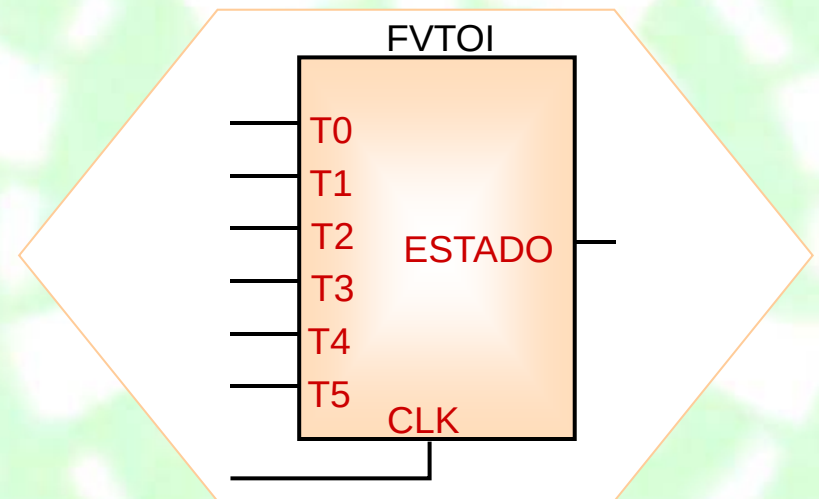
```
function vtoi(vin: in std_logic_vector; nbits: in
integer) return integer is
variable temp: integer range 0 to 63;
begin
temp:=0;
for i in 0 to nbits-1 loop
if (vin(i)='1') then
temp:=temp + (2**i);
end if;
end loop;
return(temp);
end;
```



Diferencias en Procedimientos y Funciones

1. Una función siempre devuelve un valor, mientras un procedimiento sólo puede devolver valores a través de los parámetros que se le pasen.
2. Los argumentos de una función son siempre de entrada, por lo que sólo se pueden leer dentro de la función. En el procedimiento pueden ser de entrada, salida o de entrada/salida, por lo que pueden sufrir modificaciones.
3. Una función no tiene efectos colaterales, pero un procedimiento sí, es decir, puede provocar cambios en objetos externos a él debido a que se pueden cambiar las señales aunque no se hubieran especificado en el argumento. Es decir, en los procedimientos se pueden realizar asignaciones sobre señales declaradas en la arquitectura y, por lo tanto, externas al procedimiento.
4. Las funciones, como devuelven un valor, se usan en expresiones, mientras que los procedimientos se llaman como una sentencia secuencial o concurrente.
5. La función debe contener la palabra clave **RETURN** seguida de una expresión puesto que siempre devuelve un valor, mientras que en el procedimiento no es necesario.
6. Una función jamás puede tener la instrucción **WAIT**, mientras que un procedimiento sí.

Capítulo 6

VHDL para simulación

El lenguaje VHDL sirve también para la descripción de modelos para simulación, sus principales características son:

- *No tiene demasiadas restricciones.*
- *Solo se requiere un interprete de las instrucciones.*
- *No importa el nivel de abstracción.*

Hay una serie de elementos que solo tiene significado en un entorno de simulación, estos son:

- ✱ *Especificación de Retardos.*
- ✱ *Notificación de sucesos.*
- ✱ *Descripción del banco de pruebas.*

Especificación de retardos

Especificación de retardos

Para indicar un retardo en las asignaciones se emplea la palabra **AFTER**

señal <= '0' **AFTER** 15 ns;

Cuando se le asigna un valor a una señal, no se le asigna de forma inmediata, sino que se le asigna a su *fuelle* (driver).

En la sentencia se ha especificado el tiempo en el cual se realizará realmente la asignación, de esta manera la información de la *fuelle* pasa a la señal cuando la simulación llega a este tiempo.

Gracias al concepto de *evento* es fácil entender que en una asignación se pueden programar varios eventos o sucesos que tendrán en el futuro.

señal <= '1' **AFTER** 4 ns, '0' **AFTER** 20 ns;

Retardos inerciales y transportados

Retardos inerciales


Elimina el evento que hubiera en la lista y lo sustituye con el nuevo evento.

```
sal <= INERTIAL not ent AFTER 50 ns;
```

Retardos transportados

Lo que se hace es simplemente introducir el evento en la lista.
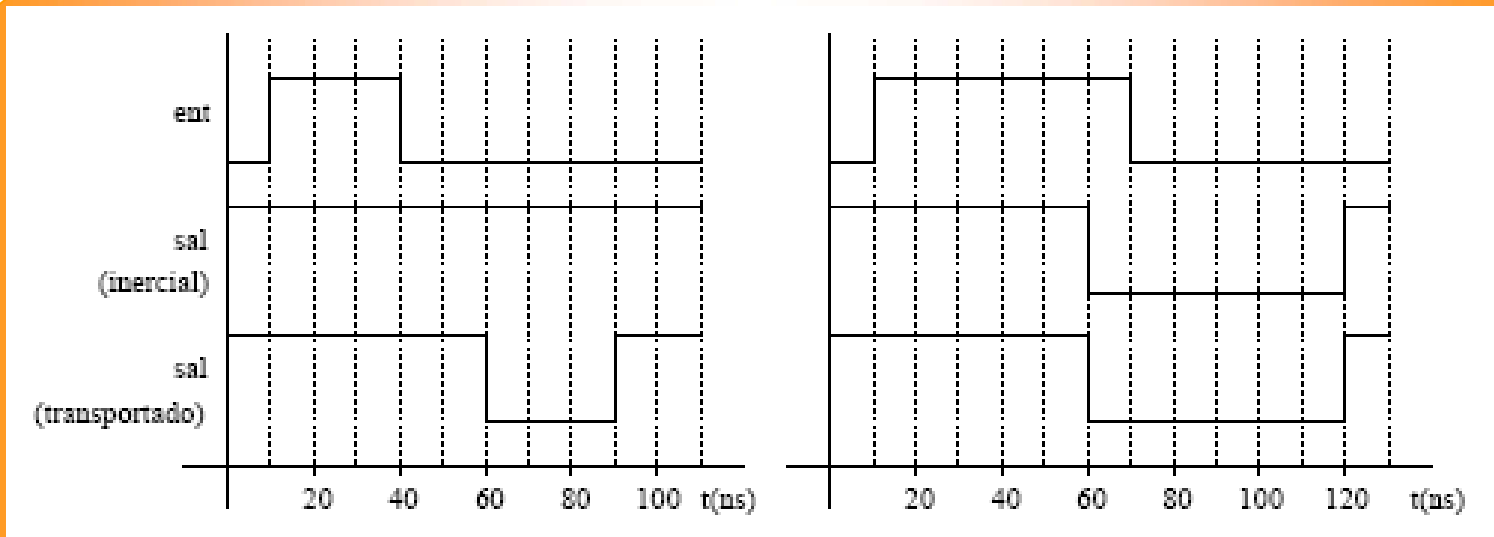
```
sal <= TRANSPORT not ent AFTER 50 ns;
```



Nota: El retraso inercial es el de defecto, en el caso de asignaciones múltiples sólo la primera es inercial

```
sal <= REJECT 10 ns INERTIAL not ent AFTER 50 ns;
```

La Memoria ROM


Realizar el modelo de simulación de una memoria ROM simple. La ROM tiene una entrada de selección activa a nivel bajo, de manera que cuando está activa, la salida es el contenido de la posición indicada por la dirección de entrada, si no está activa, la salida es alta impedancia. El tiempo que pasa entre que cambia la selección y la salida es de 60 ns. El tiempo que pasa entre que cambia la dirección y cambia la salida es de 100 ns. En el caso de cambio en la dirección, la salida mantiene su valor anterior durante 10 ns y luego pasa a desconocido.

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  ENTITY rom IS
7  PORT( cen: IN std_logic;
8  direcc: IN std_logic_vector(1 DOWNTO 0);
9  dato: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));
10 END rom;
11
12 ARCHITECTURE modelo OF rom IS
13 SIGNAL salida: std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
14 SIGNAL cenr: std_logic;
15
16 BEGIN
17 PROCESS(direcc)
18 BEGIN
19 salida<="XXXXXXXX" AFTER 10 ns;
20 CASE direcc IS
21 WHEN "00"=>salida<=TRANSPORT "00000000" AFTER 100 ns;
22 WHEN "01"=>salida<=TRANSPORT "00000001" AFTER 100 ns;
23 WHEN "10"=>salida<=TRANSPORT "01010101" AFTER 100 ns;
24 WHEN "11"=>salida<=TRANSPORT "10101010" AFTER 100 ns;
25 WHEN OTHERS=> NULL;
26 END CASE;
27 END PROCESS;
28 dato<=salida WHEN cenr='0' ELSE
29 {OTHERS=>'Z'} WHEN cenr='1' ELSE
30 {OTHERS=>'X'};
31 cenr<=cen AFTER 60 ns;
32 END modelo;
```

Modelo de simulación

La Memoria ROM


```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6 ENTITY rom IS
7 PORT( cen: IN std_logic;
8       direcc: IN std_logic_vector(1 DOWNTO 0);
9       dato: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));
10 END rom;
11
12 ARCHITECTURE modelo OF rom IS
13 SIGNAL salida: std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
14 SIGNAL cenr: std_logic;
15
16 BEGIN
17 PROCESS(direcc)
18 BEGIN
19   salida<="XXXXXXXX" AFTER 10 ns;
20   CASE direcc IS
21     WHEN "00"=>salida<=TRANSPORT "00000000" AFTER 100 ns;
22     WHEN "01"=>salida<=TRANSPORT "00000001" AFTER 100 ns;
23     WHEN "10"=>salida<=TRANSPORT "01010101" AFTER 100 ns;
24     WHEN "11"=>salida<=TRANSPORT "10101010" AFTER 100 ns;
25     WHEN OTHERS=> NULL;
26   END CASE;
27 END PROCESS;
28 dato<=salida WHEN cenr='0' ELSE
29 (OTHERS => 'Z') WHEN cenr='1' ELSE
30 (OTHERS => 'X');
31 cenr<=cen AFTER 60 ns;
32 END modelo;
```

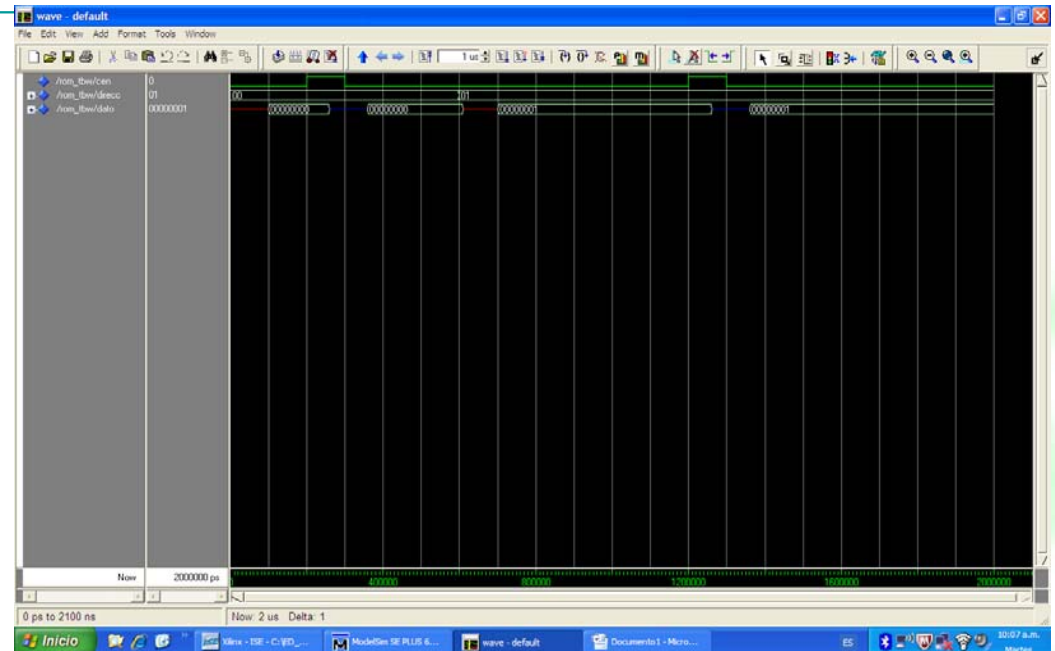

Modelo de simulación

La Memoria ROM

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6 ENTITY rom IS
7 PORT( cen: IN std_logic;
8       direcc: IN std_logic_vector(1 DOWNTO 0);
9       dato: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));
10 END rom;
11
12 ARCHITECTURE modelo OF rom IS
13 SIGNAL salida: std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
14 SIGNAL cenr: std_logic;
15
16 BEGIN
17 PROCESS(direcc)
18 BEGIN
19   salida<="XXXXXXXX" AFTER 10 ns;
20   CASE direcc IS
21     WHEN "00"=>salida<=TRANSPORT "00000000" AFTER 100 ns;
22     WHEN "01"=>salida<=TRANSPORT "00000001" AFTER 100 ns;
23     WHEN "10"=>salida<=TRANSPORT "01010101" AFTER 100 ns;
24     WHEN "11"=>salida<=TRANSPORT "10101010" AFTER 100 ns;
25     WHEN OTHERS=> NULL;
26   END CASE;
27 END PROCESS;
28 dato<=salida WHEN cenr='0' ELSE
29 (OTHERS => 'Z') WHEN cenr='1' ELSE
30 (OTHERS => 'X');
31 cenr<=cen AFTER 60 ns;
32 END modelo;
```

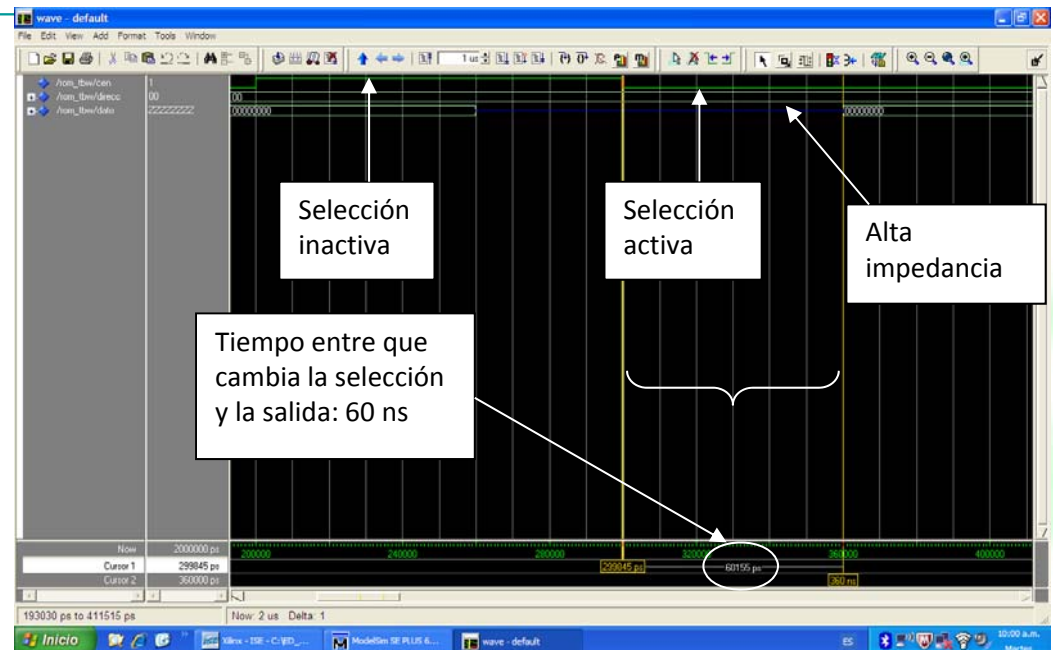

La Memoria ROM


```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6 ENTITY rom IS
7 PORT( cen: IN std_logic;
8       direcc: IN std_logic_vector(1 DOWNTO 0);
9       dato: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));
10 END rom;
11
12 ARCHITECTURE modelo OF rom IS
13 SIGNAL salida: std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
14 SIGNAL cenr: std_logic;
15
16 BEGIN
17 PROCESS(direcc)
18 BEGIN
19   salida<="XXXXXXXX" AFTER 10 ns;
20   CASE direcc IS
21     WHEN "00"=>salida<=TRANSPORT "00000000" AFTER 100 ns;
22     WHEN "01"=>salida<=TRANSPORT "00000001" AFTER 100 ns;
23     WHEN "10"=>salida<=TRANSPORT "01010101" AFTER 100 ns;
24     WHEN "11"=>salida<=TRANSPORT "10101010" AFTER 100 ns;
25     WHEN OTHERS=> NULL;
26   END CASE;
27 END PROCESS;
28 dato<=salida WHEN cenr='0' ELSE
29 (OTHERS => 'Z') WHEN cenr='1' ELSE
30 (OTHERS => 'X');
31 cenr<=cen AFTER 60 ns;
32 END modelo;
```



Modelo de simulación

La Memoria ROM

```
1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4 use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6 ENTITY rom IS
7 PORT( cen: IN std_logic;
8       direcc: IN std_logic_vector(1 DOWNTO 0);
9       dato: OUT std_logic_vector(7 DOWNTO 0));
10 END rom;
11
12 ARCHITECTURE modelo OF rom IS
13 SIGNAL salida: std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
14 SIGNAL cenr: std_logic;
15
16 BEGIN
17 PROCESS(direcc)
18 BEGIN
19   salida<="XXXXXXXX" AFTER 10 ns;
20   CASE direcc IS
21     WHEN "00"=>salida<=TRANSPORT "00000000" AFTER 100 ns;
22     WHEN "01"=>salida<=TRANSPORT "00000001" AFTER 100 ns;
23     WHEN "10"=>salida<=TRANSPORT "01010101" AFTER 100 ns;
24     WHEN "11"=>salida<=TRANSPORT "10101010" AFTER 100 ns;
25     WHEN OTHERS=> NULL;
26   END CASE;
27 END PROCESS;
28 dato<=salida WHEN cenr='0' ELSE
29 (OTHERS => 'Z') WHEN cenr='1' ELSE
30 (OTHERS => 'X');
31 cenr<=cen AFTER 60 ns;
32 END modelo;
```

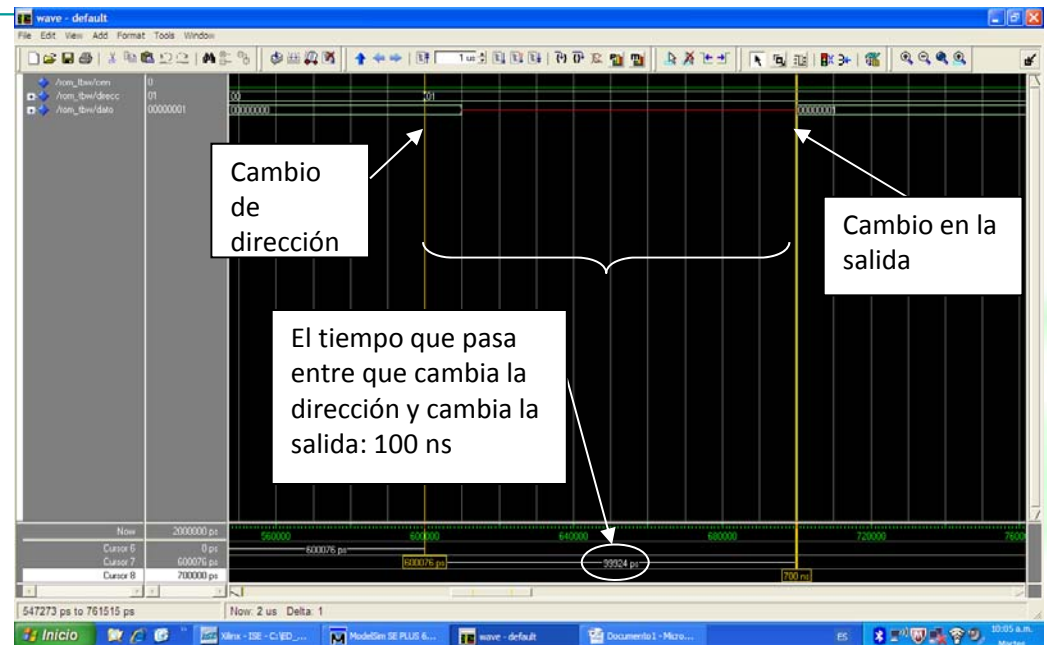

Notificación de sucesos

Durante la simulación de un circuito descrito en VHDL, se pueden notificar ciertos sucesos mediante la utilización de la palabra clave **ASSERT**, que tiene como elemento de activación una condición:

ASSERT condición **REPORT** mensaje **SEVERITY** nivel gravedad


Si no se cumple la condición especificada entonces se saca el mensaje especificado por pantalla y se da además un nivel de gravedad. Tanto el mensaje como el nivel de gravedad son opcionales. Si no se especifica ningún mensaje aparece la cadena "Assertion Violation".

Los niveles de gravedad que hay son: **NOTE**, **WARNING**, **ERROR** y **FAILURE**, y si no se especifica nada el valor por defecto es **ERROR**.

¿Qué es un Banco de Pruebas?

Banco de pruebas (Test Bench)

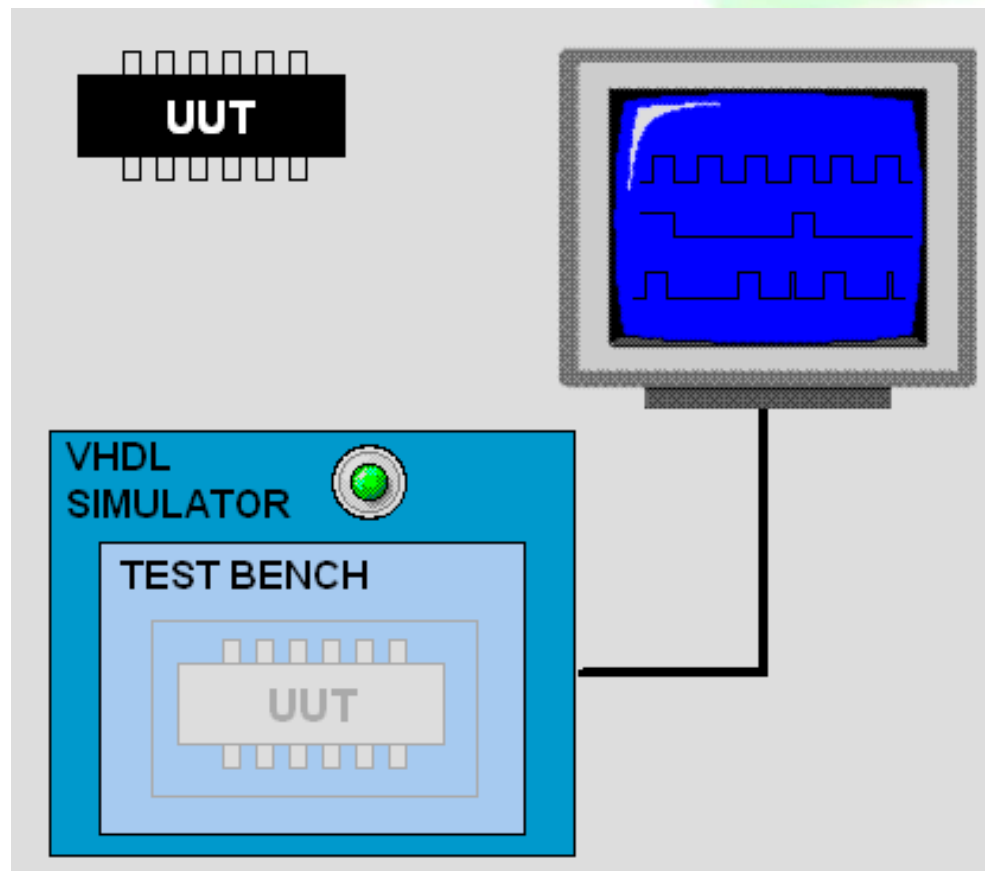Un banco de pruebas no es más que la definición de un conjunto de entradas llamadas patrones de prueba, con las que se verifica el funcionamiento del circuito.




Funciones del Banco de Pruebas

Funciones del banco de pruebas

El banco de pruebas se conecta con el componente a verificar mediante dos tipos de señales:


- ✚ Estímulos
- ✚ Respuestas

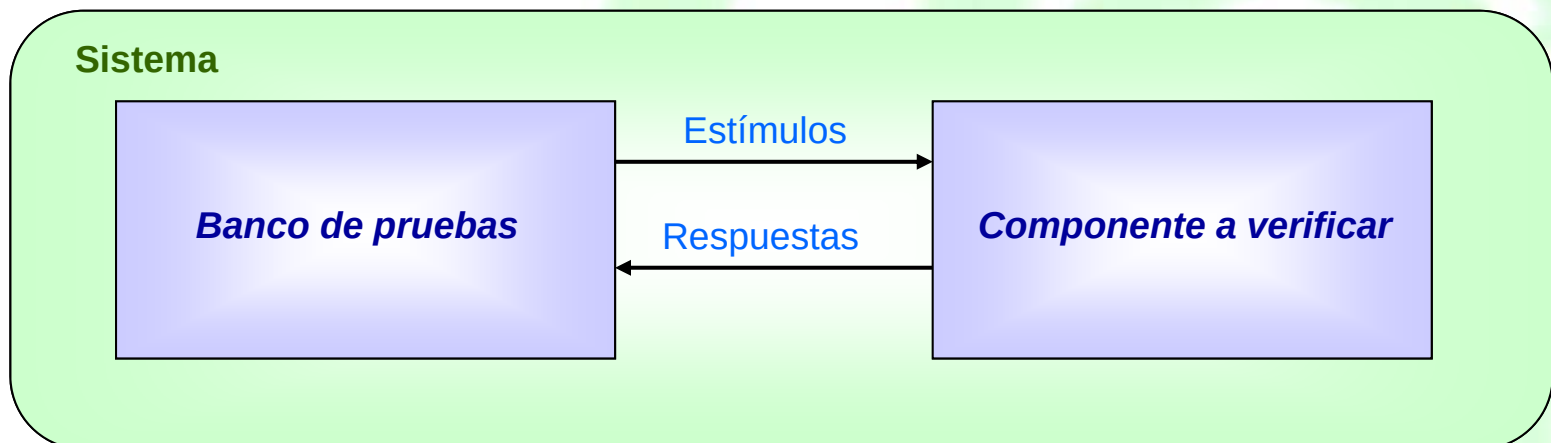Sus funciones son la generación de estímulos y el análisis de las respuestas.



Estructura del Banco de Pruebas

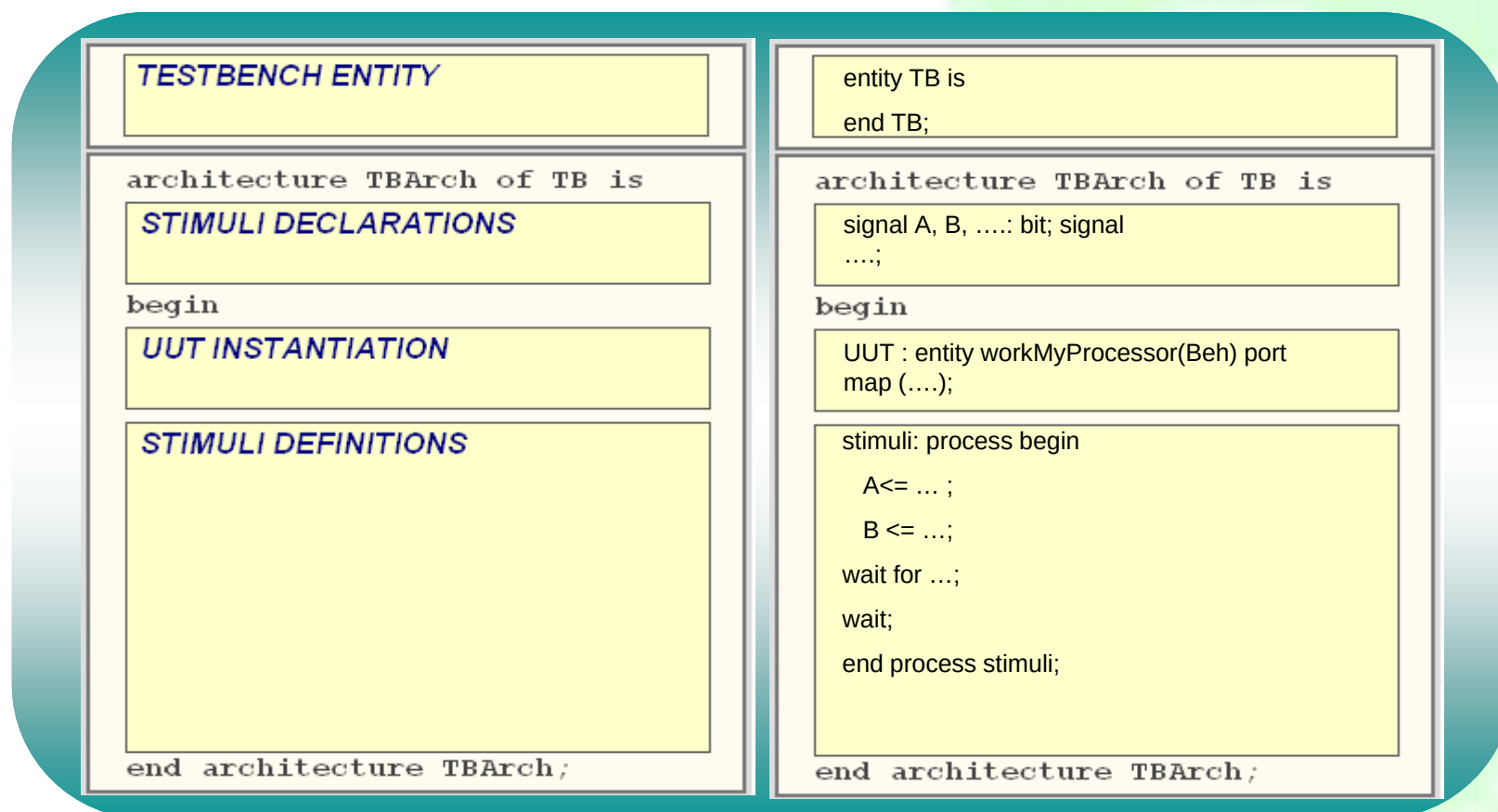El banco de pruebas consta de una entidad sin puertos. La arquitectura es de tipo estructural, tiene como señales internas las entradas y salidas del circuito, el único llamado a componente es el correspondiente a la entidad que se desea simular y por último una sección de definición de estímulos.



Metodologías para un banco de pruebas

La construcción de un banco de pruebas para un circuito determinado puede abordarse de distintas maneras. Según la forma de generación de los vectores de prueba, estas metodologías se pueden clasificar en:

Método Tabular

Utilización de Archivos

Metodología Algorítmica

WAIT

WAIT condición usada para detener un proceso.

En VHDL se usan tres tipos de enunciados *wait*.

- **wait for** tipo_expresión -- espera por algún lapso de tiempo

```
wait for 10ns;  
wait for periodo/2;
```

- **wait until** condición -- espera hasta que la condición booleana se cumple

```
wait until A and B;  
wait until clk='1';
```

- **wait on** lista_sensitiva -- espera por un cambio de valor de la señal

```
wait on clk;  
wait on enable,data;
```


- Se pueden realizar condiciones *complejas*, combinando las diferentes formas anteriores. En este caso se realiza el *and* de las dos primeras *or* la tercera.

```
wait on a,b until (a='1'and b='0') for 10ns;
```

Ejemplo: Comparador de magnitud de 2 bits



Cinvestav

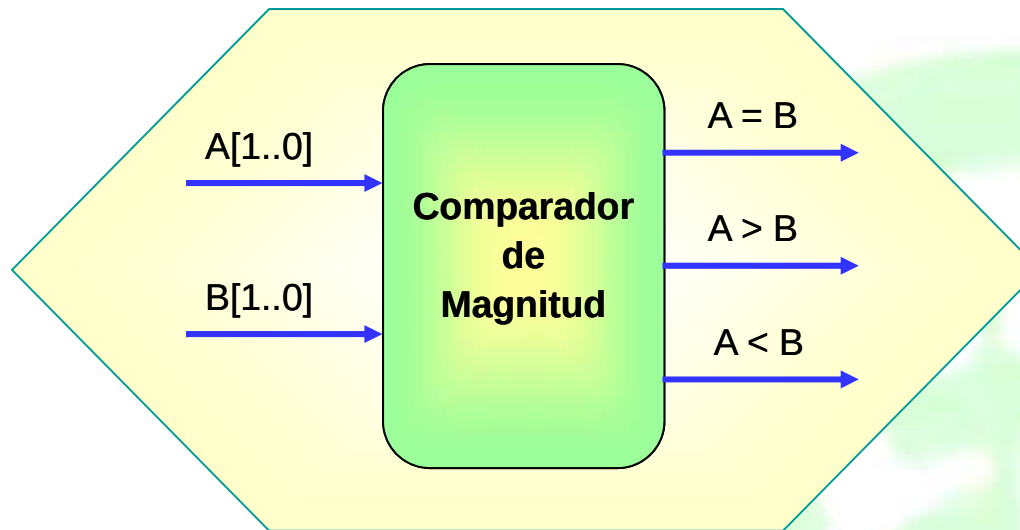

Función	sal2	sal1	sal0
$A = B$	1	0	0
$A > B$	0	1	0
$A < B$	0	0	1

Solución: Comparador de magnitud de 2 bits



Cinvestav

Descripción en VHDL del Comparador de Magnitud

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity Comparador is
7      Port ( A : in std_logic_vector(1 downto 0);
8            B : in std_logic_vector(1 downto 0);
9            Sal : out std_logic_vector(2 downto 0));
10 end Comparador;
11
12 architecture Arq_comparador of Comparador is
13
14 begin
15
16     process (A,B)
17     begin
18         if (A = B) then
19             Sal <= "100";
20         elsif (A > B) then
21             Sal <="010";
22         else
23             Sal <= "001";
24         end if;
25     end process;
26
27 end Arq_comparador;
```

Método tabular

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3  USE ieee.numeric_std.ALL;
4
5  ENTITY testbench IS
6  END testbench;
7
8  ARCHITECTURE behavior OF testbench IS
9
10     COMPONENT comparador
11     PORT(
12         a : IN std_logic_vector(1 downto 0);
13         b : IN std_logic_vector(1 downto 0);
14         sal : OUT std_logic_vector(2 downto 0)
15     );
16     END COMPONENT;
17
18     SIGNAL a : std_logic_vector(1 downto 0);
19     SIGNAL b : std_logic_vector(1 downto 0);
20     SIGNAL sal : std_logic_vector(2 downto 0);
21
22 BEGIN
23
24     uut: comparador PORT MAP(
25         a => a,
26         b => b,
27         sal => sal
28     );
```

```
29
30
31 -- *** Test Bench - User Defined Section ***
32 tb : PROCESS
33 BEGIN
34
35     A<="00"; B<="00"; wait for 100 ns;
36     A<="00"; B<="01"; wait for 100 ns;
37     A<="00"; B<="10"; wait for 100 ns;
38     A<="00"; B<="11"; wait for 100 ns;
39     A<="01"; B<="00"; wait for 100 ns;
40     A<="01"; B<="01"; wait for 100 ns;
41     A<="01"; B<="10"; wait for 100 ns;
42     A<="01"; B<="11"; wait for 100 ns;
43     A<="10"; B<="00"; wait for 100 ns;
44     A<="10"; B<="01"; wait for 100 ns;
45     A<="10"; B<="10"; wait for 100 ns;
46     A<="10"; B<="11"; wait for 100 ns;
47     A<="11"; B<="00"; wait for 100 ns;
48     A<="11"; B<="01"; wait for 100 ns;
49     A<="11"; B<="10"; wait for 100 ns;
50     A<="11"; B<="11"; wait for 100 ns;
51
52     wait;
53     END PROCESS;
54 -- *** End Test Bench - User Defined Section ***
55
56 END;
```

Utilización de Archivos

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3  USE ieee.numeric_std.ALL;
4  USE std.textio.all;
5
6  ENTITY testbench IS
7  END testbench;
8
9  ARCHITECTURE behavior OF testbench IS
10
11     COMPONENT comparador
12     PORT(
13         a : IN bit_vector(1 downto 0);
14         b : IN bit_vector(1 downto 0);
15         sal : OUT bit_vector(2 downto 0)
16     );
17 END COMPONENT;
18
19 SIGNAL a : bit_vector(1 downto 0);
20 SIGNAL b : bit_vector(1 downto 0);
21 SIGNAL sal : bit_vector(2 downto 0);
22
23 BEGIN
24
25     uut: comparador PORT MAP(
26         a => a,
27         b => b,
28         sal => sal
29     );
```

1	00 00 100
2	00 01 001
3	00 10 001
4	00 11 001
5	01 00 010
6	01 01 100
7	01 10 001
8	01 11 001
9	10 00 010
10	10 01 010
11	10 10 100
12	10 11 001
13	11 00 010
14	11 01 010
15	11 10 010
16	11 11 010


```
30
31
32 -- *** Test Bench - User Defined Section ***
33 tb : PROCESS
34     FILE archivo : TEXT OPEN read_mode IS "datos.txt";
35     VARIABLE invector : LINE;
36     VARIABLE vSal : BIT_VECTOR(2 DOWNT0 0);
37     VARIABLE vA, vB : BIT_VECTOR(1 DOWNT0 0);
38 BEGIN
39     WHILE NOT ENDFILE(archivo) LOOP
40         READLINE(archivo,invector); --Se lee una linea del archivo
41         READ(invector,vA);
42         READ(invector,vB);
43         READ(invector,vSal);
44         --Se aplica el vector de test
45         A <= vA; B <= vB;
46         WAIT FOR 100 ns;
47         ASSERT Sal=vSal REPORT "Salida incorrecta. " SEVERITY error;
48     END LOOP;
49     wait;
50 END PROCESS;
51 -- *** End Test Bench - User Defined Section ***
52
53 END;
```

Metodología Algorítmica

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3  USE ieee.numeric_std.ALL;
4  USE ieee.std_logic_arith.ALL;
5
6  ENTITY testbench IS
7  END testbench;
8
9  ARCHITECTURE behavior OF testbench IS
10
11     COMPONENT comparador
12     PORT(
13         a : IN std_logic_vector(1 downto 0);
14         b : IN std_logic_vector(1 downto 0);
15         sal : OUT std_logic_vector(2 downto 0)
16     );
17     END COMPONENT;
18
19     SIGNAL a : std_logic_vector(1 downto 0);
20     SIGNAL b : std_logic_vector(1 downto 0);
21     SIGNAL sal : std_logic_vector(2 downto 0);
22
23 BEGIN
24
25     uut: comparador PORT MAP(
26         a => a,
27         b => b,
28         sal => sal
29     );
```

```
30
31
32 -- *** Test Bench - User Defined Section ***
33     tb : PROCESS
34
35     BEGIN
36         for i in 0 to 3 loop
37             A <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(i,2);
38             for j in 0 to 3 loop
39                 B <= CONV_STD_LOGIC_VECTOR(j,2);
40                 wait for 100 ns;
41             end loop;
42         end loop;
43         wait;
44     END PROCESS;
45 -- *** End Test Bench - User Defined Section ***
46
47 END;
```


Electrónica Digital

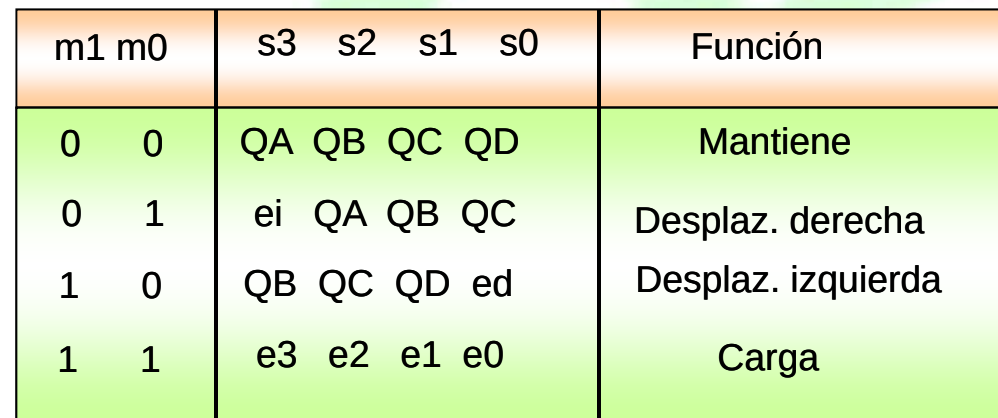

Solución: Registro de desplazamiento síncrono de 4 bits



Cinvestav

Descripción en VHDL del Registro de Desplazamiento

```
1  LIBRARY IEEE;
2  USE IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
3
4  ENTITY desplazamiento IS PORT(
5      clk, rst, ed, ei : IN BIT;
6      m : IN BIT_vector(1 DOWNTO 0);
7      e : IN BIT_vector(3 DOWNTO 0);
8      sal : OUT BIT_vector(3 DOWNTO 0));
9  END desplazamiento;
10
11 ARCHITECTURE comportamiento OF desplazamiento IS
12     --Señal auxiliar para leer la salida:
13     SIGNAL s: BIT_vector (3 DOWNTO 0);
14 BEGIN
15     sal <= s; -- Así se puede leer la salida.
16     PROCESS (clk,rst)
17     BEGIN
18         IF rst='1' THEN s<="0000";
19         ELSIF (clk'EVENT AND clk='1') THEN
20             CASE m IS
21                 WHEN "01" => s(3)<=ei; s(2)<=s(3); --Desplazamiento a
22                                     s(1)<=s(2); s(0)<=s(1); --la derecha
23                 WHEN "10" => s(3)<=s(2); s(2)<=s(1); --Desplazamiento a
24                                     s(1)<=s(0); s(0)<=ed; --la izquierda
25                 WHEN "11" => s<=e; --Carga en paralelo
26                 WHEN OTHERS => NULL; --La salida no cambia
27             END CASE;
28         END IF;
29     END PROCESS;
30 END comportamiento;
31
```

Método tabular

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3  USE ieee.numeric_std.ALL;
4
5  ENTITY testbench IS
6  END testbench;
7
8  ARCHITECTURE behavior OF testbench IS
9
10     COMPONENT desplazamiento
11     PORT(
12         clk, rst, ed, ei : IN std_logic;
13         m : IN std_logic_vector(1 downto 0);
14         e : IN std_logic_vector(3 downto 0);
15         sal : OUT std_logic_vector(3 downto 0)
16     );
17     END COMPONENT;
18
19     SIGNAL clk, rst, ed, ei : std_logic;
20     SIGNAL m : std_logic_vector(1 downto 0);
21     SIGNAL e : std_logic_vector(3 downto 0);
22     SIGNAL sal : std_logic_vector(3 downto 0);
23
24 BEGIN
25
26     uut: desplazamiento PORT MAP(
27         clk => clk,
28         rst => rst,
29         ed => ed,
30         ei => ei,
31         m => m,
32         e => e,
33         sal => sal
34     );
```

```
35
36
37     tb : PROCESS
38
39         BEGIN
40             --Se da reset
41             clk<='0'; rst<='1'; ed<='-'; ei<='-'; m<="00"; e<="0000";wait for 25 ns;
42             clk<='1'; rst<='1'; ed<='-'; ei<='-'; m<="00"; e<="0000";wait for 25 ns;
43             clk<='0'; rst<='0'; ed<='-'; ei<='-'; m<="00"; e<="0000";wait for 25 ns;
44             ASSERT sal="0000" REPORT "Salida incorrecta. " SEVERITY error;
45
46
47             --Se comprueba que no se carga nada en el modo 0
48             clk<='1'; rst<='0'; ed<='-'; ei<='-'; m<="00"; e<="1011";wait for 25 ns;
49             clk<='0'; rst<='0'; ed<='-'; ei<='-'; m<="00"; e<="1011";wait for 25 ns;
50             ASSERT sal="0000" REPORT "Salida incorrecta. " SEVERITY error;
51
52             --Se carga el código 1010 en paralelo
53             clk<='1'; rst<='0'; ed<='-'; ei<='-'; m<="11"; e<="1010";wait for 25 ns;
54             clk<='0'; rst<='0'; ed<='-'; ei<='-'; m<="11"; e<="1010";wait for 25 ns;
55             ASSERT sal="1010" REPORT "Salida incorrecta. " SEVERITY error;
56
57             --Se desplaza hacia la derecha 0->101
58             clk<='1'; rst<='0'; ed<='-'; ei<='0'; m<="01"; e<="0000";wait for 25 ns;
59             clk<='0'; rst<='0'; ed<='-'; ei<='0'; m<="01"; e<="0000";wait for 25 ns;
60             ASSERT sal="0101" REPORT "Salida incorrecta. " SEVERITY error;
61
62             --Se desplaza hacia la izquierda 101<-1
63             clk<='1'; rst<='0'; ed<='1'; ei<='-'; m<="10"; e<="0000";wait for 25 ns;
64             clk<='0'; rst<='0'; ed<='1'; ei<='-'; m<="10"; e<="0000";wait for 25 ns;
65             ASSERT sal="1011" REPORT "Salida incorrecta. " SEVERITY error;
66             WAIT;
67
68         END PROCESS;
69
70     END;
```

Metodologías para un banco de pruebas



Cinvestav

Utilización de Archivos

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3  USE ieee.numeric_std.ALL;
4  USE std.textio.all;
5
6  ENTITY testbench IS
7  END testbench;
8
9  ARCHITECTURE behavior OF testbench IS
10
11     COMPONENT desplazamiento
12     PORT(
13         clk, rst, ed, ei : IN BIT;
14         m : IN BIT_vector(1 downto 0);
15         e : IN BIT_vector(3 downto 0);
16         sal : OUT BIT_vector(3 downto 0)
17     );
18     END COMPONENT;
19
20     SIGNAL clk, rst, ed, ei : BIT;
21     SIGNAL m : BIT_vector(1 downto 0);
22     SIGNAL e : BIT_vector(3 downto 0);
23     SIGNAL sal : BIT_vector(3 downto 0);
24
25 BEGIN
26
27     uut: desplazamiento PORT MAP(
28         clk => clk,
29         rst => rst,
30         ed => ed,
31         ei => ei,
32         m => m,
33         e => e,
34         sal => sal
35     );
36
37
```

0	1	0	0	00	0000	0000
1	1	0	0	00	0000	0000
0	0	0	0	00	0000	0000
1	0	0	0	00	1011	0000
0	0	0	0	00	1011	0000
1	0	0	0	11	1011	1011
0	0	0	0	11	1011	1011
1	0	0	0	01	0000	0101
0	0	0	0	01	0000	0101
1	0	1	0	10	0000	1011
0	0	1	0	10	0000	1011

```
38 -- *** Test Bench - User Defined Section ***
39 tb : PROCESS
40     FILE archivo : TEXT OPEN read_mode IS "datos.txt";
41     VARIABLE invector : LINE;
42     VARIABLE vclk, vrst, ved, vei : BIT;
43     VARIABLE vm : BIT_VECTOR(1 DOWNTO 0);
44     VARIABLE ve, vs : BIT_VECTOR(3 DOWNTO 0);
45 BEGIN
46     WHILE NOT ENDFILE(archivo) LOOP
47         READLINE(archivo, invector); --Se lee una linea del archivo
48         READ(invector, vclk);
49         READ(invector, vrst);
50         READ(invector, ved);
51         READ(invector, vei);
52         READ(invector, vm);
53         READ(invector, ve);
54         READ(invector, vs);
55         --Se aplica el vector de test
56         clk<=vclk; rst<=vrst; ed<=ved; ei<=vei; m<=vm; e<=ve;
57         WAIT FOR 25 ns;
58         ASSERT sal=vs REPORT "Salida incorrecta. " SEVERITY error;
59     END LOOP;
60     wait; -- will wait forever
61 END PROCESS;
62 -- *** End Test Bench - User Defined Section ***
63
64 END;
```

Metodología Algorítmica

```
1  LIBRARY ieee;
2  USE ieee.std_logic_1164.ALL;
3  USE ieee.numeric_std.ALL;
4
5  ENTITY testbench IS
6  END testbench;
7
8  ARCHITECTURE behavior OF testbench IS
9
10     COMPONENT desplazamiento
11     PORT(
12         clk,rst,ed,ei : IN std_logic;
13         m : IN std_logic_vector(1 downto 0);
14         e : IN std_logic_vector(3 downto 0);
15         sal : OUT std_logic_vector(3 downto 0)
16     );
17     END COMPONENT;
18
19     SIGNAL clk,rst,ed,ei : std_logic;
20     SIGNAL m : std_logic_vector(1 downto 0);
21     SIGNAL e : std_logic_vector(3 downto 0);
22     SIGNAL sal : std_logic_vector(3 downto 0);
23
24
25 BEGIN
26
27     uut: desplazamiento PORT MAP(
28         clk => clk,
29         rst => rst,
30         ed => ed,
31         ei => ei,
32         m => m,
33         e => e,
34         sal => sal
35     );
36
```

```
38 -- Se genera la prueba y se verifica el resultado
39 tb : PROCESS
40     VARIABLE reg_aux : STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0):="0000";
41
42 BEGIN
43     --Inicialmente se hace un reset
44     rst<='1'; WAIT FOR 20 ns;
45     ASSERT (sal=reg_aux) REPORT "Reset incorrecto" SEVERITY ERROR;
46     WAIT FOR 20 ns;
47
48     --Se desplaza un '1' hacia la izquierda
49     FOR i IN 0 TO 3 LOOP
50         clk<='0'; rst<='0'; ed<='1'; m<="10";
51         WAIT FOR 10 ns;
52         clk<='1'; rst<='0'; ed<='1'; m<="10"; reg_aux:=reg_aux(2 DOWNTO 0) & '1';
53         WAIT FOR 10 ns;
54         ASSERT (sal=reg_aux) REPORT "Desplazamiento a la izquierda incorrecto"
55             SEVERITY ERROR;
56     END LOOP;
57
58     --Se desplaza un '0' hacia la derecha
59     FOR i IN 0 TO 3 LOOP
60         clk<='0'; rst<='0'; ei<='0'; m<="01";
61         WAIT FOR 10 ns;
62         clk<='1'; rst<='0'; ei<='0'; m<="01"; reg_aux:='0' & reg_aux(3 DOWNTO 1);
63         WAIT FOR 10 ns;
64         ASSERT (sal=reg_aux) REPORT "Desplazamiento a la derecha incorrecto"
65             SEVERITY ERROR;
66     END LOOP;
67
68     --Se prueba la carga en paralelo
69     clk<='0'; rst<='0'; e<="1011"; m<="11";
70     WAIT FOR 10 ns;
71     clk<='1'; rst<='0'; e<="1011"; m<="11";
72     WAIT FOR 10 ns;
73     ASSERT (sal="1011") REPORT "Carga incorrecta" SEVERITY ERROR;
74
75     ASSERT FALSE REPORT "Test finalizado" SEVERITY NOTE;
76
77 END PROCESS;
78 END;
```

Proceso: enunciados secuenciales

Proceso



Enunciados
Secuenciales

- Enunciados de Asignación de Variables
- Enunciados de Asignación de Señales
- Enunciados *if*
- Enunciados *case*
- Enunciados *next*
- Enunciados *exit*
- Enunciados *null*
- Enunciados *return*
- Enunciados *loop*
- Enunciados *wait*
- Enunciados de Subprogramas
(*Procedure* y *function*)

NEXT, EXIT, NULL, RETURN

NEXT salta instrucciones y continúa con otra iteración.

SINTAXIS

next [etiqueta] **when** [condición];

NULL no ejecuta ninguna acción.

SINTAXIS

null;

EXIT salta instrucciones y continúa fuera de una iteración.

SINTAXIS

exit [etiqueta] **when** [condición];

RETURN termina un subprograma (función o procedimiento).

SINTAXIS

return expresión; -- para función

return; -- para procedimiento.

LOOP

LOOP ejecuta repetidamente una secuencia de instrucciones.

SINTAXIS

```
[etiqueta:]      [esquema de iteración] loop
                  {enunciados secuenciales}
                  {next [etiqueta] when [condición];}
                  {exit [etiqueta] when [condición];}
                  end loop [etiqueta];
```

DESCRIPCION

etiqueta: nombre opcional del lazo, útil para lazos anidados.


esquema de iteración: puede ser **while** o **for**.

condición: expresión booleana.

next: salta instrucciones y continúa con otra iteración.

exit: salta instrucciones y continúa fuera de LOOP.

Ejemplo: Habilitador de ducto

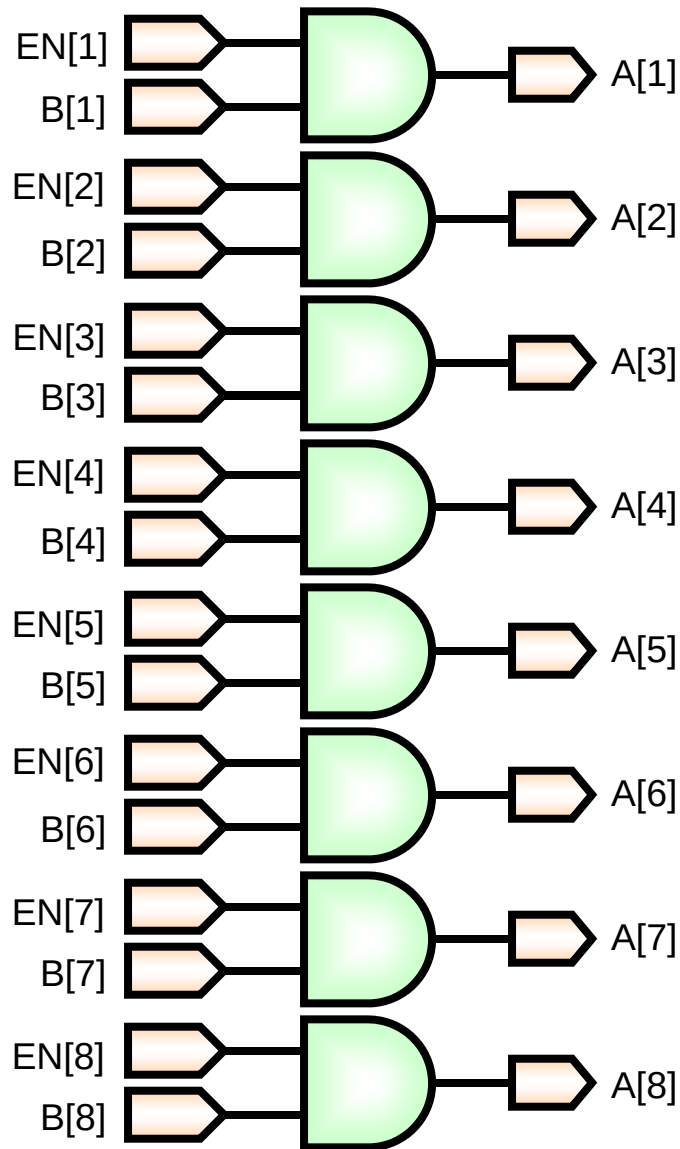

Ejemplo: Habilitador de ducto


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity habilitador is
port( B, EN: in bit_vector(1 to 8);
      A: out bit_vector(1 to 8));
end habilitador;

architecture RTL of habilitador is
begin
  process( B, EN )
  begin
    A <= "00000000";
    for i in 1 to 8 loop
      next when EN( i ) = '0';
      A( i ) <= B( i );
    end loop;
  end process;
end RTL;
```

Ejemplo de la instrucción LOOP

Uso de las instrucción LOOP

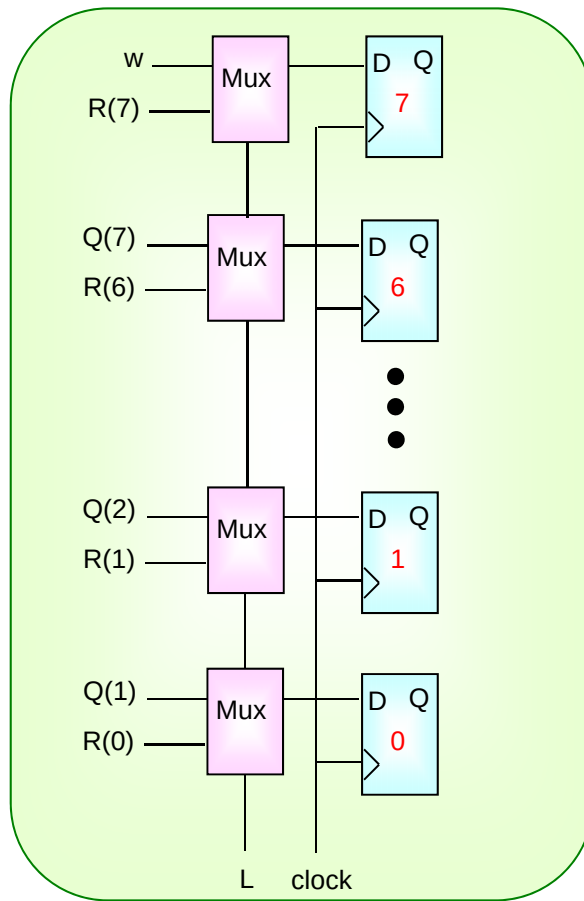

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity reg_param is
7      Generic ( n : integer := 8);
8      Port ( R : in std_logic_vector(n-1 downto 0);
9            clock : in std_logic;
10           L, w : in std_logic;
11           Q : inout std_logic_vector(n-1 downto 0));
12 end reg_param;
13
14 architecture arq_reg of reg_param is
15
16 begin
17
18     PROCESS
19     begin
20         wait until clock'event and clock='1';
21         IF L='1' then
22             Q <= R;
23         else
24             for i in 0 to n-2 loop
25                 Q(i) <= Q(i+1);
26             end loop;
27             Q(n-1) <= w;
28         end if;
29     end process;
30
31 end arq_reg;
32
```

Muchas gracias por su atención
para cualquier aclaración:

e-mail : mreyes@cinvestav.mx